



EMBEDDED SYSTEMS

VHDL TUTORIAL

Mihalis Psarakis

Ενότητα 1

2

- Γλώσσες περιγραφής υλικού
(Hardware Description Languages, HDLs)
- VHDL για σύνθεση
 - ▣ Βασικές έννοιες της γλώσσας
- Τύποι δεδομένων της VHDL
 - Προκαθορισμένοι τύποι, ποιοι από αυτούς είναι συνθέσιμοι και ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσής τους

Εργαλεία μοντελοποίησης

3

- Σχηματικό διάγραμμα (schematic diagram)
- Γλώσσες προδιαγραφών (specification languages)
 - SpecC, SystemC
- Γλώσσες περιγραφής υλικού (hardware description languages, HDLs)
 - VHDL
 - Verilog

Γλώσσες περιγραφής υλικού: VHDL

4

- **VHDL: VHSIC Hardware Description Language**
 - VHSIC: **V**ery **H**igh-**S**peed **I**ntegrated **C**ircuits
- Ιστορική αναδρομή:
 - Ξεκίνησε το 1981 από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ως γλώσσα περιγραφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
 - Οι εταιρείες IBM, Texas Instruments, Intermetrics ανέπτυξαν και κυκλοφόρησαν την 1^η έκδοση το 1985
 - Έγινε πρότυπο από τον οργανισμό IEEE
 - IEEE Standard 1076-1987
 - IEEE Standard 1076-1993
- Πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη


Γλώσσες περιγραφής υλικού: Verilog

5

- Ιστορική αναδρομή:
 - Αναπτύχθηκε ως γλώσσα μοντελοποίησης υλικού από την εταιρεία Gateway Design Automation το 1984 για ιδιωτική χρήση
 - Η εταιρεία Cadence Design Systems αγόρασε την Gateway το 1990
 - Η εταιρεία Cadence είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Verilog ως γλώσσα μοντελοποίησης & προσομοίωσης
 - Η εταιρεία Synopsys είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Verilog ως γλώσσα σύνθεσης
 - Ανοικτή γλώσσα από το 1991
 - Πρότυπο από τον οργανισμό IEEE το 1995
- Πιο διαδεδομένη στην Αμερική

Σχεδιαστική μονάδα στη VHDL


6

 

Οντότητα (entity)

7

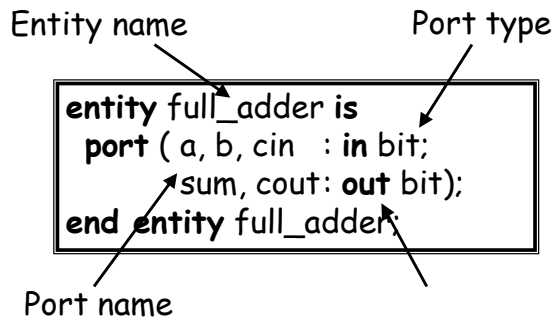
- Περιγράφει την εξωτερική διασύνδεση (external interface) της σχεδιαστικής μονάδας



Αρχιτεκτονική (architecture)

8

 
- Περιγράφει την εσωτερική συνάρτηση (internal functionality) της σχεδιαστικής μονάδας



Οντότητα και αρχιτεκτονικές

9

 - Υπάρχουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές για να περιγράψουν την συνάρτηση μίας οντότητας



Περιγραφή συμπεριφοράς (behavioral description)

10

```
architecture behav of full_adder is  
begin
```

```
  p: process (a,b,cin) is
```

```
  begin
```

```
    if a = '1' then
```

```
      cout <= b or cin;
```

```
      sum <= b xnor cin;
```

```
    else
```


```
      cout <= b and cin;
```

```
      sum <= b xor cin;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end architecture behav;
```

 


Περιγραφή δομής (structural description)

11

```
entity half_adder is
  port (a,b : in bit;
        sum,cout : out bit);
end entity half_adder;

 architecture behav of half_adder is
begin
  sum <= a xor b;
  cout <= a and b;
end architecture behav;
```




Περιγραφή δομής (structural description)

12

```
architecture struct of full_adder is
  signal sum1,cout1,cout2: bit;
begin
  ha1: entity work.half_adder(behav)
  port map(a,b,sum1,cout1);

  ha2: entity work.half_adder(behav)
  port map(cin,sum1,sum,cout2);

   cout <= cout1 or cout2;
end architecture struct;
```



Σήματα (signals) & Θύρες (ports)

13

- Τα σήματα μεταφέρουν δεδομένα εντός της αρχιτεκτονικής
- Οι θύρες αποτελούν τα σήματα επικοινωνίας της οντότητας με τον «έξω κόσμο»

```
entity circuit is
  port (port specification);
end entity circuit;

architecture struct of full_adder is
  signal declaration
begin
  ...
end architecture circuit;
```

Είδος θύρας (port mode)

14

- Καθορίζει την κατεύθυνση των δεδομένων της θύρας
 - in : input port
 - out : output port
 - inout : bidirectional port

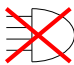

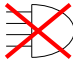
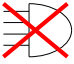
Τύποι (types)

15

- VHDL = strongly-typed language
- Υπάρχουν προκαθορισμένοι τύποι στη γλώσσα
- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει υπο-τύπους (subtypes)
- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει πρόσθετους τύπους

Κλάσεις τύπων

16

- Υπάρχουν 8 κλάσεις τύπων εκ των οποίων οι 4 είναι συνθέσιμες:
 - ▣ Τύποι απαρίθμησης (enumeration)
 - ▣ Τύποι ακεραίων (integer)
 - ▣ Τύποι πινάκων (array)
 - ▣ Τύποι εγγραφής (record)
 - ▣ Τύποι κινητής υποδιαστολής (floating point) 
 - ▣ Φυσικοί τύποι (physical) 
 - ▣ Τύποι προσπέλασης (access) 
 - ▣ Τύποι αρχείων (file) 

Προκαθορισμένοι τύποι (standard types)

17

Τύπος	Κλάση	Δηλώνονται στο package standard
<input type="checkbox"/> boolean	enumeration	
<input type="checkbox"/> bit	enumeration	
<input type="checkbox"/> character	enumeration	
<input type="checkbox"/> severity_level	enumeration	
<input type="checkbox"/> integer	integer	
<input type="checkbox"/> natural	integer subtype	
<input type="checkbox"/> positive	integer subtype	
<input type="checkbox"/> real	floating-point	
<input type="checkbox"/> time	physical	
<input type="checkbox"/> string	array of character	
<input type="checkbox"/> bit_vector	array of bit	

std_logic types

18

- Προστέθηκαν στη γλώσσα για να μοντελοποιήσουν λογικές πύλες
- Δηλώνονται στο package std_logic_1164 της βιβλιοθήκης IEEE
- Είναι συνθέσιμοι

Τύπος	Κλάση
<input type="checkbox"/> std_ulogic	enumeration
<input type="checkbox"/> std_logic	subtype of std_ulogic
<input type="checkbox"/> std_ulogic_vector	array of std_ulogic
<input type="checkbox"/> std_logic_vector	array of std_logic



Τελεστές (operators)

19

- boolean not, and, or, nand, nor, xor, **xnor**
- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=
- ολίσθησης **sl, srl, sla, sra, rol, ror**
- αριθμητικοί sign +, sign -, abs, +, -, *, /, mod, rem, **
- σύντμησης &



Κάποιοι από τους τελεστές (bold) προστέθηκαν στην έκδοση VHDL'93 και δεν είναι συνθέσιμοι από εργαλεία που υποστηρίζουν μόνο την έκδοση VHDL'87

Τύπος bit

20

```
type bit is ('0', '1');
```

- boolean not, and, or, nand, nor, xor, xnor
- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=

Σύνθεση του τύπου bit

21

- Μεταφράζεται στη σύνθεση σε ένα μονό σήμα
- Η τιμή '0' αναπαριστάται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιμή '1' από το λογικό επίπεδο 1
- Τα δύο λογικά επίπεδα δεν επαρκούν για να αναπαραστήσουν τη συμπεριφορά των σημάτων σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. high-Z, unknown)



Χρησιμοποιήστε τον τύπο `std_ulogic` αντί του τύπου `bit`

Τύπος integer

22

type integer is range -2147483648 to +2147483647

- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=
- αριθμητικοί +, -, *, /, mod, **
- Τα όρια του τύπου `integer` εξαρτώνται από την υλοποίηση των εργαλείων VHDL (τουλάχιστον από $-2^{31}+1$ έως $2^{31}-1$)



Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του εργαλείου VHDL για τα όρια των ακεραίων αριθμών πριν τους χρησιμοποιήσετε

Τύποι `integer` ορισμένοι από τον χρήστη

23

`type short is range -128 to +127`

- Ορίζει τους 8-bit ακέραιους σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2
- Ισχύουν όλοι οι τελεστές που εφαρμόζονται στον τύπο `integer`
- Δεν επιτρέπονται πράξεις μεταξύ σημάτων τύπου `integer` και τύπου `short` (strongly-typed language)
- Όλες οι πράξεις μεταξύ σημάτων τύπου `short` πρέπει να δίνουν ενδιάμεσα/τελικά αποτελέσματα τύπου `short` (διαφορετικά θα συμβεί λάθος στην προσομοίωση)

Χρήση των τύπων `integer`

24

- Η χρήση τύπων `integer` συμβάλλει στην ανίχνευση σχεδιαστικών λαθών
- Η χρήση πολλών διαφορετικών τύπων `integer` μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα
- Τύποι `integer` ορισμένοι από τον χρήστη εναντίον υποτύπων `integer`

```
signal a,b,c : integer range 0 to 15;  
signal res : integer range 0 to 15;  
...  
res <= a - b + c;
```

Λάθος προσομοίωσης
(a=3, b=4, c=5)

```
subtype nat4 is natural range 0 to 15;  
...  
signal a,b,c : nat4;  
signal res : nat4;  
...  
res <= a - b + c;
```

Σύνθεση του τύπου integer

25

- Μεταφράζεται σε ένα σύνολο σημάτων ικανά να αναπαραστήσουν όλες τις τιμές του τύπου
- Πόσα σήματα απαιτούνται για να αναπαραστήσουμε τους παρακάτω τύπους integer;

```
subtype nat4 is natural range 0 to 15;  
type offset is range 30 to 31;  
type negative is range -2147483648 to -1;
```



Προσοχή: Το διάστημα των σημάτων τύπου integer καθορίζει το μέγεθος του αριθμητικού κυκλώματος που παράγει το εργαλείο σύνθεσης

Τύποι signed και unsigned

26

```
signal x: signed(7 downto 0);  
signal y: unsigned (0 to 3);
```

- Ο τύπος signed(7 downto 0) αναπαριστάνει όλους τους προσημασμένους αριθμούς (σε συμπλήρωμα ως προς 2) με 8 bit
- Ο τύπος unsigned(0 to 3) αναπαριστάνει όλους τους απρόσημους (θετικούς) αριθμούς με 4 bit
- Δηλώνονται σαν διανύσματα (όπως ο τύπος std_logic_vector) και όχι σαν ακέραιοι (όπως ο τύπος integer)
- Επιτρέπουν την εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών (σε αντίθεση με τα διανύσματα τύπου std_logic_vector)

Τύποι απαρίθμησης (enumeration)

27

```
type alu_func is (disable, pass, add, sub, mult, div);
```

- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=
- Προκαθορισμένοι τύποι απαρίθμησης:
 - ▣ τύπος boolean: **type** boolean **is** (false,true);
 - ▣ τύπος bit: **type** bit **is** ('0', '1');
 - ▣ τύπος character: **type** character **is** ('a', 'b', 'c',);

Σύνθεση του τύπου απαρίθμησης

28

- Μεταφράζεται σε ένα σύνολο σημάτων ικανά να κωδικοποιήσουν όλες τις τιμές του τύπου
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης των τύπων απαρίθμησης
 - ▣ Binary
 - ▣ Onehot
 - ▣ Gray
 - ▣ Auto (area minimization)

Σύνθεση του τύπου απαρίθμησης

29

```
type alu_func is (disable, pass, add, sub, mult, div);
```

- Πώς θα κωδικοποιηθεί ο παραπάνω τύπος απαρίθμησης αν επιλέξουμε μία από τις ακόλουθες μορφές κωδικοποίησης;
 - Binary
 - Onehot
 - Gray
 - Auto (area minimization)

Τύπος πίνακα (array)

30

```
type word1 is array (0 to 31) of bit;  
type word2 is array (31 downto 0) of bit;  
type state is (initial, idle, active, error);  
type state_a1 is array (state) of natural;  
type state_a2 is array (state range initial to active) of natural;
```

- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=
- σύντμησης &
- Για πίνακες τύπου bit, boolean, std_logic ορίζονται επιπλέον οι τελεστές:
 - boolean not, and, or, nand, nor, xor, xnor
 - ολίσθησης sll, srl, sla, sra, rol, ror

Τμήματα (slices) πινάκων

31

```
subtype halfword is bit_vector(0 to 15);  
  
entity byte_swap is  
  port (input: in halfword; output: out halfword);  
end entity byte_swap;  
  
architecture beh of byte_swap is  
begin  
  output(8 to 15) <= input(0 to 7);  
  output(0 to 7) <= input(8 to 15);  
end architecture beh;
```

Σύνθεση του τύπου πίνακα

32

- Εξαρτάται από τον τύπο των στοιχείων του πίνακα
- Πολλά σχεδιαστικά λάθη οφείλονται στην χρήση των πινάκων:
 - Αύξουσα και φθίνουσα σειρά των δεικτών
 - Καταχωρήσεις μεταξύ τμημάτων του πίνακα

Απλή καταχώρηση σήματος (signal assignment)

33

```
architecture df of full_adder is
  signal sum1,c1,c2: bit;

begin

  sum1 <= a xor b;
  c1 <= a and b;
  c2 <= sum1 and cin;
  cout <= c1 or c2;
  sum <= sum1 xor cin;

end architecture df;
```

Παράλληλη εκτέλεση των εντολών καταχώρησης

```
...
cout <= c1 or c2;
sum <= sum1 xor cin;
sum1 <= a xor b;
c1 <= a and b;
c2 <= sum1 and cin;
...
```

Τι θα συμβεί εάν αλλάξουμε την σειρά εκτέλεσης των εντολών;

Καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη (conditional assignment)


34

```
entity mux2x1 is
  port (i0,i1 : in bit;
        sel : in bit;
        z : out bit);
end entity mux2x1;

architecture beh of mux2x1 is
begin

  z <= i0 when sel = '0' else
    i1;

end architecture beh;
```

 

Πολυ-επίπεδη καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη


35

```
entity circ is
  port (i0,i1,i2 : in bit;
        sel1, sel2 : in bit;
        z : out bit);
end entity circ;

architecture beh of circ is
begin

  z <= i0 when sel1 = '1' else
    i1 when sel2 = '1' else
    i2;

end architecture beh;
```

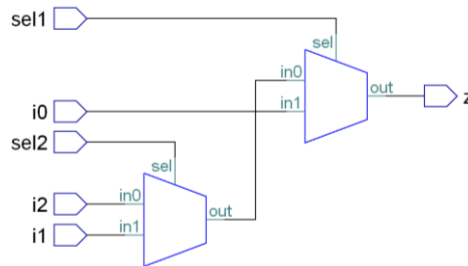

Καταχώρηση σήματος με επιλογή (selected assignment)


36

```
entity mux2x1 is
  port (i0,i1 : in bit;
        sel : in bit;
        z : out bit);
end entity mux2x1;

architecture beh of mux2x1 is
begin

  with sel select
    z <= i0 when '0',
    i1 when '1';

end architecture beh;
```

 

Αρχικές τιμές σημάτων

37

```
signal a : bit := '1';
```

- Έχουν νόημα μόνο για την προσομοίωση
- Δεν λαμβάνονται υπόψιν από το εργαλείο σύνθεσης
- Η σχεδίαση ενός μηχανισμού που θα αρχικοποιεί τα σήματα είναι πολύ σημαντική (κυρίως για ακολουθιακά κυκλώματα)



Τύπος std_ulogic

38

```
type std_ulogic is ('U', -- uninitialized  
                   'X', -- forcing unknown  
                   '0', -- forcing 0  
                   '1', -- forcing 1  
                   'Z', -- high impedance  
                   'W', -- weak unknown  
                   'L', -- weak 0  
                   'H', -- weak 1  
                   '-', -- don't care  
                   );
```

- Λογικός τύπος πολλαπλών τιμών
- Οι τιμές δεν ανταποκρίνονται στον πραγματικό κόσμο αλλά είναι χρήσιμες στην προσομοίωση

std_ulogic: τελεστής AND

39

```
FUNCTION "and" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN UX01;

CONSTANT and_table : stdlogic_table := (
-----
-- | U X 0 1 Z W L H -   | |
-----
('U', 'U', '0', 'U', 'U', 'U', '0', 'U', 'U'), -- | U |
('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X'), -- | X |
('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'), -- | 0 |
('U', 'X', '0', '1', 'X', 'X', '0', '1', 'X'), -- | 1 |
('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X'), -- | Z |
('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X'), -- | W |
('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'), -- | L |
('U', 'X', '0', '1', 'X', 'X', '0', '1', 'X'), -- | H |
('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X') -- | - |
);
```


Σύνθεση του τύπου std_ulogic

40

- Στην προσομοίωση αντιμετωπίζεται σαν ένας τύπος απαρίθμησης
- Στην σύνθεση μεταφράζεται σε ένα μόνο σήμα
- Η τιμή '0' αναπαριστάται από το λογικό επίπεδο 0, η τιμή '1' από το λογικό επίπεδο 1 και η τιμή 'Z' από την υψηλή εμπέδηση (high-impedance)

Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

41

- Οι τιμές του `std_ulogic` που είναι συνθέσιμες είναι: '0', '1', 'Z'
- Για τις υπόλοιπες τιμές τα εργαλεία σύνθεσης είτε θα τα μεταφράσουν σαν πραγματική τιμή (0 ή 1) είτε θα παράγουν λάθος 
- Χρήσιμες σε κάποιες περιπτώσεις είναι η τιμή don't care (-)
 - ▣ επιτρέπει στο εργαλείο σύνθεσης την καλύτερη απλοποίηση του κυκλώματος

Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

42

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity trist is
  port ( a, en : in std_ulogic;
        z : out std_ulogic);
end entity trist;

architecture beh of trist is
begin

  z <= a when en = '1' else
    'Z';

end architecture beh;
```



RTL Schematic

 

Παράδειγμα συνδυαστικού κυκλώματος

43

  - Υλοποίηση ενός BCD-to-7 segment decoder



BCD-to-7 segment decoder

44

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity seven_seg is
  port(
    din : in std_ulogic_vector(3 downto 0);
    seg : out std_ulogic_vector(6 downto 0)
  );
end entity seven_seg;

architecture beh of seven_seg is
  begin
  with din select
    seg <=
      "1111110" when "0000", -- 0
      "0110000" when "0001", -- 1
      continue...

```

```

...continue
      "1101101" when "0010", -- 2
      "1111001" when "0011", -- 3
      "0110011" when "0100", -- 4
      "1011011" when "0101", -- 5
      "1011111" when "0110", -- 6
      "1110000" when "0111", -- 7
      "1111111" when "1000", -- 8
      "1111011" when "1001", -- 9
      "0000000" when "1010", -- 10
      "0000000" when "1011", -- 11
      "0000000" when "1100", -- 12
      "0000000" when "1101", -- 13
      "0000000" when "1110", -- 14
      "0000000" when "1111", -- 15
end architecture beh;

```



BCD-to-7 segment decoder

45

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity seven_seg is
port(
din : in std_ulogic_vector(3 downto 0);
seg : out std_ulogic_vector(6 downto 0)
);
end entity seven_seg;

architecture beh of seven_seg is
begin
with din select
seg <=
"1111110" when "0000", -- 0
"0110000" when "0001", -- 1
continue...
```

```
...continue
"1101101" when "0010", -- 2
"1111001" when "0011", -- 3
"0110011" when "0100", -- 4
"1011011" when "0101", -- 5
"1011111" when "0110", -- 6
"1110000" when "0111", -- 7
"1111111" when "1000", -- 8
"1111011" when "1001", -- 9
"0000000" when others; -- others

end architecture beh;
```



BCD-to-7 segment decoder

46

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity seven_seg is
port(
din : in std_ulogic_vector(3 downto 0);
seg : out std_ulogic_vector(6 downto 0)
);
end entity seven_seg;

architecture beh of seven_seg is
begin
with din select
seg <=
"1111110" when "0000", -- 0
"0110000" when "0001", -- 1
continue...
```

```
...continue
"1101101" when "0010", -- 2
"1111001" when "0011", -- 3
"0110011" when "0100", -- 4
"1011011" when "0101", -- 5
"1011111" when "0110", -- 6
"1110000" when "0111", -- 7
"1111111" when "1000", -- 8
"1111011" when "1001", -- 9
"_____" when others; -- others

end architecture beh;
```

- Καλύτερη απλοποίηση
- Προσοχή στην χρήση των τιμών '-'

Ενότητα 2

47

- Τελεστές της VHDL
 - ▣ Αποτέλεσμα της σύνθεσης των τελεστών

Λογικοί τελεστές (boolean)

48

not, and, or, nand, nor, xor, xnor

- Μεταφράζονται σε λογικές πύλες
- Τα εργαλεία σύνθεσης:
 - ▣ απλοποιούν τις λογικές συναρτήσεις
 - ▣ αντιστοιχίζουν τις λογικές συναρτήσεις σε cells της βιβλιοθήκης


Λογικοί τελεστές (boolean)

49


```
entity bool_op is
  port (
    a,b,c,d : in bit;
    z : out bit
  );
end entity bool_op;

architecture beh of bool_op is
begin
  z <= (a and b) or (c and d) or a;
end architecture beh;
```

RTL Schematic

 

Technology Schematic

 

Τελεστές σύγκρισης

50

$=, /=, <, >, <=, >=$

- Μεταφράζονται με την χρήση αριθμητικών κυκλωμάτων
- $=, /=$
 - σύγκριση ισότητας bit-by-bit με χρήση πυλών XOR
- $<, >, <=, >=$
 - χρήση αφαιρέτη και απλοποίηση του κυκλώματος
 - $a > b \Leftrightarrow (a - b) > 0$

Τελεστές =, /=


51

```
entity comp_eq is
  port (a,b : in integer range 0 to 15;
        eq, neq : out bit);
end entity comp_eq;

architecture beh of comp_eq is
begin

  eq <= '1' when a = b else '0';
  neq <= '1' when a /= b else '0';

end architecture beh;
```

 

Υλοποιείται με πύλες XOR

Τελεστές ολίσθησης

52

sll, srl, sla, sra, rol, ror


- Όταν το δεξί τελούμενο είναι σταθερή τιμή
 - ▣ κανένα λογικό κύκλωμα, αναδιάταξη του bus
- Όταν το δεξί τελούμενο είναι σήμα ή μεταβλητή
 - ▣ χρήση κυκλώματος ολισθητή

Τελεστές ολίσθησης

53

```
entity shift is
port (
  a : in bit_vector (3 downto 0);
  z : out bit_vector (3 downto 0)
);
end entity shift;

 architecture beh of shift is
begin
  z <= a sll 2;
end architecture beh;
```




Τελεστές ολίσθησης

54

```
entity shift is
port (
  a : in bit_vector (3 downto 0);
  b : in integer range 0 to 1;
  z : out bit_vector (3 downto 0)
);
end entity shift;

 architecture beh of shift is
begin
  z <= a sll b;
end architecture beh;
```



Αριθμητικοί τελεστές

55

$+$, $-$, $*$, $/$, mod , $**$

- Το αποτέλεσμα της σύνθεσης εξαρτάται από το εργαλείο
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές υλοποιήσεις ενός αριθμητικού κυκλώματος
- Το εργαλείο σύνθεσης εισάγει την μικρότερη υλοποίηση που ικανοποιεί τους χρονικούς περιορισμούς του κυκλώματος
- Ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη υλοποίηση ενός αριθμητικού κυκλώματος

Πρόσθεση, αφαίρεση

56

- Διαφορετικές υλοποιήσεις:
 - ▣ minimum area, minimum delay
- Αρχιτεκτονικές αθροιστών:
 - ▣ Ripple carry
 - ▣ Carry-Look-Ahead
 - ▣ Brent-Kung

Πολλαπλασιασμός

57

- Διαφορετικές υλοποιήσεις:
 - ▣ signed, unsigned multiplication
 - ▣ minimum area, minimum delay
- Αρχιτεκτονικές πολλαπλασιαστών:
 - ▣ Carry-save, carry-propagate array
 - ▣ Booth-recoded
 - ▣ Wallace tree

Διαίρεση

58

- Η πράξη της διαίρεσης είναι συνθέσιμη μόνο όταν ο διαιρέτης είναι δύναμη του 2
 - ▣ υλοποιείται παρόμοια με την πράξη της ολίσθησης
- Οι διαιρέτες είναι πολύ μεγάλα και πολύπλοκα κυκλώματα:
 - ▣ κάποια βιβλιοθήκες παρέχουν κυκλώματα διαίρεσης (π.χ. Synopsys' DesignWare)

Modulo

59

- Η πράξη modulo είναι συνθέσιμη μόνο όταν το δεύτερο τελούμενο είναι δύναμη του 2
- $a \bmod b$, $a \bmod 5$
 - ▣ μη συνθέσιμες πράξεις
- $a \bmod 4$
 - ▣ κανένα λογικό κύκλωμα: τα MSBs τίθενται στο μηδέν και τα 2 LSBs διατηρούν την τιμή τους

Exponent

60

- Γενικά, η πράξη exp είναι συνθέσιμη μόνο όταν το δεύτερο τελούμενο είναι 2 ($x^{**2} = x*x$)
 - ▣ χρήση κυκλώματος πολλαπλασιασμού

Σύντμηση (concatenation)

61


- Δεν παράγεται κύκλωμα από την σύνθεση
 - συγχώνευση αγωγών (buses)

```
entity conc is
  port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);
        z: out bit_vector(7 downto 0) );
end entity conc;

architecture beh of conc is
begin

z <= a & b;

end architecture beh;
```

 

Ενότητα 3

62

- Παράλληλη (concurrent) VHDL vs. Ακολουθιακή (sequential) VHDL
- Διεργασία (process)
 - Συνδυαστικές διεργασίες

Παράλληλο πεδίο (concurrent domain) της VHDL

63

- Οι εντολές που βρίσκονται στο παράλληλο πεδίο εκτελούνται ταυτόχρονα
- Παραδείγματα παράλληλων εντολών:
 - ▣ καταχώρηση σήματος (signal assignment)
 - ▣ καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη (when-else)
 - ▣ καταχώρηση σήματος με επιλογή (with-select)
 - ▣ διεργασία (process)


Ακολουθιακό πεδίο (sequential domain) της VHDL

64

- Οι εντολές που βρίσκονται στο ακολουθιακό πεδίο εκτελούνται με την σειρά
 - ▣ όπως στις γλώσσες προγραμματισμού
- Το πιο ισχυρό κομμάτι της γλώσσας
- Παραδείγματα ακολουθιακών εντολών:
 - ▣ καταχώρηση σήματος (signal assignment)
 - ▣ εντολές εκτέλεσης υπό συνθήκη (if-then-else)
 - ▣ εντολές εκτέλεσης με επιλογή (case)
 - ▣ εντολές loop

Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL

65

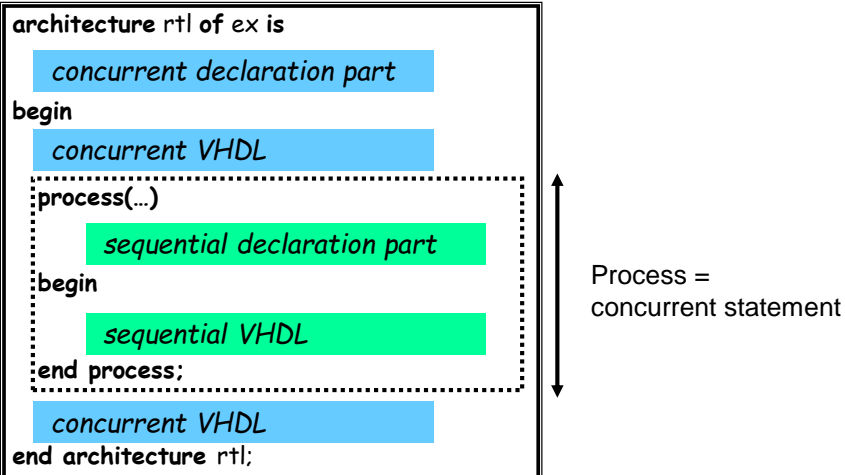

Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL: δηλώσεις

66

- Παράλληλη VHDL
 - ▣ δήλωση σημάτων
- Ακολουθιακή VHDL
 - δήλωση μεταβλητών
- Παράλληλη/ακολουθιακή
 - δήλωση τύπων, σταθερών

Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL: εντολές

67

- Παράλληλη VHDL
 - ▣ process
 - ▣ component
 - ▣ when-else, with-select
- Παράλληλη/ακολουθιακή
 - καταχώρηση σημάτων
 - κλήση συναρτήσεων
 - assertion, report
- Ακολουθιακή VHDL
 - καταχώρηση μεταβλητών
 - if-then-else
 - case
 - wait
 - loop
 - exit
 - next
 - null

Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL: σύνθεση

68

- Οι όροι παράλληλη και ακολουθιακή εκτέλεση εντολών αφορούν την προσομοίωση
 - ▣ το υλικό εκτελεί παράλληλα
- Παράλληλη VHDL:
 - ▣ εύκολη η μετάφραση των παράλληλων εντολών
- Ακολουθιακή VHDL:
 - ▣ δύσκολη η μετάφραση των ακολουθιακών εντολών
 - ▣ δεν είναι όλες οι ακολουθιακές εντολές συνθέσιμες
 - δεν υπάρχει ισοδύναμο υλικό
 - ▣ για να είναι συνθέσιμη η ακολουθιακή VHDL πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες στον κώδικα (coding rules)

Διεργασία (process)

69

```
process sensitivity list  
    declaration part  
begin  
    statement part  
end process;
```

- Λίστα ευαισθησίας (sensitivity list)
 - ▣ λίστα σημάτων στα οποία η διεργασία είναι ευαίσθητη
- Τμήμα δηλώσεων (declaration part)
 - ▣ τοπικές μεταβλητές, δεν είναι ορατές έξω από την διεργασία
- Τμήμα εντολών (statement part)
 - ▣ περιέχει τις ακολουθιακές εντολές

Modulo

70

- Η πράξη modulo είναι συνθέσιμη μόνο όταν το δεύτερο τελούμενο είναι δύναμη του 2
- $a \bmod b$, $a \bmod 5$
 - ▣ μη συνθέσιμες πράξεις
- $a \bmod 4$
 - ▣ κανένα λογικό κύκλωμα: τα MSBs τίθενται στο μηδέν και τα 2 LSBs διατηρούν την τιμή τους

Exponent

71

- Γενικά, η πράξη exp είναι συνθέσιμη μόνο όταν το δεύτερο τελούμενο είναι 2 ($x^{**}2 = x*x$)
 - χρήση κυκλώματος πολλαπλασιασμού

Σύντμηση (concatenation)

72


- Δεν παράγεται κύκλωμα από την σύνθεση
 - συγχώνευση αγωγών (buses)

```
entity conc is
  port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);
        z: out bit_vector(7 downto 0) );
end entity conc;

architecture beh of conc is
begin

z <= a & b;

end architecture beh;
```

 

Λίστα ευαισθησίας (sensitivity list)


73

- Οι διεργασίες εκτελούνται σαν ένας ατέρμονος βρόγχος
 - ▣ όταν τελειώσει η εκτέλεση των εντολών της διεργασίας, η προσομοίωση αρχίζει από την αρχή
- Η εκτέλεση των εντολών της διεργασίας ξεκινάει όταν συμβεί ένα γεγονός (event) σε ένα από τα σήματα της λίστας ευαισθησίας
 - ▣ γεγονός = αλλαγή τιμής
 - ▣ όταν τελειώσει η εκτέλεση των εντολών της διεργασίας, η διεργασία «σταματά» μέχρι να συμβεί ένα γεγονός στην λίστα ευαισθησίας

Μοντέλο προσομοίωσης βασιζόμενο σε γεγονότα

74

- Event-driven VHDL simulation

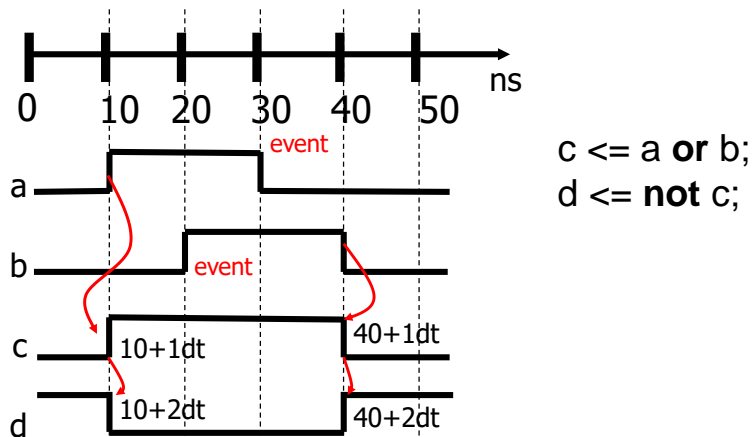

Μοντέλο προσομοίωσης βασιζόμενο σε γεγονότα

75

```
P1: process (R,Qn)
begin
  Q <= R nor Qn;
end process;
```

```
P2: process (S,Q)
begin
  Qn <= S nor Q;
end process;
```

	R	S	Q	Qn
t	1	0	1	0
t+1dt	1	0	0	0
t+2dt	1	0	0	1
t+3dt	1	0	0	1

Συνδυαστική διεργασία (combinational process)

76


```
entity adder is
port (
  a,b : in integer range 0 to 15;
  x : out integer range 0 to 15
);
end entity adder;
```

```
architecture beh of adder is
begin
```

```
  p: process (a,b)
  begin
    x <= a + b;
  end process;
```

```
end architecture beh;
```

RTL Schematic

 


Όλες οι εισόδους του
 συνδυαστικού
 κυκλώματος πρέπει να
 είναι στην λίστα
 ευαισθησίας της
 διεργασίας

Συνδυαστική διεργασία (combinational process)

77

```
entity adder is
  port (
    a,b : in integer range 0 to 15;
    x   : out integer range 0 to 15
  );
end entity adder;

architecture beh of adder is
begin

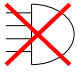  p: process (a) 
  begin
    x <= a + b;
  end process;

end architecture beh;
```

Προσοχή:

- Το κύκλωμα είναι συνθέσιμο, αλλά ...
- Διαφορά μεταξύ του μοντέλου προσομοίωσης και του μοντέλου σύνθεσης

Wait

78

```
p: process (a, b)
begin
  x <= a + b;
end process;
```

```
p: process
begin
  x <= a + b;
  wait on a, b;
end process;
```

Ισοδύναμες διεργασίες

Καταχώρηση σημάτων

79

```
p1: process (din)
begin
    sum1 <= din + 1;
    sum2 <= sum1 + 1;
end process;
```

```
p2: process (din)
begin
    sum2 <= sum1 + 1;
    sum1 <= din + 1;
end process;
```

- Τα σήματα (signals) χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών
- Οι διεργασίες p1 & p2 είναι ισοδύναμες. Γιατί;
- Καταχωρήσεις σημάτων υπό συνθήκη (when-else) και με επιλογή (with-select) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διεργασίες

Σήματα έναντι μεταβλητών

80

```
signal sum1, sum2: integer;
...
p1: process (din)
begin
    sum1 <= din + 1;
    sum2 <= sum1 + 1;
end process;
```

```
p2: process (din)
variable sum1, sum2: integer;
begin
    sum1 := din + 1;
    sum2 := sum1 + 1;
end process;
```

Time	din	Sum1	Sum2
...	0	0	0
t1	1	0	0
t1+1dt	1	2	1
t2	2	2	1
t2+1dt	2	3	3

Time	din	Sum1	Sum2
...	0	0	0
t1	1	2	3
t1+1dt	1	2	3
t2	2	3	4
t2+1dt	2	3	4

Εντολή if

81

```
entity compare is  
  port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);  
        equal : out bit);  
end entity compare;
```

```
architecture beh of compare is  
begin  
  p: process (a,b)  
  begin  
    if a = b then  
      equal <= '1';  
    else  
      equal <= '0';  
    end if;  
  end process;  
end architecture beh;
```

- Ποιά είναι η ισοδύναμη παράλληλη εντολή;
- Ποιό είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

Εντολή if με πολλαπλές διακλαδώσεις

82

```
entity compare is  
  port (a,b : in bit_vector(3 downto 0);  
        result : out bit_vector(1 downto 0));  
end entity compare;
```

```
architecture beh of compare is  
begin  
  p: process (a,b)  
  begin  
    if a = b then  
      result <= "00";  
    elsif a < b then  
      result <= "01";  
    else  
      result <= "10";  
    end if;  
  end process;  
end architecture beh;
```

- Ποιά είναι η ισοδύναμη παράλληλη εντολή;
- Ποιό είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

Εντολή case

83

```
entity seven_seg is
  port(
    din : in bit_vector(3 downto 0);
    seg : out bit_vector(6 downto 0)
  );
end entity seven_seg;

begin

p: process (din)
begin
  case din is
    when "0000" => seg <= "1111110";
    when "0001" => seg <= "0110000";
    when "0010" => seg <= "1101101";
    when "0011" => seg <= "1111001";
    continue...
```

```
...continue
  when "0100" => seg <= "0110011";
  when "0101" => seg <= "1011011";
  when "0110" => seg <= "1011111";
  when "0111" => seg <= "1110000";
  when "1000" => seg <= "1111111";
  when "1001" => seg <= "1111011";
  when others => seg <= "0000000";
end case;
end process;

end architecture beh_case;
```

- Ποιά είναι η ισοδύναμη παράλληλη εντολή;
- Ποιό είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

Ελλιπής εντολή if

84

```
entity inc_if is
  port (a, b, en : in bit;
        z : out bit);
end entity inc_if;

architecture beh of inc_if is
begin

p: process (a,b,en)
begin
  if en = '1' then
    z <= b;
  end if;
end process;

end architecture beh;
```

- Πολύ συχνό σχεδιαστικό λάθος
- Δεν περιγράφει συνδυαστική λογική
- Υπάρχει ανάδραση στο κύκλωμα
- Το εργαλείο σύνθεσης δεν μπορεί να γνωρίζει το λάθος και εισάγει ανάδραση

Ελλιπής εντολή if

85

```
entity inc_if is
  port (a, b, en : in bit;
        z, y : out bit);
end entity inc_if;

architecture beh of inc_if is
begin
  p: process (a,b,en)
  begin
    if en = '1' then
      z <= a;
    else
      y <= b;
    end if;
  end process;
end architecture beh;
```

- Πολύ συχνό σχεδιαστικό λάθος
- Δεν καταχωρείται τιμή για κάποιο σήμα σε κάποια διακλάδωση
- Δεν περιγράφει συνδυαστική λογική
- Υπάρχει ανάδραση στο κύκλωμα

Ελλιπής εντολή if

86

```
p: process (a,b,en)
begin
  if en = '1' then
    z <= b;
  else
    z <= a;
  end if;
end process;
```

```
p: process (a,b,en)
begin
  z <= a;
  if en = '1' then
    z <= b;
  end if;
end process;
```

- Δύο σχεδιαστικές τεχνικές για την αποφυγή των ελλιπών if εντολών
 - καταχώρηση όλων των σημάτων σε όλες τις διακλαδώσεις και χρήση της διακλάδωσης else
 - default values

Ενότητα 4

87

- Ακολουθιακές διεργασίες
 - ▣ Πρότυπα μανταλωτών (latches), flip-flops
- Μοντελοποίηση βασικών ακολουθιακών κυκλωμάτων
 - ▣ Μετρητές (counters)
 - ▣ Καταχωρητές ολίσθησης (shift registers)

Περιγραφή ενός καταχωρητή στην VHDL

88

- Η περιγραφή ενός καταχωρητή στην VHDL γίνεται μόνο με την χρήση διεργασίας (process)
- Δεν ορίζεται δομή της VHDL που να αντιστοιχίζεται στο υλικό σαν καταχωρητής
- Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψεις την συμπεριφορά ενός καταχωρητή στη VHDL (simulation model)
 - ▣ Δεν είναι όλες οι περιγραφές συνθέσιμες

Πρότυπα σύνθεσης καταχωρητή στην VHDL

89

- Τα εργαλεία σύνθεσης αναγνωρίζουν συγκεκριμένες VHDL περιγραφές ενός καταχωρητή
 - ▣ πρότυπα σύνθεσης (synthesis templates)
- Τα πρότυπα σύνθεσης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των εργαλείων σύνθεσης

Πρότυπο καταχωρητή

90

```
entity dff is
  port (clk, d : in bit;
        q : out bit);
end entity;

architecture bef of dff is
begin

  process
  begin
    wait until clk'event and clk = '1';
    q <= d;
  end process;

end architecture;
```



Πρότυπα καταχωρητή με if και λίστα ευαισθησίας

91

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



Ανοδική & καθοδική ακμή του ρολογιού

92

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Rising edge

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '0' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Falling edge

Σήμα επίτρεψης των δεδομένων (data enable)

93

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if en = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```




```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' and en = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



Πρότυπο καταχωρητή με ασύγχρονη είσοδο μηδενισμού

94

 
```
process (clk, reset) is
begin
  if reset = '1' then
    q <= '0';
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



Πρότυπο καταχωρητή με σύγχρονη είσοδο μηδενισμού

95
 
```
process (clk) is
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```



Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

96

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q1 <= a and b;
    q2 <= c or d;
  end if;
end process;
```

Ποιο είναι το
αποτέλεσμα της
σύνθεσης;

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

97

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q1 <= a;
    q2 <= b;
    q3 <= q1 and q2;
  end if;
end process;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;
Πώς υπολογίζεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος;

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

98

```
entity dreg8 is
  port (clk : in bit;
        d : in bit_vector(7 downto 0);
        q : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture bef of dreg8 is
begin

  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;

end architecture;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

99

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= (others => '0');
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= "00001111";
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Σχεδίαση μετρητών (counters)

100

```
entity counter4 is
  port (clk, reset : in bit;
        count : out integer range 0 to 15);
end entity;

architecture bef of counter4 is
  signal counter : integer range 0 to 15;
begin
  count <= counter;
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      counter <= 0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
      counter <= (counter + 1) mod 16;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

4-bit σύγχρονος
δυναμικός μετρητής
με ασύγχρονη
είσοδο μηδένισης

Σχεδίαση μετρητών (counters)

101

- Υλοποιήστε του ακόλουθους τύπους μετρητών:
 - ▣ BCD μετρητές
 - ▣ με σύγχρονη είσοδο μηδένισης
 - ▣ με είσοδο επίτρεψης
 - ▣ με παράλληλη φόρτωση
- Υλοποιήστε διαιρέτες συχνότητας με την χρήση μετρητών

Ενότητα 5

102

- Ιεραρχική σχεδίαση στη VHDL
 - ▣ Πως σχεδιάζουμε ιεραρχικά
 - ▣ Πως υλοποιούμε παραμετροποιημένες μονάδες
 - ▣ Πως χρησιμοποιούνται οι εντολές generate

Σημασία της ιεραρχικής σχεδίασης

103

- Σχεδίαση με βάση την μέθοδο «διαίρει & βασίλευε» (divide & conquer)
 - ▣ η σχεδίαση τεμαχίζεται σε υπομονάδες & η πολυπλοκότητα απλοποιείται
 - ▣ κάθε υπομονάδα σχεδιάζεται και πιστοποιείται ξεχωριστά
- Ενσωμάτωση διαθέσιμων μονάδων στη σχεδίαση
 - ▣ μειώνεται ο χρόνος σχεδίασης
 - ▣ αυξάνεται η πιστότητα της σχεδίασης

Δομική σχεδίαση (structural description)

104

- Η ιεραρχική σχεδίαση βασίζεται στη δομική σχεδίαση
- Δομική σχεδίαση = περιγράφει τη σύνδεση των μονάδων (components) του κυκλώματος
 - ▣ συνδυασμός μικρότερων μονάδων και περιγραφή της διασύνδεσής τους για τη δημιουργία μίας μεγαλύτερης μονάδας
 - ▣ παρόμοια με το σχηματικό διάγραμμα (schematic diagram)
 - ▣ το διάγραμμα δικτύωσης ενός κυκλώματος (circuit netlist) αποτελεί δομική περιγραφή

Δομική σχεδίαση στη VHDL

105

- Βασίζεται στη χρήση μονάδων (components)
- Για τη χρήση μίας μονάδας απαιτείται:
 - ▣ δήλωση μονάδας (component declaration)
 - ▣ καθορισμός διαμόρφωσης (configuration specification)
 - ▣ στιγμιότυπα μονάδας (component instances)

Δομική σχεδίαση στη VHDL: παράδειγμα ...


106

```
entity Full_adder is
  port (A, B, Cin : in bit;
        Sum, Cout : out bit);
end entity Full_adder;

architecture beh of Full_adder is
  ...
end architecture beh;
```

```
entity ripple_adder is
  port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);
        cin : in bit;
        sum : out bit_vector(3 downto 0);
        cout : out bit);
end entity ripple_adder;

 architecture struct of ripple_adder is
  ...
end architecture struct;
```



Δομική σχεδίαση στη VHDL: ... παράδειγμα

107

```
architecture struct of ripple_adder is
```

```
component full_adder  
port (a, b, cin : in bit;  
      sum, cout : out bit);  
end component;
```

Component declaration

```
for all : full_adder use entity work.Full_adder (beh)  
port map (A=>a, B=>b, Cin=>cin, Sum=>sum, Cout=>cout);
```

Configuration specification

```
signal c1,c2,c3 : bit;
```

```
begin
```

```
bit0: full_adder port map (a=>a(0), b=>b(0), cin=>cin, sum=>sum(0), cout=>c1);  
bit1: full_adder port map (a=>a(1), b=>b(1), cin=>c1, sum=>sum(1), cout=>c2);  
bit2: full_adder port map (a=>a(2), b=>b(2), cin=>c2, sum=>sum(2), cout=>c3);  
bit3: full_adder port map (a=>a(3), b=>b(3), cin=>c3, sum=>sum(3), cout=>cout);
```

Component instances

```
end architecture struct;
```

Στιγμιότυπα μονάδας (component instances)

108

- Παράλληλες εντολές (concurrent statements)
- Port map:
 - Συσχέτιση ονόματος (named association)
bit3: full_adder port map (a=>a(3), b=>b(3),..., cout=>cout);
 - Συσχέτιση θέσης (positional association)
bit3: full_adder port map (a(3), b(3), c3, sum(3), cout);
 - Ασύνδετες θύρες (unconnected ports)
bit3: full_adder port map (a=>a(3), b=>b(3),..., cout=>open);

Ενότητα 6

109

- Testbenches στη VHDL

Testbenches

110

- Χρησιμοποιούνται για την εξομίωση της σχεδίασης
- Ένα testbench είναι μία οντότητα:
 - χωρίς εισόδους και εξόδους
 - περιλαμβάνει στιγμιότυπο της μονάδας υπό έλεγχο (design under test, DUT)
 - εφαρμόζει ακολουθίες εισόδων στη μονάδα
 - παρακολουθεί τις εξόδους της μονάδας

Testbench: παράδειγμα ...

111

```
entity tb_fa is
end entity tb_fa;

architecture bench of tb_fa is

component full_adder
port (a, b, cin : in bit;
      sum, cout : out bit);
end component;

signal a, b, cin, sum, cout : bit;

begin
bit0: full_adder port map (a=>a, b=>b, cin=>cin, sum=>sum, cout=>cout);
...

```

Testbench: ... παράδειγμα

112

```
...
stimulus : process is
begin
a <= '0'; b <= '0'; cin <= '0'; wait for 20 ns;
a <= '0'; b <= '0'; cin <= '1'; wait for 20 ns;
a <= '0'; b <= '1'; cin <= '0'; wait for 20 ns;
a <= '0'; b <= '1'; cin <= '1'; wait for 20 ns;
...
wait;
end process stimulus;
...

```


Testbench: ... παράδειγμα

113

```
verify : process is
begin
  wait for 20 ns;
  assert a = '0' and b = '0' and cout = '0'
    report "error response on carry out"
    severity error;
  wait on a, b, cout;
end process verify;

end architecture bench;
```

Ενότητα 7

114

- Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (finite state machines) στη VHDL
 - πρότυπα σχεδίασης
 - μηχανές Moore & Mealy
 - σχεδιαστικές συμβουλές

Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων

115

- Finite State Machine (FSM):
 - ▣ Μια μηχανή η οποία έχει πεπερασμένο (finite) αριθμό καταστάσεων
 - ▣ Χαρακτηρίζεται από:
 - Ένα σύνολο γεγονότων εισόδου
 - Ένα σύνολο γεγονότων εξόδου
 - Ένα σύνολο καταστάσεων
 - Μια συνάρτηση που αντιστοιχίζει τις καταστάσεις και την είσοδο στην έξοδο
 - Μια συνάρτηση που αντιστοιχίζει τις καταστάσεις και την είσοδο στην επόμενη κατάσταση
 - ▣ Χρησιμοποιείται σε σχεδίαση κυκλωμάτων ελέγχου

FSM: Τύποι μηχανών


116

- Μηχανή Moore
 - ▣ Οι έξοδοι εξαρτώνται μόνο από την παρούσα κατάσταση της μηχανής
- Μηχανή Mealy
 - ▣ Οι έξοδοι εξαρτώνται από τις εισόδους και την παρούσα κατάσταση της μηχανής

FSM: Μοντελοποίηση

117

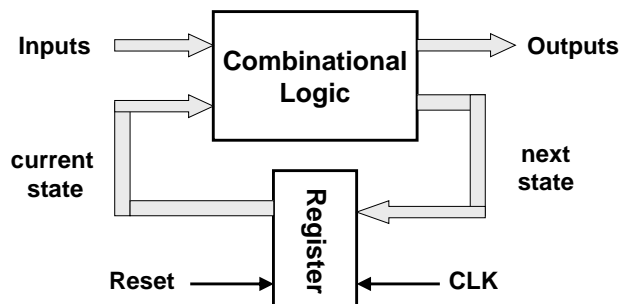- Μοντελοποιείται στη VHDL με:
 - ▣ ένα μπλοκ συνδυαστικής λογικής
 - υλοποιεί τις συναρτήσεις
 - ▣ και ένα μπλοκ καταχωρητών
 - αποθηκεύει τις καταστάσεις



FSM: Σύνθεση

118

- Τα εργαλεία σύνθεσης εκτελούν βελτιστοποίηση των καταστάσεων των FSMs
- Οι καταστάσεις αναπαριστώνται από έναν τύπο απαρίθμησης
 - ▣ τα εργαλεία σύνθεσης εκμεταλλεύονται τον τύπο απαρίθμησης για αποδοτικότερη βελτιστοποίηση
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης των καταστάσεων:
 - ▣ binary, onehot, gray, user-defined

FSM: VHDL περιγραφή

119

- Πόσες διεργασίες θα χρησιμοποιήσουμε για την περιγραφή της μηχανής;
- Πώς θα περιγράψουμε τις μεταβάσεις των καταστάσεων της μηχανής;
- Πώς θα καθορίσουμε τις εξόδους της μηχανής;
- Πώς θα αρχικοποιήσουμε την μηχανή;
- Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η μηχανή έχει μηχανισμό επανεκκίνησης (re-entrant);

Μηχανή Moore: παράδειγμα


120

```
entity moore_machine is
  port (reset : in std_ulogic;
        clk : in std_ulogic;
        in1 : in std_ulogic;
        out1 : out std_ulogic_vector(3 downto 0));
end entity moore_machine;
```

```
architecture beh of moore_machine is
```

```
  type state_type is (s0,s1,s2,s3);
  signal state : state_type;
```

 
```
begin
  Κωδικοποίηση καταστάσεων
  ...
end architecture;
```



Υλοποίηση με μία διεργασία

121

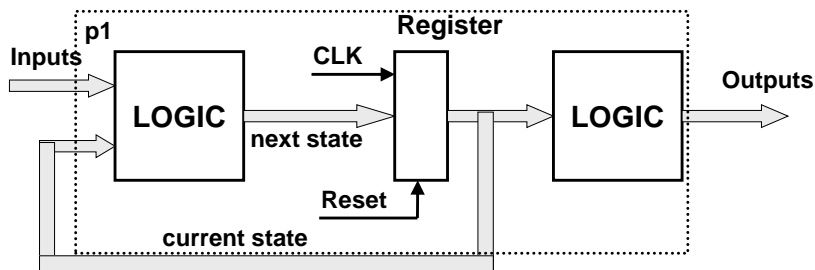- Μία διεργασία που περιγράφει:
 - ▣ τους καταχωρητές,
 - ▣ τις μεταβάσεις των καταστάσεων και
 - ▣ τις εξόδους



Υλοποίηση με μία διεργασία: VHDL κώδικας

122

```

p1: process (reset,clk)
begin
    if (reset = '1') then
        state <= s0;
        out1 <= "0000";

    elsif clk'event and clk = '1' then
        case state is
            when s0 =>
                if in1 = '1' then
                    state <= s1;
                end if;
                out1 <= "0000";
            when s1 =>
                if in1 = '0' then
                    state <= s2;
                end if;
                out1 <= "1001";
            when s2 =>
                if in1 = '1' then
                    state <= s3;
                end if;
                out1 <= "1100";
            when s3 =>
                if in1 = '0' then
                    state <= s0;
                end if;
                out1 <= "1111";
            end case;
        end if;
    end process;
    ... continue
end process;
    
```


Αρχικοποίηση
μηχανής

Ένα σήμα περιγράφει
την παρούσα και την
επόμενη κατάσταση

continue ...

Υλοποίηση με μία διεργασία: συνθέσιμο κύκλωμα

123

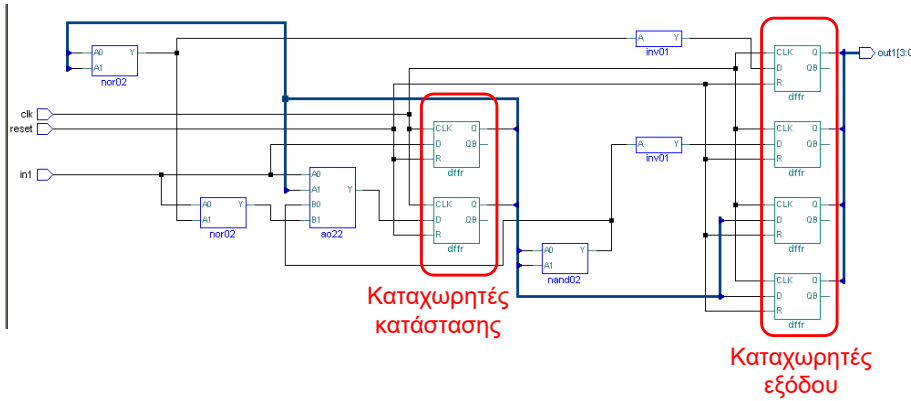


- Διαδική κωδικοποίηση των καταστάσεων (binary encoding)
- Οι έξοδοι προέρχονται από καταχωρητές (registered outputs)

Υλοποίηση με δύο διεργασίες

124

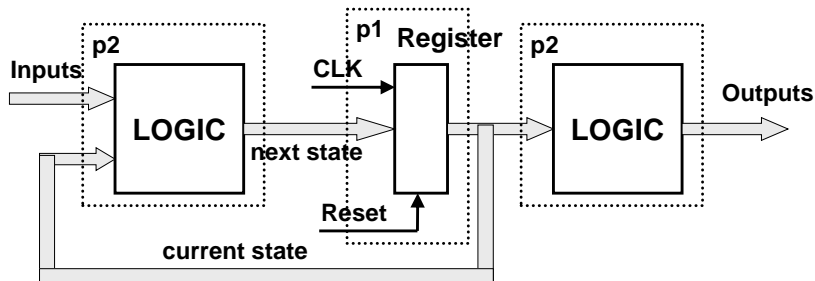- Μία ακολουθιακή διεργασία (p1) που περιγράφει τους καταχωρητές και
- Μία διεργασία (p2) που περιγράφει την συνδυαστική λογική: μεταβάσεις καταστάσεων και εξόδους



Υλοποίηση με δύο διεργασίες: VHDL κώδικας

125

```
type state_type is (s0,s1,s2,s3);
signal current_state : state_type;
signal next_state : state_type;
```

...

```
p1: process (reset,clk)
begin
```

```
if (reset = '1') then
current_state <= s0;
elsif clk'event and clk = '1' then
current_state <= next_state;
end if;
```

```
end process;
```

Δύο σήματα τύπου state_type

Αλλαγή κατάστασης

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
next_state <= current_state;
```

```
case current_state is
```

```
when s0 =>
if in1 = '1' then
next_state <= s1;
end if;
out1 <= "0000";
```

...

```
when s3 =>
if in1 = '0' then
next_state <= s0;
end if;
out1 <= "1111";
```

```
end case;
```

```
end process;
```

Για την αποφυγή latches


Επιλογή επόμενης κατάστασης

Η έξοδος εξαρτάται μόνο από την παρούσα κατάσταση

Υλοποίηση με δύο διεργασίες: συνθέσιμο κύκλωμα

126

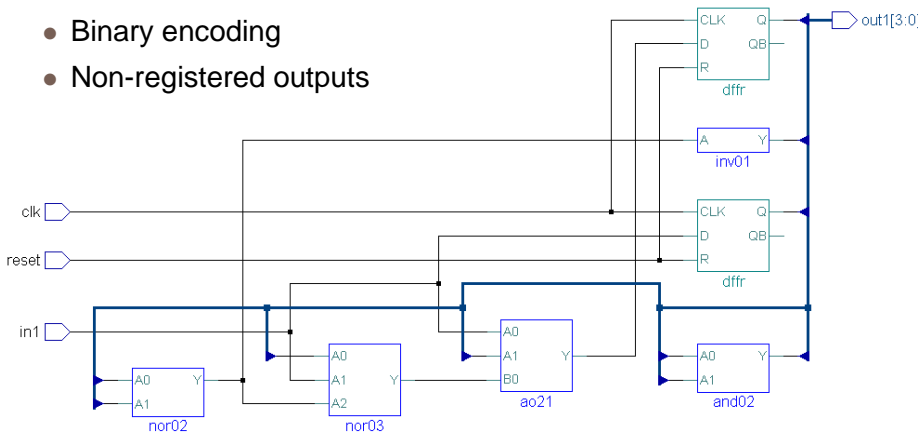
- Binary encoding
- Non-registered outputs



Υλοποίηση με τρεις διεργασίες

127

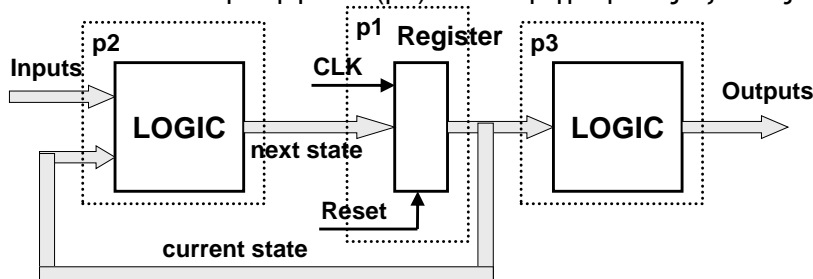- Μία ακολουθιακή διεργασία (p1) που περιγράφει τους καταχωρητές,
- Μία συνδυαστική διεργασία (p2) που περιγράφει τις μεταβάσεις καταστάσεων και
- Μία συνδυαστική διεργασία (p3) που περιγράφει τις εξόδους



Υλοποίηση με τρεις διεργασίες: VHDL κώδικας

128

```
p1: process (reset,clk)
begin
```

```
  if (reset = '1') then
    current_state <= s0;
  elsif clk'event and clk = '1' then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process;
```

```
p3: process (current_state)
```

```
begin
  case current_state is
    when s0 => out1 <= "0000";
    when s1 => out1 <= "1001";
    when s2 => out1 <= "1100";
    when s3 => out1 <= "1111";
  end case;
end process;
```

Η έξοδος εξαρτάται μόνο από την παρούσα κατάσταση

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
  next_state <= current_state;
```

```
  case current_state is
```

```
    when s0 =>
      if in1 = '1' then
        next_state <= s1;
      end if;
```

Για την αποφυγή latches


```
    when s3 =>
      if in1 = '0' then
        next_state <= s0;
      end if;
    end case;
```

Επιλογή επόμενης κατάστασης

```
end process;
```


Υλοποίηση με τρεις διεργασίες: συνθέσιμο κύκλωμα

129

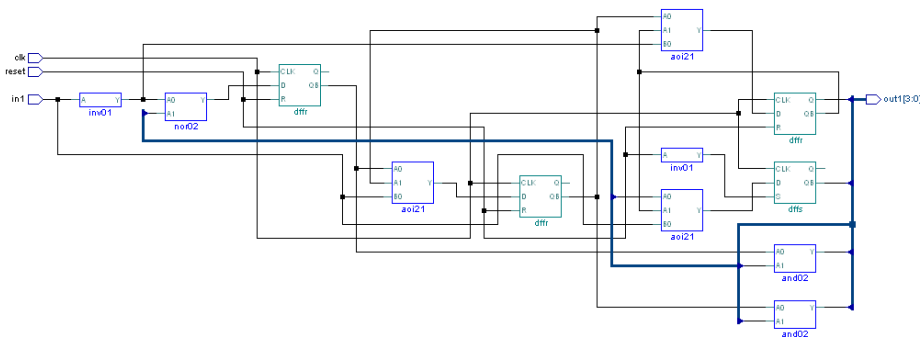

- One-hot encoding
- Non-registered outputs


Σχόλια

130

- Προτιμάτε τις υλοποιήσεις με 2 ή 3 διεργασίες
 - ▣ ξεχωρίζουν την ακολουθιακή από τη συνδυαστική λογική της μηχανής
 - ▣ επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί η έξοδος της συνδυαστικής λογικής σε άλλες διεργασίες ελέγχου ή στον καθορισμό άλλων εξόδων
- Η υλοποίηση με 3 διεργασίες επιτρέπει την εισαγωγή ή όχι καταχωρητών στις εξόδους, ανάλογα με τον τύπο της τρίτης διεργασίας:
 - ▣ ακολουθιακή διεργασία: registered outputs
 - ▣ συνδυαστική διεργασία: non-registered outputs

Μηχανή Mealy: παράδειγμα

131

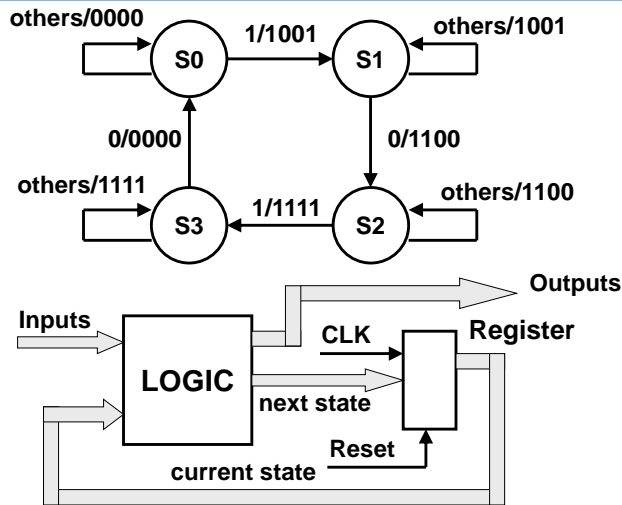

Υλοποίηση με δύο διεργασίες

132

```

...
type state_type is (s0,s1,s2,s3);
signal curent_state : state_type;
signal next_state : state_type;
...
p1: process (reset,clk)
begin

if (reset = '1') then
current_state <= s0;
elsif clk'event and clk = '1' then
current_state <= next_state;
end if;

end process;

```

```

p2: process (current_state,in1)
begin

```

```

next_state <= current_state;

```

```

case current_state is

```

```

when s0 =>
if in1 = '1' then
next_state <= s1;
out1 <= "1001";
else
out1 <= "0000";
end if;

```

```

...
end case;

```

```

end process;

```

Η έξοδος
εξαρτάται από την
παρούσα κατάσταση
και την είσοδο

Υλοποίηση με τρεις διεργασίες

133

```

p1: process (reset,clk)
begin
  if (reset = '1') then
    current_state <= s0;
  elsif clk'event and clk = '1' then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process;

p3: process (current_state,in1)
begin
  case current_state is
  when s0 =>
    if in1 = '1' then
      out1 <= "1001";
    else
      out1 <= "0000";
    end if;
  ...
  when s3 =>
    if in1 = '0' then
      next_state <= s0;
    end if;
  end case;
end process;

```

Η έξοδος εξαρτάται από την παρούσα κατάσταση και την είσοδο

Κωδικοποίηση των καταστάσεων από τον χρήστη

134

- Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την κωδικοποίηση των καταστάσεων, π.χ:


```

constant s0: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "00";
constant s1: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "01";
constant s2: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "10";
constant s3: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "11";
signal cur_state, next_state : std_ulogic_vector(1 downto 0);

```
- Προτιμάτε τη χρήση των τύπων απαρίθμησης
 - ▢ παρέχει στο εργαλείο σύνθεσης μεγαλύτερη ευχέρεια στη βελτιστοποίηση της μηχανής
 - ▢ δηλώστε την αρχική κατάσταση της μηχανής στην αριστερή θέση του τύπου απαρίθμησης

Αχρησιμοποίητες καταστάσεις

135

- Μία μηχανή μπορεί να έχει αχρησιμοποίητες καταστάσεις
 - π.χ. σε μία μηχανή 5 καταστάσεων
 - S0="000", S1="001", S2="010", S3="011", S4="100"
 - αχρησιμοποίητες καταστάσεις: "101", "110", "111"
- Τι θα συμβεί εάν η μηχανή εισέλθει σε μία αχρησιμοποίητη κατάσταση;
 - η συμπεριφορά της μηχανής δεν είναι προβλέψιμη
 - μπορεί να «κλειδώσει» σε μη-προβλέψιμη κατάσταση
- Σε κρίσιμες σχεδιάσεις πρέπει να προβλέπεται μηχανισμός επανεκκίνησης (re-entrant FSM)

Σχεδίαση ασφαλών μηχανών κατάστασης

136

- Εάν η μηχανή βρεθεί σε μία αχρησιμοποίητη κατάσταση πρέπει να επανέλθει σε μία γνωστή κατάσταση (π.χ. κατάσταση αρχικοποίησης)
- Συμβουλές:
 - Φροντίστε ο αριθμός των καταστάσεων (τύπος απαρίθμησης) να είναι δύναμη του 2
 - Στην εντολή **case** που επιλέγει την επόμενη κατάσταση, χρησιμοποιήστε την εντολή **when others** ώστε η μηχανή να επιστρέψει σε μία γνωστή κατάσταση
- Σε κρίσιμες σχεδιάσεις προτιμάτε την δυαδική κωδικοποίηση και όχι την κωδικοποίηση onehot

Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων: παράδειγμα

137

- Σχεδιάστε ένα κύκλωμα που ανιχνεύει μία συγκεκριμένη ακολουθία ψηφίων (υπογραφή) σε μία σειριακή είσοδο δεδομένων
 - ▣ να υλοποιεί το διάγραμμα καταστάσεων

