



Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Συνδυαστική Λογική (Combinational Logic)

Μιχάλης Ψαράκης

Γενικό Συνδυαστικό Κύκλωμα

 
- Συνδυαστικό κύκλωμα (Combinational circuit)
 - Η τιμή των εξόδων εξαρτάται **μόνο** από την τιμή των εισόδων
 - Ονομάζεται **συνδυαστικό**, διότι ο **συνδυασμός** των τιμών των εισόδων περιγράφει μόνος του τη λειτουργία του κυκλώματος
- Αντίθετα, η λειτουργία των **ακολουθιακών** κυκλωμάτων περιγράφεται από μια **ακολουθία** καταστάσεων
 - Τα μελετούμε στα επόμενα κεφάλαια



Διαδικασία ανάλυσης

- Ανάλυση συνδυαστικού κυκλώματος:
 - Ο προσδιορισμός των λογικών συναρτήσεων που υλοποιούν
- Βήματα διαδικασίας ανάλυσης
 - Ονομάζουμε τις εξόδους των πυλών (ό,τι σύμβολο ή όνομα θέλουμε) που εξαρτώνται μόνο από τις εισόδους
 - Βρίσκουμε τις συναρτήσεις αυτών των πυλών
 - Στη συνέχεια, ονομάζουμε τις εξόδους των πυλών που είναι συναρτήσεις των προηγούμενων πυλών και των εισόδων με νέα σύμβολα/ονόματα
 - Βρίσκουμε τις συναρτήσεις και αυτών των πυλών
 - Επαναλαμβάνουμε το προηγούμενο βήμα μέχρι να οδηγηθούμε στις εξόδους του κυκλώματος
 - Αντικαθιστώντας διαδοχικά τις λογικές συναρτήσεις, υπολογίζουμε τις λογικές συναρτήσεις των εξόδων σαν συνάρτηση των μεταβλητών εισόδου

Παράδειγμα ανάλυσης

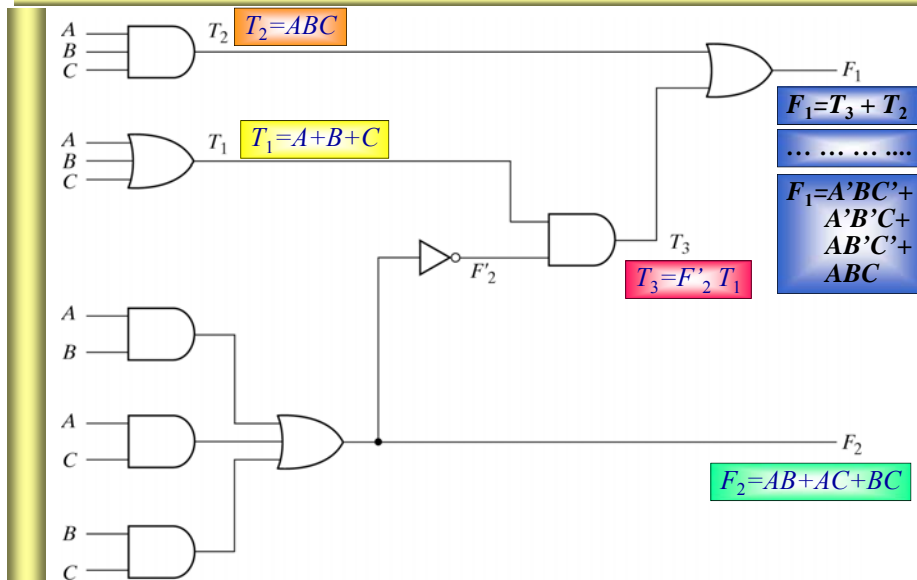

Πίνακας αληθείας παραδείγματος

A	B	C	F_2	F_2'	T_1	T_2	T_3	F_1
0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	0	1

Διαδικασία σχεδίασης

- Φυσικά, είναι το αντίθετο της ανάλυσης:
 - Δεδομένης μιας προδιαγραφής (specification) να παραχθεί λογικό κύκλωμα που να την ικανοποιεί
- Βήματα σχεδίασης
 - Από τις προδιαγραφές καθορίζουμε το πλήθος εισόδων και εξόδων και τους δίνουμε ονόματα (αυθαίρετα ή περιγραφικά)
 - Εξάγουμε τον πίνακα αληθείας που καθορίζει τη σχέση εισόδου/εξόδου
 - Μιλούμε για συνδυαστικά κυκλώματα
 - Βρίσκουμε τις εξόδους ως λογικές συναρτήσεις των εισόδων
 - Και πιθανόν τις απλοποιούμε
 - Κατασκευάζουμε το λογικό διάγραμμα
 - Και επαληθεύουμε την ορθότητα της σχεδίασης του διαγράμματος


Παράδειγμα σχεδίασης

- Μετατροπή από έναν κώδικα σε έναν άλλο
 - Να σχεδιαστεί κύκλωμα που να μετατρέπει ένα ψηφίο κώδικα BCD (4 bit) σε κώδικα Excess-3 (υπέρβαση κατά 3)
- Από τον ορισμό των δύο κωδίκων παράγουμε τον **πίνακα αληθείας**
- «Λείπουν» 6 γραμμές – είναι οι γνωστοί αδιάφοροι όροι του BCD

Είσοδος (Κώδικας BCD)				Έξοδος (Κώδικας Excess-3)			
A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

Χάρτες Karnaugh για τις 4 συναρτήσεις

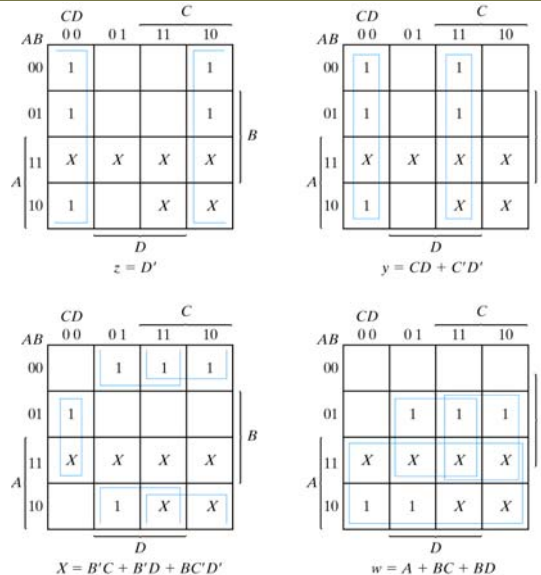- Υπάρχουν έξι αδιάφοροι όροι
 - Λόγω των αχρησιμοποίητων συνδυασμών του κώδικα BCD
 - Στα ίδια σημεία των τεσσάρων χαρτών



Οι λογικές συναρτήσεις

- Μετά την απλοποίηση με το χάρτη Karnaugh προκύπτουν τέσσερις συναρτήσεις για την έξοδο: w, x, y, z

$$z = D'$$


$$y = CD + C'D' = CD + (C+D)'$$

$$x = B'C + B'D + BC'D' = B'(C+D) + BC'D' = B'(C+D) + B(C+D)'$$

$$w = A + BC + BD = A + B(C+D)$$

Και το λογικό διάγραμμα/κύκλωμα


- Τέσσερις εισοδοί και τέσσερις έξοδοι

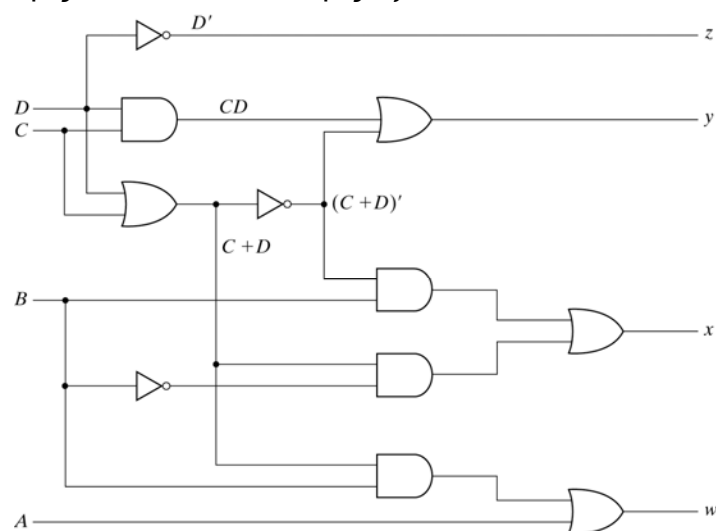


Αθροιστές - Ημιαθροιστής (Half-Adder)

- Ημιαθροιστής: προσθέτει 2 bit
- Πίνακας αληθείας
- **Δύο υλοποιήσεις**
 - 2 επίπεδα AND-OR
 - Με χρήση XOR

x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

(a) $S = xy' + x'y$
 $C = xy$

 

(b) $S = x \oplus y$
 $C = xy$


Πλήρης Αθροιστής - Full Adder

- Πλήρης Αθροιστής: προσθέτει 3 bit
 - Το τρίτο είναι το **κρατούμενο**
- Πίνακας αληθείας


x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Χάρτες Karnaugh για Πλήρη Αθροιστή

x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$


 


$$S = xy + xz + yz$$

$$= xy + xy'z + x'yz$$


Υλοποίηση Πλήρους Αθροιστή

  - Σε μορφή αθροίσματος γινομένων (AND-OR)




Εναλλακτική υλοποίηση

 - Ένας πλήρης αθροιστής υλοποιείται και με
 - 2 ημιαθροιστές και μια πύλη OR




Σύμβολα Ημι- και Πλήρους Αθροιστή

- Ημιαθροιστής: 2 είσοδοι, 2 έξοδοι

 

- Πλήρης αθροιστής: 3 είσοδοι 2 έξοδοι

 

Δυαδική πρόσθεση των k bit

Δείκτης i:	3	2	1	0	
Κρατούμενο εισόδου	0	1	1	0	C_i
1 ^{ος} προσθετέος	1	0	1	1	A_i
2 ^{ος} προσθετέος	0	0	1	1	B_i
Αθροισμα	1	1	1	0	S_i
Κρατούμενο εξόδου	0	0	1	1	C_{i+1}

Πώς θα σχεδιάζατε έναν δυαδικό αθροιστή;


- Αν $k=4$ (όπως στο προηγούμενο παράδειγμα), τότε ένας δυαδικός αθροιστής είναι ένα κύκλωμα με 9 εισόδους:
 - 4 εισόδους για τον πρώτο προσθετέο, 4 εισόδους για το δεύτερο και 1 κρατούμενο εισόδου
- και 5 εξόδους:
 - 4 εξόδους για το άθροισμα και το κρατούμενο εξόδου



- Για να το υλοποιήσουμε πρέπει να απλοποιήσουμε (με χάρτη Karnaugh;; ή αλλιώς) 5 συναρτήσεις των 9 εισόδων
- Κάθε συνάρτηση έχει $2^9=512$ ελαχιστόρους (!!!)
 - Τι κάνουμε;

Επαναληπτική χρήση κυκλώματος

 - Ιεραρχική σχεδίαση με χρήση ενός βασικού κυκλώματος
 - Πλήρης αθροιστής ή
 - Ημιαθροιστής
- Δυαδικός αθροιστής (ριπής κρατουμένου – ripple carry) των 4 bit



Καθυστέρηση διάδοσης κρατουμένου

- Απλή σχεδίαση **αλλά...**
- Στον αθροιστή ριπής που είδαμε, για να υπολογιστεί **κάθε bit** του αθροίσματος πρέπει να είναι γνωστό το **κρατούμενο** της προηγούμενης βαθμίδας
 - **Μεγάλη καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay)**
- Θα μπορούσαμε να έχουμε διαθέσιμα όλα τα bit κρατουμένου **ταυτόχρονα**;
 - Αυτό προσπαθεί να πετύχει η επόμενη σχεδίαση
 - «Πρόβλεψη κρατουμένου»


Δύο νέα σήματα: Διάδοση και Γέννηση

- Σήματα διάδοσης (propagation) και γέννησης (generation) κρατούμενου

$$\blacksquare P_i = A_i \oplus B_i \quad G_i = A_i \cdot B_i$$

- Τότε:
 
$$\blacksquare S_i = P_i \oplus C_i \quad C_{i+1} = G_i + P_i \cdot C_i$$



Γιατί ονομάζονται έτσι;

- Το σήμα γέννησης (G_i - generation) είναι ίσο με 1 όταν μόνα τους τα bit A_i , B_i μιας βαθμίδας **γεννούν** κρατούμενο εξόδου, ότι τιμή κι αν έχει το κρατούμενο εισόδου
 - Αυτό ισχύει **μόνο όταν** τα A_i , B_i είναι και **τα δύο ίσα με 1**
 - Δηλαδή ότι κι αν έρθει σαν κρατούμενο εισόδου, το κρατούμενο εξόδου θα είναι ίσο με 1
- Το σήμα διάδοσης (P_i - propagation) είναι ίσο με 1 όταν τα bit A_i , B_i μιας βαθμίδας **διαδίδουν** το κρατούμενο εισόδου σαν κρατούμενο εξόδου
 - Αυτό ισχύει όταν **ένα από** τα A_i , B_i είναι **ίσο με 1**
 - Οπότε ότι κρατούμενο έρθει στην είσοδο θα διαδοθεί το ίδιο στην έξοδο
- Όταν **και τα δύο** A_i , B_i είναι **ίσα με 0**, τότε δεν έχουμε ούτε γέννηση ούτε διάδοση
 - Και υποχρεωτικά το κρατούμενο εξόδου είναι **ίσο με 0**

Οι συναρτήσεις κρατουμένων με G και P

- Το κρατούμενο εισόδου σε έναν αθροιστή είναι το C_0

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = \dots = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$


$$C_4 = \dots = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_5 = \dots = G_4 + P_4 G_3 + P_4 P_3 G_2 + P_4 P_3 P_2 G_1 + P_4 P_3 P_2 P_1 G_0 + P_4 P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

.....
- Παρατηρήσεις:
 - Όλα τα G και P παράγονται μόνο από τα αντίστοιχα A και B
 - Όλα τα C επάνω παράγονται από δύο επίπεδα (AND + OR)
- Άρα: **όλα τα κρατούμενα μπορούν να παραχθούν παράλληλα**
 - Δεν υπάρχει **σειριακή** εξάρτηση


Γεννήτρια πρόβλεψης κρατουμένου

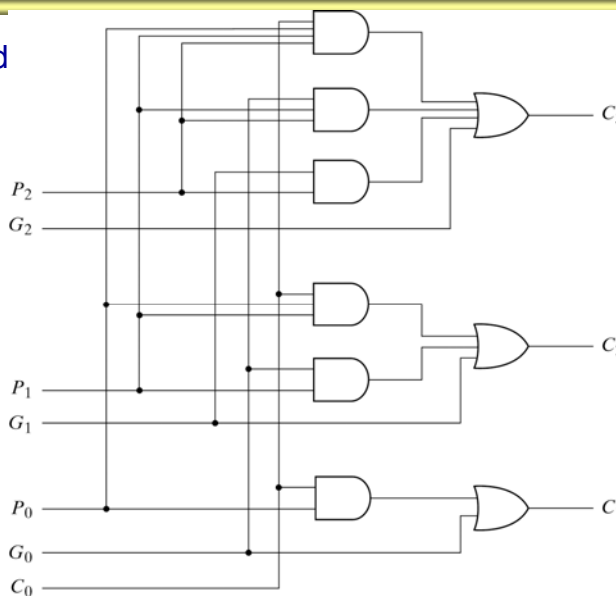- Carry Lookahead Generator
- Σε δύο μόνο επίπεδα παράγονται **όλα** τα κρατούμενα **ταυτόχρονα**




Αθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου

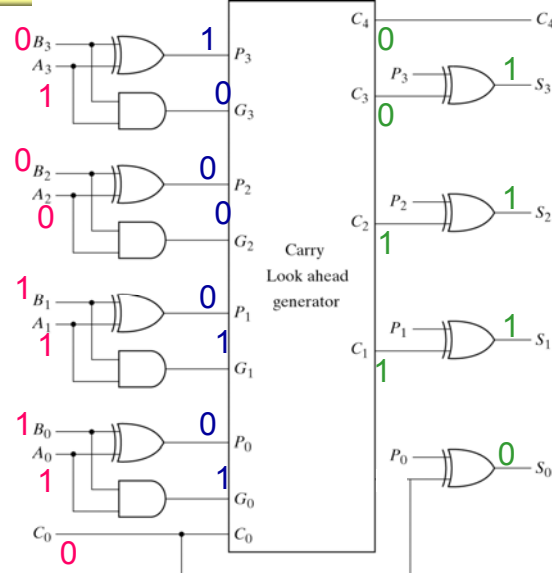- Των 4 bit
- Η γεννήτρια πρόβλεψης κρατουμένου είναι από το προηγούμενο σχήμα
- Προσέξτε την παράλληλη λειτουργία



Αθροιστής-Αφαιρέτης των 4 bit

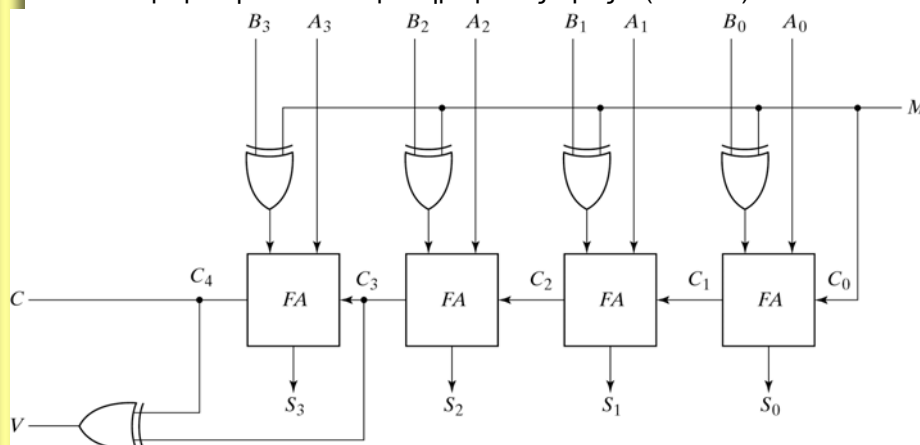- $M=0$, Πρόσθεση
- $M=1$, Αφαίρεση
 - Η αφαίρεση είναι σε συμπλήρωμα ως προς 2 ($A+B'+1$)



Δεκαδικός ή BCD αθροιστής


■ Αν προσθέσουμε 2 BCD ψηφία σε έναν απλό δυαδικό αθροιστή των 4 bit θα πάρουμε το αποτέλεσμα σε 4 bit και ένα κρατούμενο εξόδου

Δυαδικό Άθροισμα					Σωστό Άθροισμα BCD					Δεκαδικός
K	Z ₈	Z ₄	Z ₂	Z ₁	C	S ₈	S ₄	S ₂	S ₁	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5
0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	7
0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	9
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	10
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	12
0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	13
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14
1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	15
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	16
1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	17
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	18
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	19

Αθροιστής BCD


Βήμα Διόρθωσης

- +6 (0110) στο δυαδικό άθροισμα

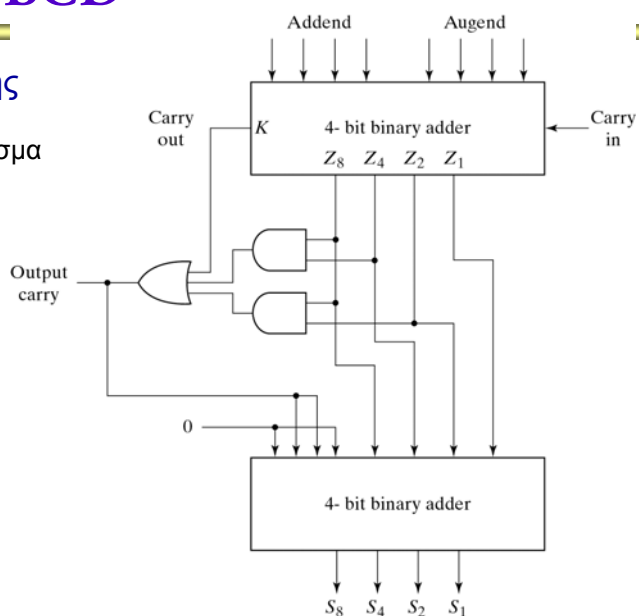


Δυαδικός Πολλαπλασιαστής 2x2

B_1	B_0
A_1	A_0
A_0B_1	A_0B_0
A_1B_1	A_1B_0
C_3	C_0

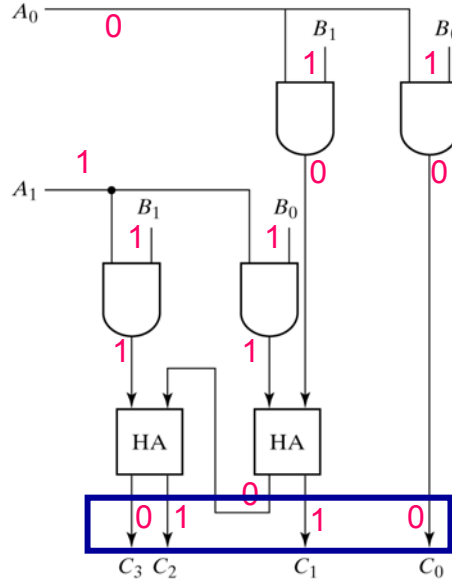

- Ας κάνουμε το 2x3
- $A_1A_0=10$
- $B_1B_0=11$

Δυαδικός Πολλαπλασιαστής 4 x 3

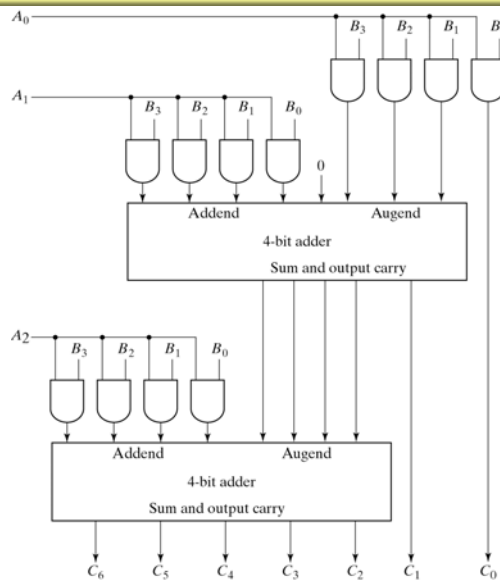

Συγκριτής μεγέθους (Comparator)

- Μη προσημασμένοι αριθμοί

$$A = A_3A_2A_1A_0$$

$$B = B_3B_2B_1B_0$$

- Ισότητα

- Αποκλειστικό-ΟΥΤΕ (Exclusive NOR) σε κάθε ζεύγος bit

$$x_i = A_iB_i + A_i'B_i'$$


$$\text{■ Άρα } (A=B) = x_3x_2x_1x_0$$

- Ανισότητα

$$\text{■ } (A>B) = A_3B_3' + x_3A_2B_2' + x_3x_2A_1B_1' + x_3x_2x_1A_0B_0'$$

$$\text{■ } (A<B) = A_3'B_3 + x_3A_2'B_2 + x_3x_2A_1'B_1 + x_3x_2x_1A_0'B_0$$

Συγκριτής

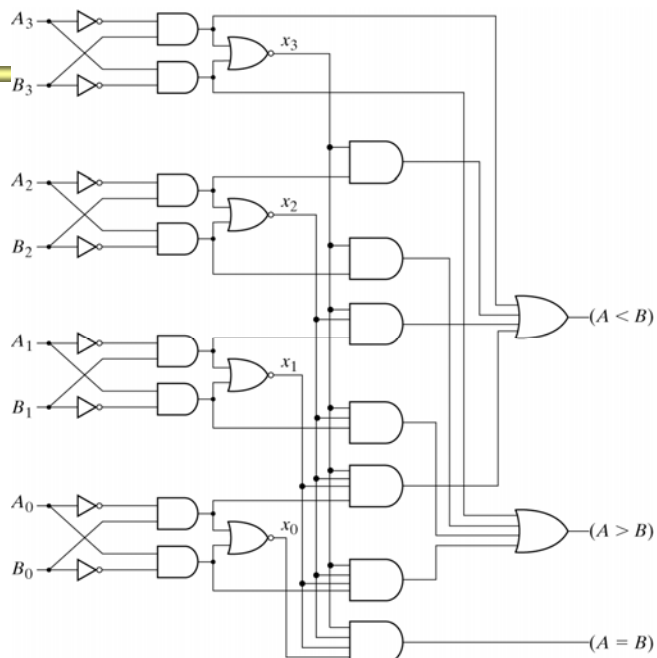

Αποκωδικοποιητές

- Αποκωδικοποιητής 3-σε-8
- Γενικά
 - k-σε-2^k

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Συνδυαστική Λογική
33

Πίνακας αληθείας του 3-σε-8


- «Θετική» λογική:
η έξοδος που επιλέγεται έχει την τιμή 1 και όλες οι άλλες 0
- «Αρνητική» λογική:
η έξοδος που επιλέγεται έχει την τιμή 0 και όλες οι άλλες 1

Είσοδοι			Έξοδοι							
x	y	z	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Συνδυαστική Λογική
34

Αποκωδικοποιητής 2-σε-4 με επίτρεψη

 
- Όταν η είσοδος επίτρεψης E είναι ίση με 0, τότε λειτουργεί σαν αποκωδικοποιητής
 - Εδώ με «αρνητική» λογική
- Όταν η είσοδος επίτρεψης είναι ίση με 1, όλες οι έξοδοι είναι στο 1 ανεξάρτητα των A και B



E	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

Ιεραρχική σχεδίαση αποκωδικοποιητών

 - Σχεδίαση αποκωδικοποιητή 4 σε 16 από δύο αποκωδικοποιητές 3 σε 8




Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής

- Ένας πλήρης αθροιστής υλοποιημένος με αποκωδικοποιητή 3-σε-8

- $S(x,y,z) = \Sigma(1,2,4,7)$

- $C(x,y,z) = \Sigma(3,5,6,7)$

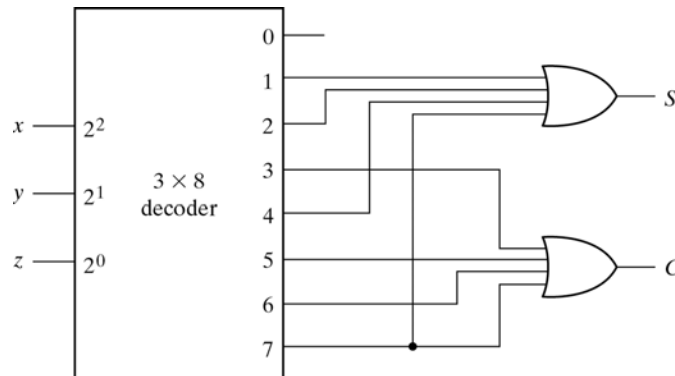

Κωδικοποιητές

- Πίνακας αληθείας κωδικοποιητή οκταδικού σε δυαδικό
- 8-σε-3 (γενικά 2^k -σε-k)

Είσοδοι								Έξοδοι		
D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Στις άλλες περιπτώσεις τι γίνεται;

- Τί έξοδο θα δίνει το κύκλωμα του κωδικοποιητή όταν υπάρχουν στις εισόδους **περισσότεροι από έναν άσσοι**;
- Χρήση «Κωδικοποιητή προτεραιότητας»
 - Εδώ έχουν «προτεραιότητα» οι εισοδοί με **μεγαλύτερο δείκτη**



Είσοδοι				Έξοδοι		
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

Χάρτες Κωδικοποιητή προτεραιότητας

$$x = D_2 + D_3$$


$$y = D_3 + D_1 D_2'$$

$$V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$$

  


Κωδικοποιητής προτεραιότητας

- Των 4 εισόδων

 


Πολυπλέκτες

- Πολυπλέκτης 2-σε-1
- Γενικά 2^n -σε-1
 - 2^n εισοδοι δεδομένων
 - 1 έξοδος δεδομένων
 - n εισοδοι επιλογής

 


Πολυπλέκτης 4-σε-1

 

Είσοδοι		Έξοδοι Y
s_1	s_0	
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Πολλά bit

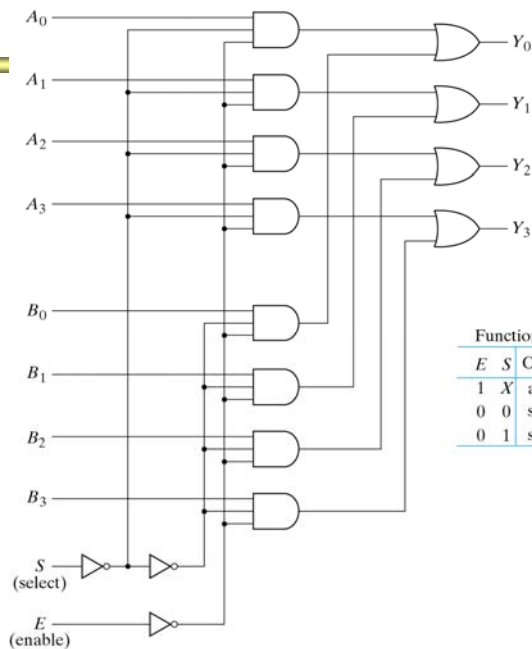- Τετραπλός (4 bit) πολυπλέκτης 2-σε-1
 - 2 λέξεις των 4 bit




Function table		
E	S	Output Y
1	X	all 0's
0	0	select A
0	1	select B

Συναρτήσεις με Πολυπλέκτες

■ Συνάρτηση 3 μεταβλητών

$$F(x,y,z) = \Sigma(1,2,6,7)$$

x	y	z	F	
0	0	0	0	
0	0	1	1	$F = z$
0	1	0	1	
0	1	1	0	$F = z'$
1	0	0	0	
1	0	1	0	$F = 0$
1	1	0	1	
1	1	1	1	$F = 1$

 


Συναρτήσεις με Πολυπλέκτες (συνέχ.)

■ Συνάρτηση 4 μεταβλητών


$$F(A,B,C,D) = \Sigma(1,3,4,11,12,13,14,15)$$

A	B	C	D	F	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	$F = D$
0	0	1	0	0	$F = D$
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	1	$F = D'$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	$F = 0$
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	$F = 0$
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	$F = D$
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	$F = 1$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	$F = 1$
1	1	1	1	1	

 


Πύλες Τριών Καταστάσεων

 
- Απομονωτής Τριών Καταστάσεων (Three-state buffer)



Πολυπλέκτες με πύλες 3 καταστάσεων

 

(a) 2-to-1- line mux

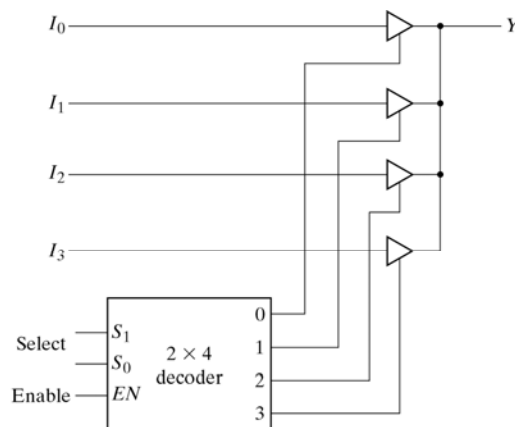

(b) 4 - to - 1 line mux