

Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων

Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων στην VHDL

Μιχάλης Ψαράκης

1-1

Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων

- Λογικές συναρτήσεις και πύλες (boolean functions)
- Πολυπλέκτες (multiplexers)
- Αποκωδικοποιητές (decoders)

Συνδυαστικά κυκλώματα

- Κυκλώματα των οποίων οι τιμές των εξόδων εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες τιμές των εισόδων
 - καμία αποθήκευση των προηγούμενων τιμών των εισόδων
 - καμία κατάσταση
- Μπορούν να αναλυθούν με χρήση κανόνων λογικής
 - Λογική άλγεβρα ή άλγεβρα Boole

Λογικές συναρτήσεις


- Συναρτήσεις που λειτουργούν σε εισόδους των δύο τιμών και παράγουν εξόδους των δύο τιμών
 - 0, υλοποιείται ως χαμηλό επίπεδο τάσης
 - 1, υλοποιείται ως υψηλό επίπεδο τάσης
- Η συνάρτηση καθορίζει την τιμή της εξόδου για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς της τιμής της εισόδου

Πίνακες αληθείας και πύλες

- Ορισμός μιας λογικής συνάρτησης με πίνακα

Λογικό OR


x	y	$x + y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 

πύλη OR

Λογικό AND


x	y	$x \cdot y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

πύλη AND

Λογικό NOT

x	x'
0	1
1	0

 

αντιστροφέας

Λογικές εξισώσεις

- Λογικές εξισώσεις και πίνακες αληθείας είναι και τα δύο έγκυροι τρόποι για να τον ορισμό μιας συνάρτησης

$$f = (x + y) \cdot z'$$

- Υπολογίζουμε την f για κάθε συνδυασμό των τιμών εισόδου και συμπληρώνουμε τον πίνακα



x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Λογικές εξισώσεις στην VHDL

- Χρησιμοποιούμε λογικούς τελεστές στις εντολές ανάθεσης σημάτων








$$f = (x + (y \cdot z') + (y \cdot z)')$$

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity circuit is
  port ( x, y, z : in std_logic;
         f       : out std_logic );
end entity circuit;
architecture boolean_eqn of circuit is
begin
  f <= (x or (y and not z)) and not (y and z);
end architecture boolean_eqn;
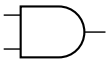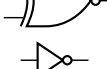
```

Λογικοί τελεστές στην VHDL

a and b	$a \cdot b$		<ul style="list-style-type: none"> ■ Προτεραιότητα <ul style="list-style-type: none"> ■ το not έχει την υψηλότερη ■ οι υπόλοιποι τελεστές έχουν ίση προτεραιότητα ■ χρησιμοποιούμε παρενθέσεις για να ξεκαθαρίσουμε τη σειρά υπολογισμού ■ Τιμές bit στην VHDL <ul style="list-style-type: none"> ■ '0' και '1'
a or b	$a + b$		
a nand b	$\overline{a \cdot b}$		
a nor b	$\overline{a + b}$		
a xor b	$a \oplus b$		
a xnor b	$\overline{a \oplus b}$		
not a	\overline{a}		

Τύποι δεδομένων

- Η VHDL είναι μια γλώσσα με ισχυρούς τύπους (*strongly typed language*)
 - Κάθε αντικείμενο (π.χ. σήμα ή μεταβλητή) μπορεί μόνο να λάβει τιμές του δηλωμένου τύπου του
 - Συμβάλλει στην ανίχνευση σχεδιαστικών λαθών
- Η VHDL περιέχει προκαθορισμένους τύπους
- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει δικούς του τύπους

Προκαθορισμένοι τύποι

- Δηλώνονται σε πακέτα (*packages*):
- Πακέτο *standard* της βιβλιοθήκης *std*:
 - Τύποι: **BIT**, **BOOLEAN**, **INTEGER**, και **REAL**
- Πακέτο *std_logic_1164* της βιβλιοθήκης *ieee*:
 - Τύποι: **STD_LOGIC** και **STD_ULOGIC**
- Πακέτο *std_logic_arith* της βιβλιοθήκης *ieee*:
 - Τύποι: **SIGNED** και **UNSIGNED**

Πακέτα

- Για να χρησιμοποιήσουμε έναν τύπο που περιέχεται σε ένα πακέτο:
 - Πριν τη δήλωση της οντότητας:
 - Δηλώνουμε τη βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται το πακέτο
 - Ορίζουμε το πακέτο με μια φράση χρήσης (use clause)

```
library library_name;  
use library_name.package_name.package_parts;
```

Δήλωση πακέτων

- Συνήθως σε μια σχεδίαση χρησιμοποιούμε τύπους από 3 πακέτα:
 - ieee.std_logic_1164 (ieee library)
 - standard (std library)
 - work (work library)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
library std;  
use std.standard.all;
```

```
library work;  
use work.all;
```

Είναι εξ'ορισμού ορατές.
Δεν χρειάζεται να δηλωθούν

Τύπος bit

```
type bit is ('0', '1');
```

- ❑ Μεταφράζεται στη σύνθεση σε ένα μονό σήμα
- ❑ Η τιμή '0' αναπαριστάνεται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιμή '1' από το λογικό επίπεδο 1
- ❑ Τα δύο λογικά επίπεδα δεν επαρκούν για να αναπαραστήσουν τη συμπεριφορά των σημάτων σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. high-Z)

Τύπος boolean

```
type boolean is (false, true);
```

- ❑ Μεταφράζεται στη σύνθεση σε ένα μονό σήμα
- ❑ Η τιμή false αναπαριστάνεται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιμή true από το λογικό επίπεδο 1
- ❑ Ο τύπος boolean σπάνια χρησιμοποιείται για σήματα λογικών εκφράσεων
- ❑ Αντίθετα, χρησιμοποιείται έμμεσα από την γλώσσα για να αναπαραστήσει το αποτέλεσμα μίας πράξης σύγκρισης

Τύπος std_ulogic

```

type std_ulogic is ('U', -- Uninitialized
                    'X', -- Forcing Unknown
                    '0', -- Forcing zero
                    '1', -- Forcing one
                    'Z', -- High Impedance
                    'W', -- Weak Unknown
                    'L', -- weak zero
                    'H', -- weak one
                    '-' ); -- Don't care

```

- ▣ Μοντελοποιεί ηλεκτρικές ιδιότητες των σημάτων
- ▣ Χρήσιμος για την προσομοίωση των σημάτων

std_ulogic: τελεστής AND

```

FUNCTION "and" ( l : std_ulogic; r : std_ulogic ) RETURN ux01;
CONSTANT and_table : stdlogic_table := (
-- -----
-- | U  X  0  1  Z  W  L  H  - |
-- -----
  ( 'U', 'U', '0', 'U', 'U', 'U', '0', 'U', 'U' ), -- | U |
  ( 'U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X' ), -- | X |
  ( '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0' ), -- | 0 |
  ( 'U', 'X', '0', '1', 'X', 'X', '0', '1', 'X' ), -- | 1 |
  ( 'U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X' ), -- | Z |
  ( 'U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X' ), -- | W |
  ( '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0' ), -- | L |
  ( 'U', 'X', '0', '1', 'X', 'X', '0', '1', 'X' ), -- | H |
  ( 'U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X' ) -- | - |
);

```


Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

- Στην προσομοίωση αντιμετωπίζεται σαν ένας τύπος απαρίθμησης
- Στην σύνθεση μεταφράζεται σε ένα μονό σήμα
- Οι τιμές του `std_ulogic` που είναι συνθέσιμες είναι: `'0'`, `'1'`, `'Z'`
 - Η τιμή `'0'` αναπαριστάνεται από το λογικό επίπεδο 0, η τιμή `'1'` από το λογικό επίπεδο 1 και η τιμή `'Z'` από την υψηλή εμπέδηση (high-impedance)

Σύνθεση του τύπου `std_ulogic` (συν.)

- Για τις υπόλοιπες τιμές τα εργαλεία σύνθεσης είτε θα τα μεταφράσουν σαν πραγματική τιμή (0 ή 1) είτε θα παράγουν λάθος
- Χρήσιμες σε κάποιες περιπτώσεις είναι η τιμή don't care (-)
 - επιτρέπει στο εργαλείο σύνθεσης την καλύτερη απλοποίηση του κυκλώματος

Τύπος `std_logic`

- `std_ulogic`: unresolved type
- `std_logic`:
 - υποτύπος του `std_ulogic`
 - resolved type
 - χρησιμοποιείται όταν θέλουμε ένα σήμα να έχει πολλαπλούς οδηγούς
 - μια συνάρτηση επίλυσης (resolution function) υπολογίζει την τιμή του σήματος
 - θα τον μελετήσουμε αργότερα όταν ασχοληθούμε με τρισταθής διαύλους (tristate busses)

Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής

- Λογική ελέγχου ενός κλιματιστικού
 - τρεις λογικές εξισώσεις για την ενεργοποίηση του συστήματος θέρμανσης (heater), ψύξης (cooler) και του ανεμιστήρα (fan)

```
heater_on = temp_low · auto_temp + manual_heat
cooler_on = temp_high · auto_temp + manual_cool
fan_on = heater_on + cooler_on + manual_fan
```

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity aircon is
  port (
    temp_low, temp_high, auto_temp : in std_logic;
    manual_heat, manual_cool, manual_fan : in std_logic;
    heater_on, cooler_on, fan_on : out std_logic );
end entity aircon;
```

Υλοποίηση συνδυαστικής λογικής (2)

```
heater_on = temp_low · auto_temp + manual_heat
cooler_on = temp_high · auto_temp + manual_cool
fan_on = heater_on + cooler_on + manual_fan
```

```
architecture eqns of aircon is
  signal heater_on_tmp, cooler_on_tmp : std_logic;
begin
  heater_on_tmp <= (temp_low and auto_temp) or manual_heat;
  cooler_on_tmp <= (temp_high and auto_temp) or manual_cool;
  fan_on <= heater_on_tmp or cooler_on_tmp or manual_fan;
  heater_on <= heater_on_tmp;
  cooler_on <= cooler_on_tmp;
end architecture eqns;
```

- Προσοχή: Χρησιμοποιούνται εσωτερικά σήματα
 - Δεν επιτρέπεται να διαβαστούν οι θύρες εξόδου

Δυαδική κωδικοποίηση

- Πώς αναπαριστάνουμε πληροφορία με περισσότερες από δύο πιθανές τιμές;
 - Πολλαπλά δυαδικά σήματα (πολλαπλά bit)
- (a_1, a_0) : $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$
 - Αυτός είναι ένας δυαδικός κώδικας
 - Κάθε ζεύγος τιμών είναι μια κωδική λέξη
 - Χρησιμοποιεί δύο αγωγούς σημάτων για τα a_1 , a_0

Μέγεθος κωδικής λέξης

- Ένας κώδικας των n bit έχει 2^n κωδικές λέξεις
- Για να αναπαραστήσουμε N πιθανές τιμές
 - χρειαζόμαστε τουλάχιστον $\lceil \log_2 N \rceil$ bit για τις λέξεις
 - περισσότερα bit μπορούν να είναι χρήσιμα σε κάποιες περιπτώσεις
- Παράδειγμα: κώδικας εκτυπωτή ψεκασμού
 - μαύρο, κυανό, ιώδες, κίτρινο, κόκκινο, μπλε
 - έξι τιμές, $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$
 - μαύρο: (0, 0, 1), κυανό: (0, 1, 0), ιώδες: (0, 1, 1), κίτρινο: (1, 0, 0), κόκκινο: (1, 0, 1), μπλε: (1, 1, 0)

Κωδικές one-hot

- Κάθε κωδική λέξη έχει ακριβώς ένα bit 1
- Φωτεινός σηματοδότης:
 - κόκκινο: (1,0,0), πορτοκαλί: (0,1,0), πράσινο: (0,0,1)
 - τρεις αγωγοί σημάτων: κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο
- Κάθε bit ενός κώδικα one-hot αντιστοιχεί σε μια κωδικοποιημένη τιμή
 - δεν απαιτείται υλικό για να αποκωδικοποιήσουμε τιμές

Δυαδικοί κώδικες στην VHDL

- Πολλαπλά bit αναπαριστούνται από ένα διάνυσμα

```
signal s: std_logic_vector(4 downto 0);
```

- Αυτό είναι ένα σήμα των πέντε στοιχείων
- s(4), s(3), s(2), s(1), s(0)

```
signal a: std_logic_vector(1 to 3);
```

- Αυτό είναι ένα σήμα των τριών στοιχείων
- a(1), a(2), a(3)

Παράδειγμα δυαδικής κωδικοποίησης

- Ελεγκτής φωτεινού σηματοδότη με κώδικα 1-hot

- enable = 1: lights_out = lights_in
- enable = 0: lights_out = (0, 0, 0)

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;  
entity light_controller is  
  port ( lights_in  : in  std_logic_vector(1 to 3);  
        enable     : in  std_logic;  
        lights_out  : out std_logic_vector(1 to 3) );  
end entity light_controller;
```

Παράδειγμα δυαδικής κωδικοποίησης

```

architecture and_enable of light_controller is
begin
    lights_out(1) <= lights_in(1) and enable;
    lights_out(2) <= lights_in(2) and enable;
    lights_out(3) <= lights_in(3) and enable;
end architecture and_enable;

```

```

architecture conditional_enable of light_controller is
begin
    lights_out <= lights_in when enable = '1' else
        "000";
end architecture conditional_enable;

```

Τύποι απαρίθμησης

- Σύνολο από ονόματα για τις κωδικοποιημένες τιμές κάποιων σημάτων
 - Αντί για άμεση δυαδική κωδικοποίηση

```

type alu_function is (pass, add, subtract,
                        multiply, divide);
type octal_digit is ('0', '1', '2', '3', '4',
                       '5', '6', '7');
...
variable alu_op : alu_function;
variable last_digit : octal_digit := '0';
...
alu_op := subtract;
last_digit := '7';

```

Προκαθορισμένοι τύποι απαρίθμησης

- Character
 - **type** character **is** (nul, ... , '0', '1', ... , 'A', 'B', ... , 'a', 'b', ...)
 - Περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες του συνόλου χαρακτήρων 8-bit Latin-1
- Boolean
 - **type** boolean **is** (false, true);
- Bit
 - **type** bit **is** ('0', '1');

Σύνθεση του τύπου απαρίθμησης

- Μεταφράζεται σε ένα σύνολο σημάτων ικανά να κωδικοποιήσουν όλες τις τιμές του τύπου
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης των τύπων απαρίθμησης
 - Binary
 - Onehot
 - Gray

Σύνθεση του τύπου απαρίθμησης

```
type alu_function is (pass, add, subtract,
                      multiply, divide);
```

- Πώς θα κωδικοποιηθεί ο παραπάνω τύπος απαρίθμησης αν επιλέξουμε μία από τις ακόλουθες μορφές κωδικοποίησης;
 - Binary
 - Onehot
 - Gray

Τύποι πινάκων (arrays)

- Παραδείγματα μονοδιάστατων πινάκων

Δηλώσεις τύπων πινάκων

```
type word is array (0 to 31) of bit; -- Δείκτης: αύξουσα σειρά
type word is array (31 downto 0) of bit; -- Δείκτης: φθίνουσα σειρά
...
-- Δείκτης: τύπος απαρίθμησης
type controller_state is (initial, idle, active, error);
```

Αντικείμενα πινάκων

```
variable buffer_register, data_register : word;
variable state : controller_state;
```

Προτάσεις ανάθεσης

```
state := idle;
buffer_register(10) := '1';
data_register := buffer_register;
```


Προκαθορισμένοι τύποι πινάκων

□ Αλφαριθμητικά (strings)

```
type string is array (positive range <>) of character;
```

□ Διανύσματα bit (bit vectors)

```
type bit_vector is array (natural range <>) of bit;
```

```
...
```

```
variable channel_busy_register : bit_vector(1 to 4);
```

□ Πίνακες πρότυπης λογικής (standard-logic arrays)

```
type std_ulogic_vector is array ( natural range <> ) of std_ulogic;
```

```
...
```

```
signal csr_offset : std_ulogic_vector(2 downto 1);
```

Παράδειγμα: bit vs. bit_vector

□ Οι λογικοί τελεστές **not**, **and**, **or**, **nand**, **nor**, **xor**, **xnor** εφαρμόζονται στους τύπους:

- bit, std_ulogic, std_logic, bit_vector, std_ulogic_vector, std_logic_vector

```
entity and2 is
port (a,b: in bit;
       x : out bit);
end and2;

architecture and2 of and2 is
begin
  x <= a and b;
end and2;
```

```
entity and2 is
port(a,b: in bit_vector (0 to 3);
      x : out bit_vector (0 to 3));
end and2;

architecture and2 of and2 is
begin
  x <= a and b;
end and2;
```

□ Ποια είναι η διαφορά των δυο παραπάνω κυκλωμάτων;

Παράδειγμα: τμήματα πινάκων

```
subtype halfword is bit_vector(0 to 15);  
...  
entity byte_swap is  
  port (input : in halfword; output : out halfword);  
end entity byte_swap;  
  
architecture behavior of byte_swap is  
begin  
  
  output(8 to 15) <= input(0 to 7);  
  output(0 to 7) <= input(8 to 15);  
  
end architecture behavior;
```

- Ποια είναι η λογική του κυκλώματος;

Τελεστής & (concatenation)

```
entity conc is  
  port (a,b : in bit_vector(3 downto 0);  
        z : out bit_vector(7 downto 0) );  
end entity conc;  
  
architecture beh of conc is  
begin  
  
  z <= a & b;  
  
end architecture beh;
```


- Τι κύκλωμα προκύπτει;

Συνδυαστικά στοιχεία

- Μπορούμε να κατασκευάσουμε σύνθετα συνδυαστικά στοιχεία από πύλες
 - Πολυπλέκτες
 - Αποκωδικοποιητές, κωδικοποιητές
 - ...
- Τα χρησιμοποιούμε ως υπομονάδες για να κατασκευάσουμε μεγαλύτερα συστήματα
 - Αφαίρεση και επαναχρησιμοποίηση

Πολυπλέκτες (multiplexers)

4-to-1 mux

 

sel	z
00	a_0
01	a_1
10	a_2
11	a_3

```


library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity multiplexer_4_to_1 is
  port ( a    : in std_logic_vector (3 downto 0);
         sel  : in std_logic_vector (1 downto 0);
         z    : out std_logic );
end entity multiplexer_4_to_1;

architecture eqn of multiplexer_4_to_1 is
begin
  with sel select
    z <= a(0) when "00", a(1) when "01",
        a(2) when "10", a(3) when others;
end architecture eqn;
  
```

Πολυπλέκτες πολλαπλών bit

□ Επιλογή μεταξύ N λέξεων των m-bit

- Σύνδεση m πολυπλεκτών N-to-1

 


```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity multiplexer_3bit_2_to_1 is
  port (
    a0,a1 : in std_logic_vector (2 downto 0);
    sel   : in std_logic;
    z     : out std_logic_vector (2 downto 0) );
end entity multiplexer_3bit_2_to_1;

architecture eqn of multiplexer_3bit_2_to_1 is
begin
  z <= a0 when sel = '0' else
    a1;
end architecture eqn;
  
```

Πολυπλέκτες πολλαπλών bit (συν.)

□ Δομική περιγραφή

 

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity multiplexer_3bit_2_to_1 is
  port (
    a0,a1 : in std_logic_vector (2 downto 0);
    sel   : in std_logic;
    z     : out std_logic_vector (2 downto 0) );
end entity multiplexer_3bit_2_to_1;


architecture str of multiplexer_3bit_2_to_1 is
begin
  mux0: entity work.multiplexer_2_to1(eqn)
    port map (a0(0), a1(0), sel, z(0));
  mux0: entity work.multiplexer_2_to1(eqn)
    port map (a0(1), a1(1), sel, z(1));
  mux0: entity work.multiplexer_2_to1(eqn)
    port map (a0(2), a1(2), sel, z(2));
end architecture eqn;
  
```

Αποκωδικοποιητές (decoders)

□ Αποκωδικοποιητής 4-σε-16

- Έξοδος για $(a_3, a_2, a_1, a_0) = (1, 0, 1, 1)$
 
$$y_{11} = a_3 \cdot a_2 \cdot a_1 \cdot a_0$$



□ Παράδειγμα: εκτυπωτής ink-jet με έξι έγχρωμα μελάνια:

- black, cyan, magenta, yellow, light cyan και light magenta

□ Ο αποκωδικοποιητής για την λογική ελέγχου του εκτυπωτή

- 3 bit εισόδου για την επιλογή χρώματος και
- 6 bit εξόδου, ένα για την επιλογή κάθε μελανιού

Color	Codeword (c_2, c_1, c_0)
black	0, 0, 1
cyan	0, 1, 0
magenta	0, 1, 1
yellow	1, 0, 0
red	1, 0, 1
blue	1, 1, 0

Αποκωδικοποιητές (συν.)

```


library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity ink_jet_decoder is
  port ( color2, color1, color0 : in std_logic;
         black, cyan, magenta,
         yellow, red, blue      : out std_logic );
end entity ink_jet_decoder;

architecture eqn of ink_jet_decoder is
begin
  black  <= not color2 and not color1 and color0;
  cyan   <= not color2 and color1 and not color0;
  magenta <= not color2 and color1 and color0;
  yellow <= color2 and not color1 and not color0;
  red    <= color2 and not color1 and color0;
  blue   <= color2 and color1 and not color0;
end architecture eqn;

```

Κωδικοποιητές (coders)

 - Κωδικοποιητής 16-σε-4
 - Με έξοδο valid για να υποδεικνύει τις μη-έγκυρες κωδικές λέξεις



- **Παράδειγμα:** Κωδικοποιητής για ένα σύστημα συναγερμού με 8 ζώνες
 - 8 bit εισόδου: ένας αισθητήρας σε κάθε ζώνη
 - 3 bit εξόδου για την κωδικοποίηση των ζωνών

Zone	Codeword
Zone 1	0, 0, 0
Zone 2	0, 0, 1
Zone 3	0, 1, 0
Zone 4	0, 1, 1
Zone 5	1, 0, 0
Zone 6	1, 0, 1
Zone 7	1, 1, 0
Zone 8	1, 1, 1

Κωδικοποιητές (συν.)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity alarm is
  port ( zone           : in  std_logic_vector (1 to 8);
        intruder_zone  : out std_logic_vector(2 downto 0);
        valid           : out std_logic );
end entity alarm;
architecture eqn of alarm is
begin
  intruder_zone(2) <= zone(5) or zone(6) or zone(7) or
    zone(8);
  intruder_zone(1) <= zone(3) or zone(4) or zone(7) or
    zone(8);
  intruder_zone(0) <= zone(2) or zone(4) or zone(6) or
    zone(8);
  valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4) or
    zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture eqn;

```

Κωδικοποιητής προτεραιότητας

- Εάν είναι 1 περισσότερες από μία εισοδοι
 - Κωδικοποίηση της εισόδου με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα

zone								intruder_zone			valid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(2)	(1)	(0)	
1	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	1
0	1	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1
0	0	1	-	-	-	-	-	0	1	0	1
0	0	0	1	-	-	-	-	0	1	1	1
0	0	0	0	1	-	-	-	1	0	0	1
0	0	0	0	0	1	-	-	1	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	-	1	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0

Κωδικοποιητής προτεραιότητας(συν.)

```


architecture priority_1 of alarm is
begin
  intruder_zone <= "000" when zone(1) = '1' else
    "001" when zone(2) = '1' else
    "010" when zone(3) = '1' else
    "011" when zone(4) = '1' else
    "100" when zone(5) = '1' else
    "101" when zone(6) = '1' else
    "110" when zone(7) = '1' else
    "111" when zone(8) = '1' else
    "000";
  valid <= zone(1) or zone(2) or zone(3) or zone(4)
    or zone(5) or zone(6) or zone(7) or zone(8);
end architecture priority_1;

```

Παράδειγμα: BCD-to-7 segment decoder

- Αποκωδικοποιεί έναν BCD αριθμό για να οδηγήσει ένα 7-segment LED

- Segments: (g, f, e, d, c, b, a)

 

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
entity seven_seg_decoder is
  port ( bcd      : in std_logic_vector (3 downto 0);
         blank    : in std_logic;
         seg      : out std_logic_vector (7 downto 1) );
end entity seven_seg_decoder;
  
```


BCD-to-7 segment decoder

```

architecture behavior of seven_seg_decoder is
  signal seg_tmp : std_logic_vector (7 downto 1);
begin
  with bcd select
    seg_tmp <= "0111111" when "0000", -- 0
              "0000110" when "0001", -- 1
              "1011011" when "0010", -- 2
              "1001111" when "0011", -- 3
              ...
              "1101111" when "1001", -- 9
              "1000000" when others; -- "-"
  seg <= "0000000" when blank = '1' else
        seg_tmp;
end architecture behavior;
  
```


Επαλήθευση συνδυαστικών κυκλωμάτων

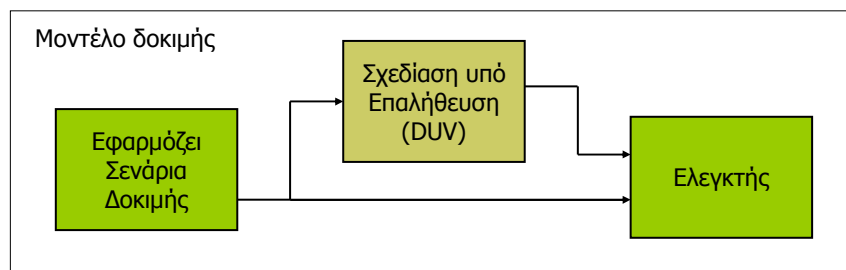- Συνδυαστικά κυκλώματα: η έξοδος είναι συνάρτηση των εισόδων
 - Λειτουργική επαλήθευση: επιβεβαιώνει ότι είναι η σωστή συνάρτηση!



Παράδειγμα επαλήθευσης

- Επαληθεύστε τη λειτουργία του ελεγκτή του φωτεινού σηματοδότη
- Ιδιότητες που πρέπει να ελέγξετε
 - $\text{enable} = '1' \Rightarrow \text{lights_out} = \text{lights_in}$
 - $\text{enable} = '0' \Rightarrow$ όλα τα φώτα είναι απενεργοποιημένα
- Αναπαραστήστε την ιδιότητα ως έναν ισχυρισμό (assertion) στον ελεγκτή

Μοντέλο δοκιμής: entity/architecture

```
entity light_testbench is  
end entity light_testbench;
```

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;  
architecture verify of light_testbench is  
  signal lights_in : std_logic_vector (1 to 3);  
  signal enable : std_logic;  
  signal lights_out : std_logic_vector (1 to 3);  
begin  
  duv : entity work.light_controller(and_enable)  
    port map (lights_in, enable, lights_out);
```

Εφαρμογή των σεναρίων δοκιμής

```
apply_test_cases : process is  
begin  
  enable <= '0'; lights_in <= "000"; wait for 1 sec;  
  enable <= '0'; lights_in <= "001"; wait for 1 sec;  
  enable <= '0'; lights_in <= "010"; wait for 1 sec;  
  enable <= '0'; lights_in <= "100"; wait for 1 sec;  
  enable <= '1'; lights_in <= "001"; wait for 1 sec;  
  enable <= '1'; lights_in <= "010"; wait for 1 sec;  
  enable <= '1'; lights_in <= "100"; wait for 1 sec;  
  enable <= '1'; lights_in <= "000"; wait for 1 sec;  
  enable <= '1'; lights_in <= "111"; wait for 1 sec;  
wait;  
end process apply_test_cases;
```

Έλεγχος ισχυρισμών

```
check_outputs : process is
begin
  wait on enable, lights_in;
  wait for 10 ms;
  assert (enable = '1' and lights_out = lights_in)
         or (enable = '0' and lights_out = "000");
end process check_outputs;
end architecture verify;
```

Λειτουργική κάλυψη

- Έχουμε δοκιμάσει όλα τα πιθανά σενάρια εισόδου;
- Για μεγάλες σχεδιάσεις, η εξαντλητική δοκιμή δεν είναι εφικτή
 - N εισοδοί: αριθμός σεναρίων = 2^N
- Λειτουργική κάλυψη
 - Ποσοστό των σεναρίων δοκιμής που καλύπτονται από το μοντέλο δοκιμής
 - Είναι δύσκολο να αποφασίσουμε πόση δοκιμή είναι αρκετή