

Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων


Σχεδίαση μνημών

Μιχάλης Ψαράκης


5-1

Γενικές έννοιες

 - Η μνήμη είναι ένας πίνακας από θέσεις αποθήκευσης
 - Καθεμία με μια μοναδική διεύθυνση
 - Σαν μια συλλογή από καταχωρητές
- Η διεύθυνση είναι κωδικοποιημένη σε δυαδικό
 - n bit διεύθυνσης $\Rightarrow 2^n$ θέσεις
- Όλες οι θέσεις έχουν το ίδιο μέγεθος
 - $2^n \times m$ bit μνήμης




Βασικές λειτουργίες μνήμης

 

- είσοδοι a : διεύθυνση
- d_in και d_out
 - ο τύπος εξαρτάται από την εφαρμογή
- Λειτουργία εγγραφής (write)
 - $en = 1, wr = 1$
 - η τιμή d_in αποθηκεύεται στη θέση που καθορίζεται από τη διεύθυνση
- Λειτουργία ανάγνωσης (read)
 - $en = 1, wr = 0$
 - στο d_out οδηγείται η τιμή της θέσης που καθορίζεται από τη διεύθυνση
- Αδράνεια (idle): $en = 0$


Μνήμες με μεγαλύτερο εύρος

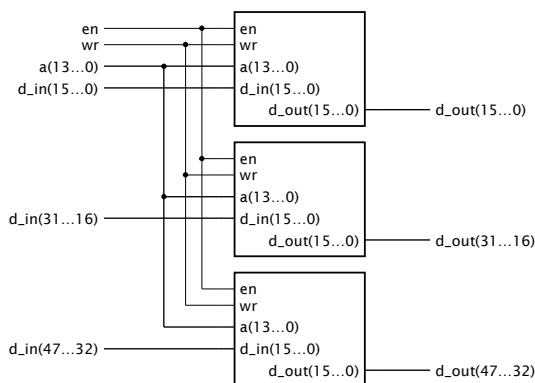- Τα τσιπ μνήμης έχουν ένα σταθερό εύρος
 - Π.χ., $\times 1, \times 4, \times 8, \times 16, \dots$
- Χρησιμοποιούμε τσιπ μνήμης παράλληλα για να σχηματίσουμε μια μνήμη με μεγαλύτερο εύρος
 - Π.χ, τρία τσιπ $16K \times 16$ για μια μνήμη $16K \times 48$




Περισσότερες θέσεις

 - Για να έχουμε 2^n θέσεις με τσιπ μνήμης των 2^k θέσεων
 - Χρησιμοποιούμε 2^{n-2^k} τσιπ
- Διεύθυνση A
 - σχετική απόσταση $A \bmod 2^k$
 - τα k λιγότερο σημαντικά bit του A
 - στο τσιπ $\lfloor A/2^k \rfloor$
 - τα $n-k$ περισσότερο σημαντικά bit της διεύθυνσης A
 - με αποκωδικοποίηση επιλέγουμε τσιπ




Περισσότερες θέσεις

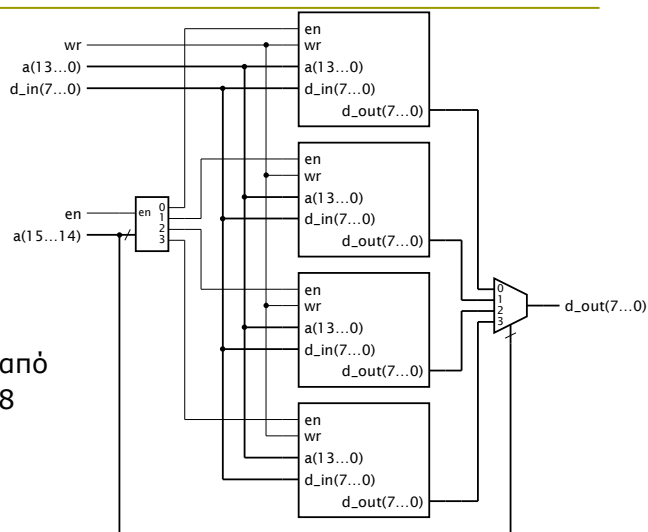- Παράδειγμα:
μνήμη $64K \times 8$
αποτελούμενη από
τσιπ των $16K \times 8$



Οδηγοί τριών καταστάσεων

 - Επιτρέπουν να συνδεθούν μαζί πολλαπλοί οδηγοί
 - Μόνο ένας είναι ενεργός κάθε στιγμή
 - Οι υπόλοιπες έξοδοι είναι σε υψηλή εμπέδηση (hi-Z)
 - Και τα δύο τρανζίστορ είναι κλειστά (off)
- Επιτρέπουν εισόδους/εξόδους διπλής κατεύθυνσης




Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων

5-7

Μνήμες με θύρες τριών καταστάσεων

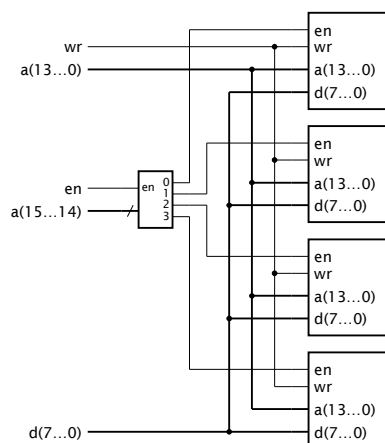- Κατά την εγγραφή
 - οι οδηγοί της θύρας d από τη μνήμη είναι hi-Z
 - η μνήμη διαβάζει την d
- Κατά την ανάγνωση
 - η επιλεγμένη μνήμη οδηγεί τη θύρα d
- Λιγότεροι ακροδέκτες και καλώδια
 - μειωμένο κόστος του PCB



Σχεδίαση Υπολογιστικών Συστημάτων


5-8

Τύποι μνήμης

- Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random-Access Memory - RAM)
 - Μπορεί να γραφτεί και να διαβαστεί
 - Στατική RAM (Static RAM - SRAM)
 - Διατηρεί τα δεδομένα όσο εφαρμόζεται τροφοδοσία
 - Ασύγχρονη SRAM (Asynchronous SRAM): χωρίς ρολόι
 - Σύγχρονη SRAM (Synchronous SRAM - SSRAM): με ρολόι
 - Δυναμική RAM (Dynamic RAM - DRAM)
 - Χρειάζεται να ανανεώνεται περιοδικά
- Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση (Read-Only Memory - ROM)
 - Συνδυαστική
 - Προγραμματιζόμενη και επανεγγράψιμη Flash

Ασύγχρονη SRAM

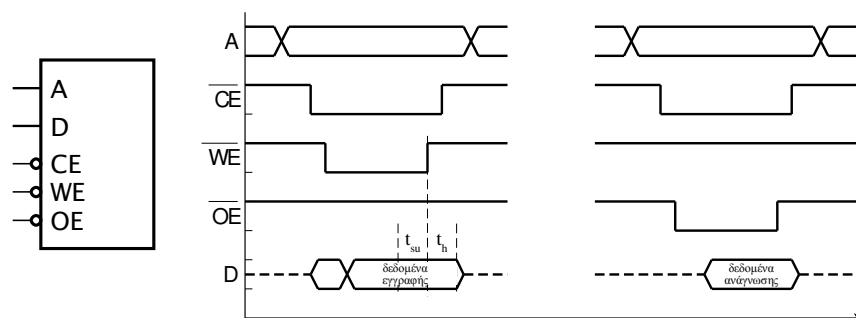- Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κελιά μανδάλωσης του 1 bit
 - Η διεύθυνση αποκωδικοποιείται για να ενεργοποιήσει ένα κελί
- Συνήθως, οι εισοδοί ελέγχου είναι χαμηλού ενεργού
- Δεν είναι διαθέσιμες ως στοιχεία σε ASIC ή FPGA




Χρονισμός ασύγχρονης SRAM

- Οι παράμετροι χρονισμού δημοσιεύονται στα φύλλα δεδομένων
- Χρόνος προσπέλασης (access time)
 - Από έγκυρη διεύθυνση/ενεργοποίηση μέχρι έγκυρα δεδομένα στην έξοδο
- Χρόνος κύκλου (cycle time)
 - Από την αρχή μέχρι το τέλος της προσπέλασης
- Προπαρασκευή και διατήρηση δεδομένων (data setup and hold)
 - Πριν/μετά το τέλος του παλμού WE
 - Κάνει δύσκολη τη χρήση των ασύγχρονων SRAM σε σύγχρονες σχεδιάσεις με ρολόι

Σύγχρονη SRAM (SSRAM)

 - Καταχωρητές αποθήκευσης με ρολόι για τις εισόδους
 - διεύθυνση, δεδομένα και είσοδοι ελέγχου
 - αποθηκεύονται σε μια ακμή ρολογιού
 - παραμένουν για τον κύκλο ανάγνωσης/εγγραφής
- Flow-through SSRAM (διαμέσου ροής)
 - χωρίς καταχωρητή στην έξοδο δεδομένων



Μνήμες στην VHDL

- Η αποθήκευση της RAM αναπαρίσταται από ένα σήμα πίνακα

```


type RAM_4Kx16 is array (0 to 4095) of std_logic_vector(15 downto 0);
signal data_RAM : RAM_4Kx16;
...
data_RAM_flow_through : process (clk) is
begin
  if rising_edge(clk) then
    if en = '1' then
      if wr = '1' then
        data_RAM(to_integer(a)) <= d_in; d_out <= d_in;
      else
        d_out <= RAM(to_integer(a));
      end if;
    end if;
  end if;
end process data_RAM_flow_through;

```


Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

- Υπολογίστε τη συνάρτηση $y = c_i \times x^2$
 - Ο συντελεστής είναι αποθηκευμένος σε μια flow-through SSRAM
 - ακέραιος δείκτης των 12 bit για το i
 - x, y, c_i προσημασμένες τιμές σταθερής υποδιαστολής των 20 bit
 - 8 bit πριν και 12 bit μετά τη δυαδική υποδιαστολή
 - Είσοδος *start*: δηλώνει την άφιξη νέων τιμών στις εισόδους x και i
 - Χρησιμοποιείστε έναν απλό πολλαπλασιαστή
 - Πολλαπλασιάστε $c_i \times x \times x$


Διαδρομή Δεδομένων Πολ/στή

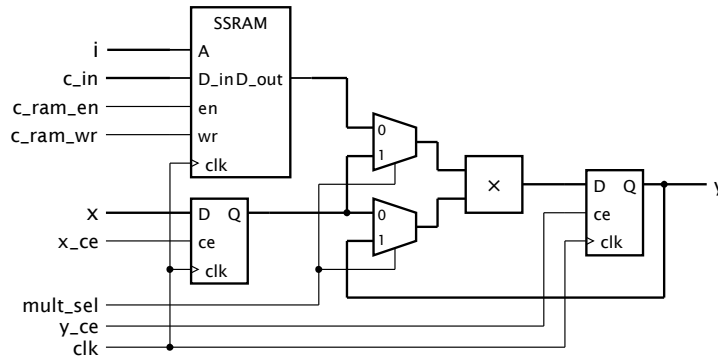

Χρονισμός και Έλεγχος Πολ/στή

 

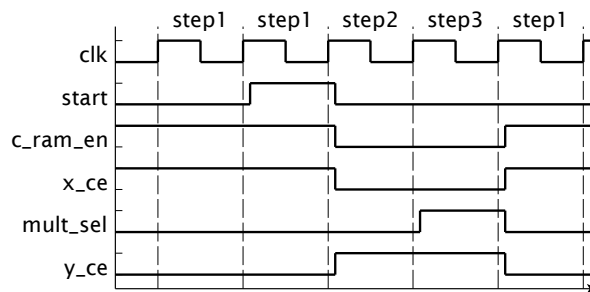Σήματα ελέγχου:
c_ram_en, *x_ce*, *mult_sel*, *y_ce*



Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all,
                ieee.numeric_std.all, ieee.fixed_pkg.all;

entity scaled_square is
  port ( clk, reset : in std_logic;
         start : in std_logic;
         i : in unsigned(11 downto 0);
         c_in, x : in sfixed(7 downto -12);
         y : out sfixed(7 downto -12) );
end entity scaled_square;

```

```

architecture rtl of scaled_square is
  signal c_ram_en, c_ram_wr, x_ce, mult_sel, y_ce : std_logic;
  signal c_out, x_out : sfixed(7 downto -12);
  signal y_out : sfixed(7 downto -12);

  type c_array is array (0 to 4095) of sfixed(7 downto -12);
  signal c_RAM : c_array;

  type state is (step1, step2, step3);
  signal current_state, next_state : state;

```

Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

```

begin
  c_ram_wr <= '0';
  c_RAM_flow_through : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if c_ram_en = '1' then
        if c_ram_wr = '1' then
          c_RAM(to_integer(i)) <= c_in;
          c_out <= c_in;
        else
          c_out <= c_RAM(to_integer(i));
        end if;
      end if;
    end if;
  end process c_RAM_flow_through;

```

Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

```

y_reg : process (clk) is
  variable operand1, operand2 : sfixed(7 downto -12);
begin
  if rising_edge(clk) then
    if y_ce = '1' then
      if mult_sel = '0' then
        operand1 := c_out; operand2 := x_out;
      else
        operand1 := x_out; operand2 := y_out;
      end if;
      y_out <= operand1 * operand2;
    end if;
  end if;
end process y_reg;


y <= y_out;

state_reg : process ...
next_state_logic : process ...
output_logic : process ...
end architecture rtl;

```

SSRAM με διοχέτευση

 - Και η έξοδος δεδομένων έχει καταχωρητή
 - Πιο κατάλληλη για συστήματα υψηλής ταχύτητας
 - Προσπελαίνει την RAM σε ένα κύκλο, χρησιμοποιεί τα δεδομένα στον επόμενο κύκλο



SSRAM με διοχέτευση στην VHDL

```

data_RAM_pipelined : process (clk) is
  variable pipeline_en : std_logic;
  variable pipeline_d_out : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
  if rising_edge(clk) then
    if pipelined_en = '1' then
      d_out <= pipelined_d_out;
    end if;
    pipeline_en := en;
    if en = '1' then
      if wr = '1' then
        data_RAM(to_integer(a)) <= d_in; pipeline_d_out := d_in;
      else
        pipeline_d_out := RAM(to_integer(a));
      end if;
    end if;
  end if;
end process data_RAM_pipelined;

```

Μνήμες Πολλαπλών Θυρών

- ❑ Πολλαπλές συνδέσεις διεύθυνσης, δεδομένων και ελέγχου στις θέσεις αποθήκευσης
- ❑ Επιτρέπει ταυτόχρονες προσπελάσεις
 - Αποφεύγει την πολυπλεξία και την ακολουθία ελέγχου
- ❑ Σενάριο
 - Ένα σύστημα παράγει, ένα σύστημα καταναλώνει δεδομένα
- ❑ Τι θα συμβεί ένα συμβούν ταυτόχρονα δύο εγγραφές σε μία θέση;
 - Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι απρόβλεπτο
 - Κάποιες μνήμες πολλαπλών θυρών περιλαμβάνουν κύκλωμα διαιτησίας (arbiter)

Παράδειγμα: dual-port SSRAM

- Αναπτύξτε το μοντέλο VHDL μίας dual-port (διπλής θύρας) SSRAM μεγέθους 4K x 16 bit
 - Θύρα a1: εγγραφή και ανάγνωση
 - Θύρα a2: μόνο ανάγνωση

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;

entity dual_port_SSRAM is
  port ( clk      : in  std_logic;
         en1, wr1  : in  std_logic;
         a1       : in  unsigned(11 downto 0);
         d_in1    : in  std_logic_vector(15 downto 0);
         d_out1   : out std_logic_vector(15 downto 0);
         en2     : in  std_logic;
         a2      : in  unsigned(11 downto 0);
         d_out2   : out std_logic_vector(15 downto 0) );
end entity dual_port_SSRAM;

```

Παράδειγμα: dual-port SSRAM

```

architecture synth of dual_port_SSRAM is
  type RAM_4Kx16 is array (0 to 4095)
    of std_logic_vector(15 downto 0);
  signal data_RAM : RAM_4Kx16;

begin

  read_write_port : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if en1 = '1' then
        if wr1 = '1' then
          data_RAM(to_integer(a1)) <= d_in1; d_out1 <= d_in1;
        else
          d_out1 <= data_RAM(to_integer(a1));
        end if;
      end if;
    end if;
  end process read_write_port;

  ...

```

Παράδειγμα: dual-port SSRAM

```

...
read_only_port : process (clk) is
begin
  if rising_edge(clk) then
    if en2 = '1' then
      d_out2 <= data_RAM(to_integer(a2));
    end if;
  end if;
end process read_only_port;
end architecture synth;


```

Μνήμες FIFO


- First-In/First-Out (FIFO) προσωρινή μνήμη (buffer)
 - Συνδέει το σύστημα που παράγει με αυτό που καταναλώνει
 - Αποσυνδέει τους ρυθμούς παραγωγής και κατανάλωσης



 - Υλοποίηση με RAM διπλής θύρας
 - Κυκλική προσωρινή μνήμη
 - Γεμάτη (full):
write address = read address
 - Άδεια (empty):
write address = read address




Παράδειγμα: FIFO - Datapath

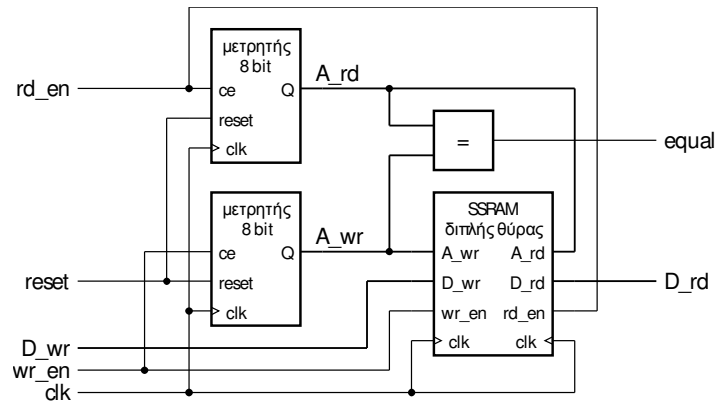

- Equal = γεμάτη ή άδεια
 - Χρειάζεται να διακρίνουμε αυτές τις καταστάσεις — Πώς;

Παράδειγμα: FIFO - Control

 - FSM ελέγχου
 - → filling (γεμίζει): εγγραφή χωρίς ταυτόχρονη ανάγνωση
 - → emptying (αδειάζει): ανάγνωση χωρίς ταυτόχρονη εγγραφή
 - αμετάβλητη όταν συμβεί ταυτόχρονη εγγραφή και ανάγνωση



full = filling and equal


empty = emptying and equal

Πολλαπλά Πεδία Ρολογιού

- Χρειάζεται να επανασυγχρονίσουμε δεδομένα που διασταυρώνονται μεταξύ πεδίων ρολογιού
 - Χρήση καταχωρητών επανασυγχρονισμού
- Μπορεί να συμβεί υπερχείλιση εάν το ρολόι του αποστολέα είναι γρηγορότερο από το ρολόι του παραλήπτη
- Μια FIFO εξισορροπεί αυτές τις διαφορές στους ρυθμούς ροής δεδομένων
 - Τα κελιά μέσα στην RAM της FIFO γράφονται με το ρολόι του αποστολέα και διαβάζονται με το ρολόι του παραλήπτη

Δυναμική RAM (DRAM)

- Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα κελί του 1 τρανζίστορ/1 πυκνωτή
 - μικρότερο κελί από την SRAM, άρα περισσότερα ανά τσιπ
 - αλλά μεγαλύτερος χρόνος προσπέλασης
- Λειτουργία εγγραφής
 - έλκει τη γραμμή bit στο υψηλό ή το χαμηλό (0 or 1)
 - ενεργοποιεί τη γραμμή λέξης
- Λειτουργία ανάγνωσης
 - προ-φορτίζει τη γραμμή σε μια ενδιάμεση τάση
 - ενεργοποιεί τη γραμμή λέξης και ανιχνεύει την ισοστάθμιση των φορτίων
 - επανεγγράφει για να αποκαταστήσει το φορτίο

 

Ανανέωση της DRAM


- Το φορτίο του πυκνωτή χάνεται με το χρόνο
 - Χρειάζεται να διαβάζει και να επανεγγράφει περιοδικά
 - Συνήθως, κάθε κελί ανά 64ms
 - Ανανεώνει (*refresh*) κάθε θέση
- Οι DRAM οργανώνονται σε σειρές (banks) από γραμμές
 - Ανανεώνει ολόκληρη τη γραμμή κάθε φορά
- Δεν μπορεί να προσπελαστεί κατά την ανανέωση
 - Η ανανέωση παρεμβάλλεται μεταξύ προσπελάσεων
 - ή γίνεται σε μια ριπή κάθε 64ms

Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση (ROM)

- Για σταθερά δεδομένα ή προγράμματα CPU
- ROM με μάσκα (masked ROM)
 - Τα δεδομένα ενσωματώνονται στη μνήμη κατά την κατασκευή
- Προγραμματιζόμενη (programmable ROM - PROM)
 - Χρησιμοποιείται μια συσκευή προγραμματισμού PROM
- Διαγράψιμες PROM (erasable PROM - EPROM)
 - Διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες φωτός (UV)
 - Ηλεκτρικά διαγράψιμες (Electrically erasable - EEPROM)
 - Flash RAM

Συνδυαστικές ROM

 - Μία ROM αντιστοιχίζει μια διεύθυνση εισόδου σε μια έξοδο δεδομένων
 - Αυτό είναι ένα συνδυαστικό κύκλωμα!
 - Καθορίζει τη συνάρτηση με έναν πίνακα
- Παράδειγμα: Αποκωδικοποιητής 7 τμημάτων



Διεύθυνση	Περιεχόμενο	Διεύθυνση	Περιεχόμενο
0	0111111	6	1111101
1	0000110	7	0000111
2	1011011	8	1111111
3	1001111	9	1101111
4	1100110	10-15	1000000
5	1101101	16-31	0000000

Παράδειγμα: ROM στην VHDL

```

library ieee; use ieee.numeric_std.all;
architecture ROM_based of seven_seg_decoder is
  type ROM_array is
    array (0 to 31) of std_logic_vector ( 7 downto 1 );
  constant ROM_content : ROM_array
    := ( 0 => "0111111", 1 => "0000110",
        2 => "1011011", 3 => "1001111",
        4 => "1100110", 5 => "1101101",
        6 => "1111101", 7 => "0000111",
        8 => "1111111", 9 => "1101111"
        10 to 15 => "1000000",
        16 to 31 => "0000000" );
  begin
    seg <= ROM_content(to_integer(unsigned(blank & bcd)));
  end architecture ROM_based;

```