

# ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## ΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: VHDL

Επικ.Καθηγητής Μιχάλης Ψαράκης

## Ενότητα 1

2

- Γλώσσες περιγραφής υλικού (Hardware Description Languages, HDLs)
- VHDL για σύνθεση
  - ▣ Βασικές έννοιες της γλώσσας
- Τύποι δεδομένων της VHDL
  - Προκαθορισμένοι τύποι, ποιοι από αυτούς είναι συνθέσιμοι και ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσής τους

## Εργαλεία μοντελοποίησης

3

- Σχηματικό διάγραμμα (schematic diagram)
- Γλώσσες προδιαγραφών (specification languages)
  - ▣ SpecC, SystemC
- Γλώσσες περιγραφής υλικού (hardware description languages, HDLs)
  - ▣ VHDL
  - ▣ Verilog

## Γλώσσες περιγραφής υλικού: VHDL

4

- **VHDL: VHSIC Hardware Description Language**
  - ▣ VHSIC: **V**ery **H**igh-**S**peed **I**ntegrated **C**ircuits
- Ιστορική αναδρομή:
  - ▣ Ξεκίνησε το 1981 από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ως γλώσσα περιγραφής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
  - ▣ Οι εταιρείες IBM, Texas Instruments, Intermetrics ανέπτυξαν και κυκλοφόρησαν την 1<sup>η</sup> έκδοση το 1985
  - ▣ Έγινε πρότυπο από τον οργανισμό IEEE
    - IEEE Standard 1076-1987
    - IEEE Standard 1076-1993
- Πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη

## Γλώσσες περιγραφής υλικού: Verilog

5

- Ιστορική αναδρομή:
  - Αναπτύχθηκε ως γλώσσα μοντελοποίησης υλικού από την εταιρεία Gateway Design Automation το 1984 για ιδιωτική χρήση
  - Η εταιρεία Cadence Design Systems αγόρασε την Gateway το 1990
  - Η εταιρεία Cadence είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Verilog ως γλώσσα μοντελοποίησης & προσομοίωσης
  - Η εταιρεία Synopsys είναι υπεύθυνη για την προώθηση της Verilog ως γλώσσα σύνθεσης
  - Ανοικτή γλώσσα από το 1991
  - Πρότυπο από τον οργανισμό IEEE το 1995
- Πιο διαδεδομένη στην Αμερική

## HDL: μοντελοποίηση & προσομοίωση


6

- Αρχικά οι γλώσσες περιγραφής υλικού (VHDL & Verilog) σχεδιάστηκαν για τη μοντελοποίηση και την προσομοίωση των συστημάτων
- Η ιδέα ήταν να εισάγουν δομές στην γλώσσα που να επιτρέπουν την μοντελοποίηση και την προσομοίωση του υλικού στα υψηλότερα επίπεδα αφάιρησης
- Χαρακτηριστικά μοντελοποίησης των HDLs:
  - παράλληλη εκτέλεση
  - ιεραρχική σχεδίαση
  - περιγραφή χρονισμών
  - περιγραφή ακολουθίας γεγονότων
  - περιγραφή σύγχρονης/ασύγχρονης συμπεριφοράς
 
## HDL: μοντελοποίηση & σύνθεση

7


- Αργότερα όμως αναπτύχθηκαν εργαλεία για σύνθεση ...
- ... τα εργαλεία σύνθεσης όμως δεν μπορούν να υποστηρίξουν όλες τις δομές των HDLs


 
## VHDL: προσομοίωση εναντίον σύνθεσης

8

- Το υποσύνολο της VHDL που είναι συνθέσιμο (synthesizable) εξαρτάται από το εργαλείο σύνθεσης
- Είναι πιθανό ένα μοντέλο VHDL που είναι συνθέσιμο σε κάποιο εργαλείο να μην είναι σε άλλο
- Το αποτέλεσμα της σύνθεσης ενός μοντέλου VHDL από διαφορετικά εργαλεία σύνθεσης δεν είναι το ίδιο
- Μία ομάδα τυποποίησης του IEEE εργάζεται για να τυποποιήσει ένα συνθέσιμο υποσύνολο της VHDL



## Σχόλια για την σύνθεση


9

- Οι S. Brown and Z. Vranesic σχολιάζουν (\*):
  - «Η τάση των αρχάριων σχεδιαστών είναι να γράφουν κώδικα ο οποίος να μοιάζει με ένα πρόγραμμα λογισμικού και να περιέχει πολλές μεταβλητές και loops. Είναι δύσκολο να καθοριστεί τι λογικό κύκλωμα παράγει ένα CAD εργαλείο όταν συνθέσει έναν τέτοιο κώδικα»
  - ... και προτείνουν:
    - «Ένας γενικός κανόνας είναι να υποθέσουμε ότι εάν ο σχεδιαστής δεν μπορεί ευχερώς να καθορίσει ποιο λογικό κύκλωμα περιγράφεται από τον VHDL κώδικα, τότε το CAD εργαλείο δεν είναι πιθανό ότι θα συνθέσει το λογικό κύκλωμα που ο σχεδιαστής προσπάθησε να περιγράψει»

(\*) Από το βιβλίο: Οι Stephen Brown and Zvonko Vranesic, *Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design*, McGraw-Hill, New York, NY, 2000:

## Σχεδιαστική μονάδα στη VHDL


10

 
 
## Οντότητα (entity)

11


- Περιγράφει την εξωτερική διασύνδεση (external interface) της σχεδιαστικής μονάδας


 
## Αρχιτεκτονική (architecture)

12


- Περιγράφει την εσωτερική συνάρτηση (internal functionality) της σχεδιαστικής μονάδας


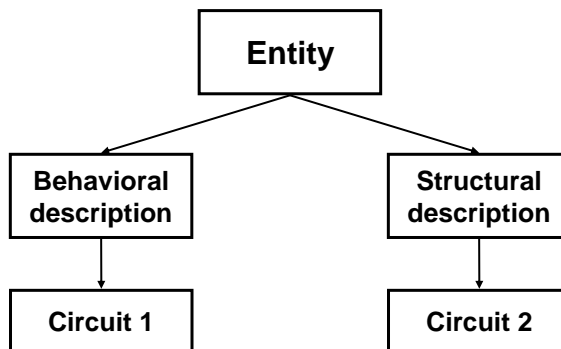
## Οντότητα και αρχιτεκτονικές

13

- Υπάρχουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές για να περιγράψουν την συνάρτηση μίας οντότητας




## Περιγραφή συμπεριφοράς (behavioral description)

14

```
architecture behav of full_adder is
begin

p: process (a,b,cin) is
begin
if a = '1' then
    cout <= b or cin;
    sum <= b xnor cin;
else
    cout <= b and cin;
    sum <= b xor cin;
end if;
end process;

end architecture behav;
```

 


## Περιγραφή δομής (structural description)

15

```
entity half_adder is
  port (a,b : in bit;
        sum,cout : out bit);
end entity half_adder;

 architecture behav of half_adder is
begin
  sum <= a xor b;
  cout <= a and b;
end architecture behav;
```




## Περιγραφή δομής (structural description)

16

```
architecture struct of full_adder is
  signal sum1,cout1,cout2: bit;
begin
  ha1: entity work.half_adder(behav)
  port map(a,b,sum1,cout1);

  ha2: entity work.half_adder(behav)
  port map(cin,sum1,sum,cout2);

   cout <= cout1 or cout2;
end architecture struct;
```





## Ποια περιγραφή είναι καλύτερη;

17

- Πολυπλοκότητα της σχεδίασης:
  - ▣ Η περιγραφή συμπεριφοράς προτιμάται για να περιγράψει μία πολύπλοκη συνάρτηση
  - ▣ Η περιγραφή δομής προτιμάται για να περιγράψει μία ιεραρχική σχεδίαση (επαναχρησιμοποίηση μονάδων)
- Απόδοση της σχεδίασης: μέγεθος, καθυστέρηση, κατανάλωση
  - ▣ Εξαρτάται από το εργαλείο σύνθεσης
  - ▣ Εξαρτάται από την εμπειρία του σχεδιαστή
- Όλοι οι τύποι περιγραφής μπορούν να συνδυαστούν σε μία σχεδίαση

## Σήματα (signals) & Θύρες (ports)

18

- Τα σήματα μεταφέρουν δεδομένα εντός της αρχιτεκτονικής
- Οι θύρες αποτελούν τα σήματα επικοινωνίας της οντότητας με τον «έξω κόσμο»

```
entity circuit is
  port (port specification);
end entity circuit;

architecture struct of full_adder is
  signal declaration
begin
  ...
end architecture circuit;
```

## Είδος θύρας (port mode)

19

- Καθορίζει την κατεύθυνση των δεδομένων της θύρας
  - ▣ in : input port
  - ▣ out : output port
  - ▣ inout : bidirectional port

## Χρήση του out port

20

- Δεν επιτρέπεται να διαβαστεί μία θύρα εξόδου
  - ▣ π.χ. η θύρα x δεν μπορεί να βρεθεί στο δεξί μέρος μιας ανάθεσης

```
entity and_nand is
port (a,b : in bit;
      x : out bit;
      xn : out bit);
end entity and_nand;

architecture beh of and_nand is
begin
x <= a and b;
xn <= not x;
end architecture and_nand;
```

## Χρήση του out port

21

- Χρησιμοποιείτε ενδιάμεσα σήματα
- Καταχωρήστε τα ενδιάμεσα σήματα στις θύρες εξόδου



```
entity and_nand is
  port (a,b : in bit;
        x  : out bit;
        xn : out bit);
end entity and_nand;

architecture beh of and_nand is
  signal res : bit;
begin
  res <= a and b;
  x <= res
  xn <= not res;
end architecture and_nand;
```



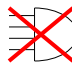

## Τύποι (types)

22

- VHDL = strongly-typed language
- Υπάρχουν προκαθορισμένοι τύποι στη γλώσσα
- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει υπο-τύπους (subtypes)
- Ο χρήστης μπορεί να ορίσει πρόσθετους τύπους




## Κλάσεις τύπων

23

- Υπάρχουν 8 κλάσεις τύπων εκ των οποίων οι 4 είναι συνθέσιμες:
  - Τύποι απαρίθμησης (enumeration)
  - Τύποι ακεραίων (integer)
  - Τύποι πινάκων (array)
  - Τύποι εγγραφής (record)
  - Τύποι κινητής υποδιαστολής (floating point) 
  - Φυσικοί τύποι (physical) 
  - Τύποι προσπέλασης (access) 
  - Τύποι αρχείων (file) 

## Προκαθορισμένοι τύποι (standard types)

24

Τύπος	Κλάση	Δηλώνονται στο package standard
□ boolean	enumeration	Δηλώνονται στο package standard
□ bit	enumeration	
□ character	enumeration	
□ severity_level 	enumeration	
□ integer	integer	
□ natural	integer subtype	
□ positive	integer subtype	
□ real	floating-point	
□ time 	physical	
□ string 	array of character	
□ bit_vector	array of bit	

## std\_logic types

25

- Προστέθηκαν στη γλώσσα για να μοντελοποιήσουν λογικές πύλες
- Δηλώνονται στο package std\_logic\_1164 της βιβλιοθήκης IEEE
- Είναι συνθέσιμοι

### Τύπος

- std\_ulogic
- std\_logic
- std\_ulogic\_vector
- std\_logic\_vector

### Κλάση

- enumeration
- subtype of std\_ulogic
- array of std\_ulogic
- array of std\_logic



## Τελεστές (operators)

26

- boolean not, and, or, nand, nor, xor, **xnor**
- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=
- ολίσθησης **sl, srl, sla, sra, rol, ror**
- αριθμητικοί sign +, sign -, abs, +, -, \*, /, mod, rem, \*\*
- σύντμησης &



Κάποιοι από τους τελεστές (bold) προστέθηκαν στην έκδοση VHDL'93 και δεν είναι συνθέσιμοι από εργαλεία που υποστηρίζουν μόνο την έκδοση VHDL'87

## Τύπος bit

27

```
type bit is ('0', '1');
```

- boolean           not, and, or, nand, nor, xor, xnor
- σύγκρισης        =, /=, <, >, <=, >=

## Σύνθεση του τύπου bit

28

- Μεταφράζεται στη σύνθεση σε ένα μόνο σήμα
- Η τιμή '0' αναπαριστάται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιμή '1' από το λογικό επίπεδο 1
- Τα δύο λογικά επίπεδα δεν επαρκούν για να αναπαραστήσουν τη συμπεριφορά των σημάτων σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. high-Z, unknown)



Χρησιμοποιήστε τον τύπο `std_ulogic` αντί του τύπου `bit`

## Τύπος `boolean`

29

```
type boolean is (false, true);
```

- `boolean`            `not, and, or, nand, nor, xor, xnor`
- σύγκρισης        `=, /=, <, >, <=, >=`

## Σύνθεση του τύπου `boolean`

30

- Μεταφράζεται στην σύνθεση σε ένα μονό σήμα
- Η τιμή `false` αναπαριστάται από το λογικό επίπεδο 0 και η τιμή `true` από το λογικό επίπεδο 1
- Ο τύπος `boolean` σπάνια χρησιμοποιείται για σήματα λογικών εκφράσεων
- Αντίθετα, χρησιμοποιείται έμμεσα από την γλώσσα για να αναπαραστήσει το αποτέλεσμα μίας πράξης σύγκρισης




Χρησιμοποιήστε τους τύπους `bit`, `std_ulogic` αντί του τύπου `boolean`

## Σύνθεση του τύπου boolean

31

```
signal a, b: bit;  
...  
if (a = b) then
```

 - Αποτέλεσμα της σύγκρισης δύο σημάτων τύπου bit



## Τύπος integer

32

```
type integer is range -2147483648 to +2147483647
```

- σύγκρισης        =, /=, <, >, <=, >=
- αριθμητικοί     +, -, \*, /, mod, \*\*
- Τα όρια του τύπου integer εξαρτώνται από την υλοποίηση των εργαλείων VHDL (τουλάχιστον από  $-2^{31}+1$  έως  $2^{31}-1$ )



Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του εργαλείου VHDL για τα όρια των ακεραίων αριθμών πριν τους χρησιμοποιήσετε



## Τύποι `integer` ορισμένοι από τον χρήστη

33

```
type short is range -128 to +127
```

- Ορίζει τους 8-bit ακέραιους σε αναπαράσταση συμπληρώματος ως προς 2
- Ισχύουν όλοι οι τελεστές που εφαρμόζονται στον τύπο `integer`
- Δεν επιτρέπονται πράξεις μεταξύ σημάτων τύπου `integer` και τύπου `short` (strongly-typed language)
- Όλες οι πράξεις μεταξύ σημάτων τύπου `short` πρέπει να δίνουν ενδιάμεσα/τελικά αποτελέσματα τύπου `short` (διαφορετικά θα συμβεί λάθος στην προσομοίωση)

## Υποτύποι `integer`

34

```
subtype natural is integer range 0 to integer'high;  
subtype positive is integer range 1 to integer'high;
```

- Μπορούν να οριστούν επιπλέον υποτύποι ακεραίων αριθμών από τον χρήστη
- Ισχύουν όλοι οι τελεστές που εφαρμόζονται στον τύπο `integer`
- Στις πράξεις μεταξύ σημάτων υποτύπου `integer`, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα ελέγχονται ότι βρίσκονται εντός των ορίων του βασικού τύπου (`integer`) και το τελικό αποτέλεσμα ελέγχεται ότι βρίσκεται εντός των ορίων του υποτύπου (`natural`)

## Χρήση των τύπων `integer`

35

- Η χρήση τύπων `integer` συμβάλλει στην ανίχνευση σχεδιαστικών λαθών
- Η χρήση πολλών διαφορετικών τύπων `integer` μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα
- Τύποι `integer` ορισμένοι από τον χρήστη εναντίον υποτύπων `integer`

```
signal a,b,c : integer range 0 to 15;  
signal res : integer range 0 to 15;  
...  
res <= a - b + c;
```

Λάθος προσομοίωσης  
(a=3, b=4, c=5)

```
subtype nat4 is natural range 0 to 15;  
...  
signal a,b,c : nat4;  
signal res : nat4;  
...  
res <= a - b + c;
```

## Σύνθεση του τύπου `integer`

36

- Μεταφράζεται σε ένα σύνολο σημάτων ικανά να αναπαραστήσουν όλες τις τιμές του τύπου
- Πόσα σήματα απαιτούνται για να αναπαραστήσουμε τους παρακάτω τύπους `integer`;

```
subtype nat4 is natural range 0 to 15;  
type offset is range 30 to 31;  
type negative is range -2147483648 to -1;
```



Προσοχή: Το διάστημα των σημάτων τύπου `integer` καθορίζει το μέγεθος του αριθμητικού κυκλώματος που παράγει το εργαλείο σύνθεσης

## Σύνθεση του τύπου integer

37

- Δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο πότε το εργαλείο σύνθεσης θα χρησιμοποιήσει προσημασμένη ή μη-προσημασμένη αναπαράσταση των αριθμών τύπου integer
- Γενική παρατήρηση:
  - Εάν οι πράξεις εκτελούνται μεταξύ μη-προσημασμένων τύπων integer και το αποτέλεσμα καταχωρείται σε μη προσημασμένο τύπο integer, το εργαλείο σύνθεσης θα χρησιμοποιήσει μη προσημασμένη αναπαράσταση
  - Εάν εκτελούνται πολύπλοκες πράξεις που πιθανόν να έχουν ενδιάμεσα αρνητικά αποτελέσματα, τότε το εργαλείο σύνθεσης μπορεί να χρησιμοποιήσει προσημασμένη αναπαράσταση
- Η επιλογή της αναπαράστασης των αριθμών καθορίζει και την επιλογή των αριθμητικών κυκλωμάτων που θα επιλέξει το εργαλείο σύνθεσης

## Τύποι signed και unsigned

38

```
signal x: signed(7 downto 0);  
signal y: unsigned (0 to 3);
```

- Ο τύπος signed(7 downto 0) αναπαριστάει όλους τους προσημασμένους αριθμούς (σε συμπλήρωμα ως προς 2) με 8 bit
- Ο τύπος unsigned(0 to 3) αναπαριστάει όλους τους απρόσημους (θετικούς) αριθμούς με 4 bit
- Δηλώνονται σαν διανύσματα (όπως ο τύπος std\_logic\_vector) και όχι σαν ακέραιοι (όπως ο τύπος integer)
- Επιτρέπουν την εκτέλεση αριθμητικών λειτουργιών (σε αντίθεση με τα διανύσματα τύπου std\_logic\_vector)

## Τύποι απαρίθμησης (enumeration)

39

```
type alu_func is (disable, pass, add, sub, mult, div);
```

- σύγκρισης            =, /=, <, >, <=, >=
- Προκαθορισμένοι τύποι απαρίθμησης:
  - ▣ τύπος boolean: **type** boolean **is** ( false,true);
  - ▣ τύπος bit: **type** bit **is** ('0', '1');
  - ▣ τύπος character: **type** character **is** ( 'a', 'b', 'c', .....);

## Σύνθεση του τύπου απαρίθμησης

40

- Μεταφράζεται σε ένα σύνολο σημάτων ικανά να κωδικοποιήσουν όλες τις τιμές του τύπου
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης των τύπων απαρίθμησης
  - ▣ Binary
  - ▣ Onehot
  - ▣ Gray
  - ▣ Auto (area minimization)

## Σύνθεση του τύπου απαρίθμησης

41

```
type alu_func is (disable, pass, add, sub, mult, div);
```

- Πώς θα κωδικοποιηθεί ο παραπάνω τύπος απαρίθμησης αν επιλέξουμε μία από τις ακόλουθες μορφές κωδικοποίησης;
  - Binary
  - Oneshot
  - Gray
  - Auto (area minimization)

## Τύπος εγγραφής (record)

42

```
type time_stamp is record  
  seconds : integer range 0 to 59;  
  minutes : integer range 0 to 59;  
  hours : integer range 0 to 59;  
end record time_stamp;
```

- σύγκρισης      =, /=

```
signal sample_time, current_time: time_stamp;  
sample_time <= current_time;  
sample_time.hours <= 12;  
sample_time <= (0, 0, 12);  
sample_time <= (hours => 12, minutes => 0, seconds => 0);
```

## Σύνθεση του τύπου εγγραφής

43

- Εξαρτάται από τον τύπο των στοιχείων της εγγραφής
- Κάποια εργαλεία σύνθεσης δεν υποστηρίζουν τους τύπους εγγραφής



Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του εργαλείου σύνθεσης για να βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τύπους εγγραφής πριν τους χρησιμοποιήσετε

## Τύπος πίνακα (array)

44

```
type word1 is array (0 to 31) of bit;  
type word2 is array (31 downto 0) of bit;  
type state is (initial, idle, active, error);  
type state_a1 is array (state) of natural;  
type state_a2 is array (state range initial to active) of natural;
```

- σύγκρισης =, /=, <, >, <=, >=
- σύντμησης &
- Για πίνακες τύπου bit, boolean, std\_logic ορίζονται επιπλέον οι τελεστές:
  - boolean not, and, or, nand, nor, xor, xnor
  - ολίσθησης sll, srl, sla, sra, rol, ror

## Πολυδιάστατοι πίνακες

45

```
type symbol is ('a', 't', 'd', 'h');  
type state is range 0 to 6;  
type trans_matrix is array (state, symbol) of state;  
...  
signal trans_table: trans_matrix;  
...  
trans_table(0, 'a') <= 1;
```

## Συνολικές καταχωρήσεις (aggregate) σε πίνακες

46

```
type point is array (1 to 3) of integer;  
...  
signal point1 : point;  
point1 <= (10, 20, 0);  
point1 <= (1=>10, 2=>20, 3=>0);  
...  
subtype coeff_ram_address is integer range 0 to 63;  
type coeff_array is array(coeff_ram_address ) of integer;  
signal coeff: coeff_array;  
...  
coeff <= (0=>16, 1=>23, 2 to 63=>0)  
coeff <= (0=>16, 1=>23, others =>0)  
coeff <= (0 | 1=>16, others =>0)  
coeff <= (others =>0)
```

## Τμήματα (slices) πινάκων

47

```
subtype halfword is bit_vector(0 to 15);

entity byte_swap is
  port (input: in halfword; output: out halfword);
end entity byte_swap;

architecture beh of byte_swap is
begin
  output(8 to 15) <= input(0 to 7);
  output(0 to 7) <= input(8 to 15);
end architecture beh;
```

## Σύνθεση του τύπου πίνακα

48

- Εξαρτάται από τον τύπο των στοιχείων του πίνακα
- Πολλά σχεδιαστικά λάθη οφείλονται στην χρήση των πινάκων:
  - ▣ Αύξουσα και φθίνουσα σειρά των δεικτών
  - ▣ Καταχωρήσεις μεταξύ τμημάτων του πίνακα



## Απλή καταχώρηση σήματος (signal assignment)

49

```
architecture df of full_adder is
  signal sum1,c1,c2: bit;

  begin

    sum1 <= a xor b;
    c1 <= a and b;
    c2 <= sum1 and cin;
    cout <= c1 or c2;
    sum <= sum1 xor cin;

  end architecture df;
```

Παράλληλη εκτέλεση των εντολών καταχώρησης

```
...
cout <= c1 or c2;
sum <= sum1 xor cin;
sum1 <= a xor b;
c1 <= a and b;
c2 <= sum1 and cin;
...
```

Τι θα συμβεί εάν αλλάξουμε την σειρά εκτέλεσης των εντολών;

## Καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη (conditional assignment)


50

```
entity mux2x1 is
  port (i0,i1 : in bit;
        sel : in bit;
        z : out bit);
end entity mux2x1;

architecture beh of mux2x1 is
  begin

    z <= i0 when sel = '0' else
        i1;

  end architecture beh;
```

 

## Πολυ-επίπεδη καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη


51

```
entity circ is
  port (i0,i1,i2 : in bit;
        sel1, sel2 : in bit;
        z : out bit);
end entity circ;

architecture beh of circ is
begin

  z <= i0 when sel1 = '1' else
    i1 when sel2 = '1' else
    i2;

end architecture beh;
```

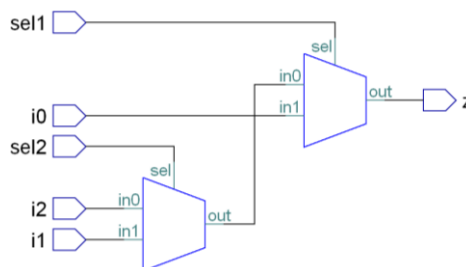

## Καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη με πλεονασμό


52

```
entity circ is
  port (i0,i1,i2 : in bit;
        sel : in bit;
        z : out bit);
end entity circ;

architecture beh of circ is
begin

  z <= i0 when sel = '0' else
    i1 when sel = '1' else
    i2;

end architecture beh;
```

 

Σε πιο πολύπλοκες εκφράσεις  
δεν είναι σίγουρο ότι το εργαλείο  
σύνθεσης θα ανιχνεύσει τον  
πλεονασμό

## Καταχώρηση σήματος με επιλογή (selected assignment)


53

```
entity mux2x1 is
  port (i0,i1 : in bit;
        sel  : in bit;
        z   : out bit);
end entity mux2x1;

architecture beh of mux2x1 is
begin

with sel select
  z <= i0 when '0',
       i1 when '1';

end architecture beh;
```

 

## Αρχικές τιμές σημάτων

54

```
signal a : bit := '1';
```

- Έχουν νόημα μόνο για την προσομοίωση
- Δεν λαμβάνονται υπόψιν από το εργαλείο σύνθεσης
- Η σχεδίαση ενός μηχανισμού που θα αρχικοποιεί τα σήματα είναι πολύ σημαντική (κυρίως για ακολουθιακά κυκλώματα)



## Τύπος std\_ulogic

55

```

type std_ulogic is ('U', -- uninitialized
                    'X', -- forcing unknown
                    '0', -- forcing 0
                    '1', -- forcing 1
                    'Z', -- high impedance
                    'W', -- weak unknown
                    'L', -- weak 0
                    'H', -- weak 1
                    '-', -- don't care
                    );
    
```

- Λογικός τύπος πολλαπλών τιμών
- Οι τιμές δεν αναπαριστούν στον πραγματικό κόσμο αλλά είναι χρήσιμες στην προσομοίωση

## std\_ulogic: τελεστής AND

56

```

FUNCTION "and" (l : std_ulogic; r : std_ulogic) RETURN UX01;

CONSTANT and_table : stdlogic_table := (
    -----
    -- | U  X  0  1  Z  W  L  H  -  | |
    -----
    ('U', 'U', '0', 'U', 'U', 'U', '0', 'U', 'U'), -- | U |
    ('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X'), -- | X |
    ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'), -- | 0 |
    ('U', 'X', '0', '1', 'X', 'X', '0', '1', 'X'), -- | 1 |
    ('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X'), -- | Z |
    ('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X'), -- | W |
    ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0'), -- | L |
    ('U', 'X', '0', '1', 'X', 'X', '0', '1', 'X'), -- | H |
    ('U', 'X', '0', 'X', 'X', 'X', '0', 'X', 'X') -- | - |
);
    
```


## Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

57

- Στην προσομοίωση αντιμετωπίζεται σαν ένας τύπος απαρίθμησης
- Στην σύνθεση μεταφράζεται σε ένα μονό σήμα
- Η τιμή '0' αναπαριστάται από το λογικό επίπεδο 0, η τιμή '1' από το λογικό επίπεδο 1 και η τιμή 'Z' από την υψηλή εμπέδηση (high-impedance)

## Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

58

- Οι τιμές του `std_ulogic` που είναι συνθέσιμες είναι: '0', '1', 'Z'
- Για τις υπόλοιπες τιμές τα εργαλεία σύνθεσης είτε θα τα μεταφράσουν σαν πραγματική τιμή (0 ή 1) είτε θα παράγουν λάθος 
- Χρήσιμες σε κάποιες περιπτώσεις είναι η τιμή don't care (-)
  - επιτρέπει στο εργαλείο σύνθεσης την καλύτερη απλοποίηση του κυκλώματος

## Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

59

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity trist is
    port ( a, en : in std_ulogic;
          z : out std_ulogic);
end entity trist;

architecture beh of trist is
begin

    z <= a when en = '1' else
        'Z';

end architecture beh;
```

RTL Schematic

 

## Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

60

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity trist is
    port ( a, b : in std_ulogic;
          en1, en2 : in std_ulogic;
          z : out std_ulogic);
end entity trist;

architecture beh of trist is
begin

    z <= a when en1 = '1' else
        b when en2 = '1' else
        'Z';

end architecture beh;
```

RTL Schematic

 

## Σύνθεση του τύπου `std_ulogic`

61

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity trist is
  port (a, b : in std_ulogic;
        en1, en2 : in std_ulogic;
        z : out std_ulogic);
end entity trist;

architecture beh of trist is
begin
  z <= a when en1 = '1' else 'Z';
  z <= b when en1 = '0' and en2 = '1' else
    'Z';
end architecture beh;
```





Synthesizer error:  
multiple sources on  
unresolved signal 'z'

Χρήση του τύπου  
`std_ulogic`
  
## Παράδειγμα συνδυαστικού κυκλώματος

62

- Υλοποίηση ενός BCD-to-7 segment decoder



## BCD-to-7 segment decoder

63

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity seven_seg is
  port(
    din : in std_ulogic_vector(3 downto 0);
    seg : out std_ulogic_vector(6 downto 0)
  );
end entity seven_seg;

architecture beh of seven_seg is
begin
with din select
  seg <=
    "1111110" when "0000", -- 0
    "0110000" when "0001", -- 1
    continue...

```

```

...continue
  "1101101" when "0010", -- 2
  "1111001" when "0011", -- 3
  "0110011" when "0100", -- 4
  "1011011" when "0101", -- 5
  "1011111" when "0110", -- 6
  "1110000" when "0111", -- 7
  "1111111" when "1000", -- 8
  "1111011" when "1001", -- 9
  "0000000" when "1010", -- 10
  "0000000" when "1011", -- 11
  "0000000" when "1100", -- 12
  "0000000" when "1101", -- 13
  "0000000" when "1110", -- 14
  "0000000" when "1111"; -- 15
end architecture beh;

```



## BCD-to-7 segment decoder

64

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity seven_seg is
  port(
    din : in std_ulogic_vector(3 downto 0);
    seg : out std_ulogic_vector(6 downto 0)
  );
end entity seven_seg;

architecture beh of seven_seg is
begin
with din select
  seg <=
    "1111110" when "0000", -- 0
    "0110000" when "0001", -- 1
    continue...

```

```

...continue
  "1101101" when "0010", -- 2
  "1111001" when "0011", -- 3
  "0110011" when "0100", -- 4
  "1011011" when "0101", -- 5
  "1011111" when "0110", -- 6
  "1110000" when "0111", -- 7
  "1111111" when "1000", -- 8
  "1111011" when "1001", -- 9
  "0000000" when others; -- others
end architecture beh;

```





## BCD-to-7 segment decoder

65

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity seven_seg is
port(
din : in std_ulogic_vector(3 downto 0);
seg : out std_ulogic_vector(6 downto 0)
);
end entity seven_seg;

architecture beh of seven_seg is
begin
with din select
seg <=
"1111110" when "0000", -- 0
"0110000" when "0001", -- 1
continue...
```

```
...continue
"1101101" when "0010", -- 2
"1111001" when "0011", -- 3
"0110011" when "0100", -- 4
"1011011" when "0101", -- 5
"1011111" when "0110", -- 6
"1110000" when "0111", -- 7
"1111111" when "1000", -- 8
"1111011" when "1001", -- 9
"-----" when others; -- others
end architecture beh;
```

- Καλύτερη απλοποίηση
- Προσοχή στην χρήση των τιμών '-'

66

## Ενότητα 2

67

- Τελεστές της VHDL
  - ▣ Αποτέλεσμα της σύνθεσης των τελεστών

## Λογικοί τελεστές (boolean)

68

`not, and, or, nand, nor, xor, xnor`

- Μεταφράζονται σε λογικές πύλες
- Τα εργαλεία σύνθεσης:
  - ▣ απλοποιούν τις λογικές συναρτήσεις
  - ▣ αντιστοιχίζουν τις λογικές συναρτήσεις σε cells της βιβλιοθήκης


## Λογικοί τελεστές (boolean)

69


```
entity bool_op is
    port (
        a,b,c,d : in bit;
        z : out bit
    );
end entity bool_op;

architecture beh of bool_op is
begin
    z <= (a and b) or (c and d) or a;
end architecture beh;
```

RTL Schematic

 

Technology Schematic

 


## Λογικοί τελεστές (boolean)

70

```
entity bool_op is
    port (
        a,b : in bit_vector(3 downto 0);
        z : out bit_vector(3 downto 0)
    );
end entity bool_op;

architecture beh of bool_op is
begin
    z <= a and b;
end architecture beh;
```

RTL Schematic

 

## Τελεστές σύγκρισης

71

`=, /=, <, >, <=, >=`

- Μεταφράζονται με την χρήση αριθμητικών κυκλωμάτων
- `=, /=`
  - ▣ σύγκριση ισότητας bit-by-bit με χρήση πυλών XOR
- `<, >, <=, >=`
  - ▣ χρήση αφαιρέτη και απλοποίηση του κυκλώματος
  - ▣  $a > b \Leftrightarrow (a - b) > 0$

## Τελεστές `=, /=`


72

```
entity comp_eq is
  port (a,b : in integer range 0 to 15;
        eq, neq : out bit);
end entity comp_eq;

architecture beh of comp_eq is
begin


  eq <= '1' when a = b else '0';
  neq <= '1' when a /= b else '0';

end architecture beh;
```

 

## Τελεστές =, /=

73

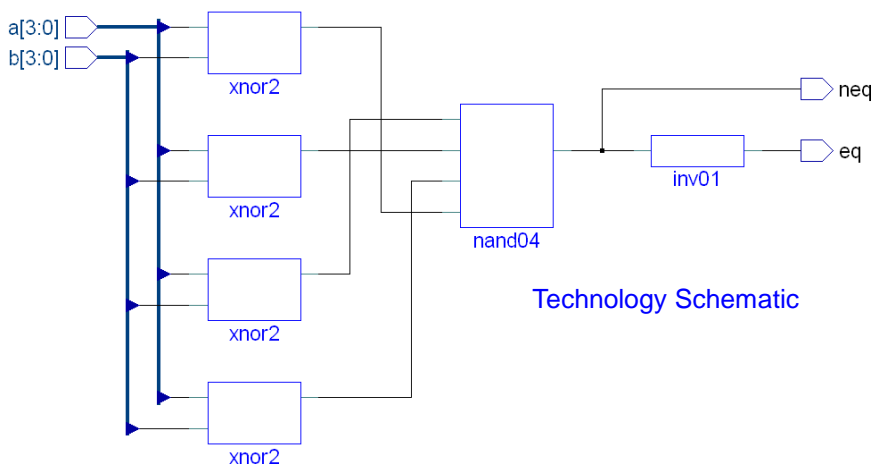

## Τελεστές <, >, <=, >=

74


```
entity comp_order is
    port (a,b : in integer range 0 to 15;
          gt, lt, geq, leq : out bit);
end entity comp_order;

architecture beh of comp_order is
begin

    gt <= '1' when a > b else '0';
    lt <= '1' when a < b else '0';
    geq <= '1' when a >= b else '0';
    leq <= '1' when a <= b else '0';

end architecture beh;
```

RTL Schematic

 

Υλοποιείται με κύκλωμα αφαιρέτη

## Σύγκριση με το μηδέν

75

- Σε αναπαράσταση ακεραίων αριθμών ως προς 2 ποια από τις ακόλουθες πράξεις σύγκρισης παράγει το μικρότερο κύκλωμα;
  - $a < 0$
  - $a > 0$
  - $a \leq 0$
  - $a \geq 0$

## Τελεστές ολίσθησης

76

`sll, srl, sla, sra, rol, ror`


- Όταν το δεξί τελούμενο είναι σταθερή τιμή
  - κανένα λογικό κύκλωμα, αναδιάταξη του bus
- Όταν το δεξί τελούμενο είναι σήμα ή μεταβλητή
  - χρήση κυκλώματος ολισθητή

## Τελεστές ολίσθησης

77

```
entity shift is
  port (
    a : in bit_vector (3 downto 0);
    z : out bit_vector (3 downto 0)
  );
end entity shift;

 architecture beh of shift is
begin
  z <= a sll 2;
end architecture beh;
```




## Τελεστές ολίσθησης

78

```
entity shift is
  port (
    a : in bit_vector (3 downto 0);
    b : in integer range 0 to 1;
    z : out bit_vector (3 downto 0)
  );
end entity shift;

 architecture beh of shift is
begin
  z <= a sll b;
end architecture beh;
```



## Αριθμητικοί τελεστές

79

$+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$ ,  $\text{mod}$ ,  $**$

- Το αποτέλεσμα της σύνθεσης εξαρτάται από το εργαλείο
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές υλοποιήσεις ενός αριθμητικού κυκλώματος
- Το εργαλείο σύνθεσης εισάγει την μικρότερη υλοποίηση που ικανοποιεί τους χρονικούς περιορισμούς του κυκλώματος
- Ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει μία συγκεκριμένη υλοποίηση ενός αριθμητικού κυκλώματος

## Πρόσθεση, αφαίρεση

80

- Διαφορετικές υλοποιήσεις:
  - ▣ minimum area, minimum delay
- Αρχιτεκτονικές αθροιστών:
  - ▣ Ripple carry
  - ▣ Carry-Look-Ahead
  - ▣ Brent-Kung



## Πολλαπλασιασμός

81

- Διαφορετικές υλοποιήσεις:
  - ▣ signed, unsigned multiplication
  - ▣ minimum area, minimum delay
- Αρχιτεκτονικές πολλαπλασιαστών:
  - ▣ Carry-save, carry-propagate array
  - ▣ Booth-recoded
  - ▣ Wallace tree

## Διαίρεση

82

- Η πράξη της διαίρεσης είναι συνθέσιμη μόνο όταν ο διαιρέτης είναι δύναμη του 2
  - ▣ υλοποιείται παρόμοια με την πράξη της ολίσθησης
- Οι διαιρέτες είναι πολύ μεγάλα και πολύπλοκα κυκλώματα:
  - ▣ κάποια βιβλιοθήκες παρέχουν κυκλώματα διαίρεσης (π.χ. Synopsys' DesignWare)

## Modulo

83

- Η πράξη modulo είναι συνθέσιμη μόνο όταν το δεύτερο τελούμενο είναι δύναμη του 2
- $a \bmod b, a \bmod 5$ 
  - ▣ μη συνθέσιμες πράξεις
- $a \bmod 4$ 
  - ▣ κανένα λογικό κύκλωμα: τα MSBs τίθενται στο μηδέν και τα 2 LSBs διατηρούν την τιμή τους

## Exponent

84

- Γενικά, η πράξη  $\text{exp}$  είναι συνθέσιμη μόνο όταν το δεύτερο τελούμενο είναι 2 ( $x^{**2} = x*x$ )
  - ▣ χρήση κυκλώματος πολλαπλασιασμού

## Σύντμηση (concatenation)

85


- Δεν παράγεται κύκλωμα από την σύνθεση
  - συγχώνευση αγωγών (buses)

```
entity conc is
  port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);
        z: out bit_vector(7 downto 0));
end entity conc;

architecture beh of conc is
begin

  z <= a & b;

end architecture beh;
```

 

86

## Ενότητα 3

87

- Παράλληλη (concurrent ) VHDL vs. Ακολουθιακή (sequential) VHDL
- Διεργασία (process)
  - Συνδυαστικές διεργασίες

## Παράλληλο πεδίο (concurrent domain) της VHDL

88

- Οι εντολές που βρίσκονται στο παράλληλο πεδίο εκτελούνται ταυτόχρονα
- Παραδείγματα παράλληλων εντολών:
  - καταχώρηση σήματος (signal assignment)
  - καταχώρηση σήματος υπό συνθήκη (when-else)
  - καταχώρηση σήματος με επιλογή (with-select)
  - διεργασία (process)


## Ακολουθιακό πεδίο (*sequential domain*) της VHDL

89

- Οι εντολές που βρίσκονται στο ακολουθιακό πεδίο εκτελούνται με την σειρά
  - ▣ όπως στις γλώσσες προγραμματισμού
- Το πιο ισχυρό κομμάτι της γλώσσας
- Παραδείγματα ακολουθιακών εντολών:
  - ▣ καταχώρηση σήματος (*signal assignment*)
  - ▣ εντολές εκτέλεσης υπό συνθήκη (*if-then-else*)
  - ▣ εντολές εκτέλεσης με επιλογή (*case*)
  - ▣ εντολές *loop*

## Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL

90

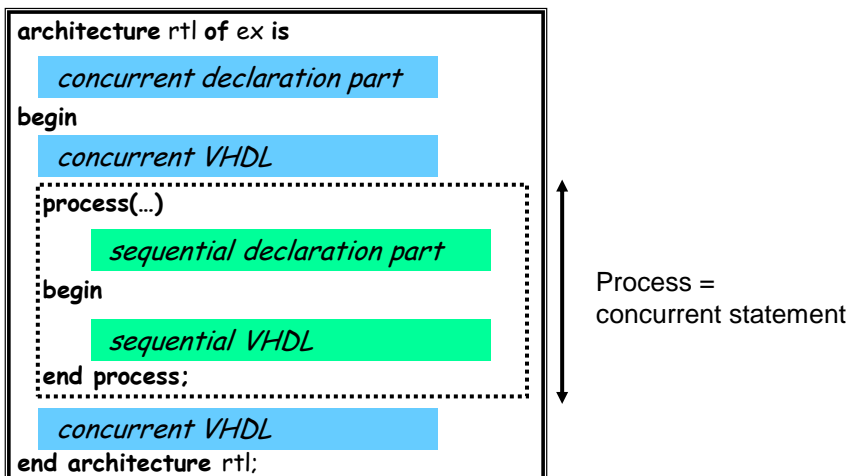

## Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL: δηλώσεις

91

- Παράλληλη VHDL
  - ▣ δήλωση σημάτων
- Ακολουθιακή VHDL
  - δήλωση μεταβλητών
- Παράλληλη/ακολουθιακή
  - δήλωση τύπων, σταθερών

## Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL: εντολές

92

- Παράλληλη VHDL
  - ▣ process
  - ▣ component
  - ▣ when-else, with-select
- Ακολουθιακή VHDL
  - καταχώρηση μεταβλητών
  - if-then-else
  - case
  - wait
  - loop
  - exit
  - next
  - null
- Παράλληλη/ακολουθιακή
  - καταχώρηση σημάτων
  - κλήση συναρτήσεων
  - assertion, report

## Παράλληλη και ακολουθιακή VHDL: σύνθεση

93

- Οι όροι παράλληλη και ακολουθιακή εκτέλεση εντολών αφορούν την προσομοίωση
  - ▣ το υλικό εκτελεί παράλληλα
- Παράλληλη VHDL:
  - ▣ εύκολη η μετάφραση των παράλληλων εντολών
- Ακολουθιακή VHDL:
  - ▣ δύσκολη η μετάφραση των ακολουθιακών εντολών
  - ▣ δεν είναι όλες οι ακολουθιακές εντολές συνθέσιμες
    - δεν υπάρχει ισοδύναμο υλικό
  - ▣ για να είναι συνθέσιμη η ακολουθιακή VHDL πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες στον κώδικα (coding rules)

## Διεργασία (process)

94

```
process sensitivity list  
    declaration part  
begin  
    statement part  
end process;
```

- Λίστα ευαισθησίας (sensitivity list)
  - ▣ λίστα σημάτων στα οποία η διεργασία είναι ευαίσθητη
- Τμήμα δηλώσεων (declaration part)
  - ▣ τοπικές μεταβλητές, δεν είναι ορατές έξω από την διεργασία
- Τμήμα εντολών (statement part)
  - ▣ περιέχει τις ακολουθιακές εντολές

## Λίστα ευαισθησίας (sensitivity list)


95

- Οι διεργασίες εκτελούνται σαν ένας ατέρμονος βρόγχος
  - όταν τελειώσει η εκτέλεση των εντολών της διεργασίας, η προσομοίωση αρχίζει από την αρχή
- Η εκτέλεση των εντολών της διεργασίας ξεκινάει όταν συμβεί ένα γεγονός (event) σε ένα από τα σήματα της λίστας ευαισθησίας
  - γεγονός = αλλαγή τιμής
  - όταν τελειώσει η εκτέλεση των εντολών της διεργασίας, η διεργασία «σταματά» μέχρι να συμβεί ένα γεγονός στην λίστα ευαισθησίας

## Μοντέλο προσομοίωσης βασισμένο σε γεγονότα

96

- Event-driven VHDL simulation

 

`c <= a or b;`  
`d <= not c;`



## Μοντέλο προσομοίωσης βασιζόμενο σε γεγονότα

97

```
P1: process (R,Qn)
begin
  Q <= R nor Qn;
end process;
```

```
P2: process (S,Q)
begin
  Qn <= S nor Q;
end process;
```

	R	S	Q	Qn
t	1	0	1	0
t+1dt	1	0	0	0
t+2dt	1	0	0	1
t+3dt	1	0	0	1

## Συνδυαστική διεργασία (combinational process)

98


```
entity adder is
port (
  a,b : in integer range 0 to 15;
  x : out integer range 0 to 15
);
end entity adder;
```

```
architecture beh of adder is
begin
```

```
  p: process (a,b)
  begin
    x <= a + b;
  end process;
```

```
end architecture beh;
```

RTL Schematic

 


Όλες οι εισόδους του  
 συνδυαστικού  
 κυκλώματος πρέπει να  
 είναι στην λίστα  
 ευαισθησίας της  
 διεργασίας

## Συνδυαστική διεργασία (combinational process)

99

```
entity adder is
  port (
    a,b : in integer range 0 to 15;
    x : out integer range 0 to 15
  );
end entity adder;

architecture beh of adder is
  begin

  p: process (a) 
    begin
      x <= a + b;
    end process;

  end architecture beh;
```

### Προσοχή:

- Το κύκλωμα είναι συνθέσιμο, αλλά ...
- Διαφορά μεταξύ του μοντέλου προσομοίωσης και του μοντέλου σύνθεσης

## Wait

100

```
p: process (a, b)
  begin
    x <= a + b;
  end process;
```

```
p: process
  begin
    x <= a + b;
    wait on a, b;
  end process;
```

Ισοδύναμες διεργασίες

## Καταχώρηση σημάτων

101

```
p1: process (din)
begin
    sum1 <= din + 1;
    sum2 <= sum1 + 1;
end process;
```

```
p2: process (din)
begin
    sum2 <= sum1 + 1;
    sum1 <= din + 1;
end process;
```

- Τα σήματα (signals) χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών
- Οι διεργασίες p1 & p2 είναι ισοδύναμες. Γιατί;
- Καταχωρήσεις σημάτων υπό συνθήκη (when-else) και με επιλογή (with-select) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διεργασίες

## Σήματα έναντι μεταβλητών

102

```
signal sum1, sum2: integer;
...
p1: process (din)
begin
    sum1 <= din + 1;
    sum2 <= sum1 + 1;
end process;
```

```
p2: process (din)
variable sum1, sum2: integer;
begin
    sum1 := din + 1;
    sum2 := sum1 + 1;
end process;
```

Time	din	Sum1	Sum2
...	0	0	0
t1	1	0	0
t1+1dt	1	2	1
t2	2	2	1
t2+1dt	2	3	3

Time	din	Sum1	Sum2
...	0	0	0
t1	1	2	3
t1+1dt	1	2	3
t2	2	3	4
t2+1dt	2	3	4

## Εντολή if

103

```
entity compare is
  port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);
        equal : out bit);
end entity compare;

architecture beh of compare is
begin
  p: process (a,b)
  begin
    if a = b then
      equal <= '1';
    else
      equal <= '0';
    end if;
  end process;
end architecture beh;
```

- Ποιά είναι η ισοδύναμη παράλληλη εντολή;
- Ποιό είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

## Εντολή if με πολλαπλές διακλαδώσεις

104

```
entity compare is
  port (a,b : in bit_vector(3 downto 0);
        result : out bit_vector(1 downto 0));
end entity compare;

architecture beh of compare is
begin
  p: process (a,b)
  begin
    if a = b then
      result <= "00";
    elsif a < b then
      result <= "01";
    else
      result <= "10";
    end if;
  end process;
end architecture beh;
```

- Ποιά είναι η ισοδύναμη παράλληλη εντολή;
- Ποιό είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

## Εντολή case

105

```
entity seven_seg is
  port(
    din : in bit_vector(3 downto 0);
    seg : out bit_vector(6 downto 0)
  );
end entity seven_seg;

begin

p: process (din)
begin
  case din is
    when "0000" => seg <= "1111110";
    when "0001" => seg <= "0110000";
    when "0010" => seg <= "1101101";
    when "0011" => seg <= "1111001";
    continue...
  end case;
end process;
```

```
...continue
  when "0100" => seg <= "0110011";
  when "0101" => seg <= "1011011";
  when "0110" => seg <= "1011111";
  when "0111" => seg <= "1110000";
  when "1000" => seg <= "1111111";
  when "1001" => seg <= "1111011";
  when others => seg <= "0000000";
end case;
end process;

end architecture beh_case;
```

- Ποιά είναι η ισοδύναμη παράλληλη εντολή;
- Ποιό είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

## Ελλιπής εντολή if

106

```
entity inc_if is
  port (a, b, en : in bit;
        z : out bit);
end entity inc_if;

architecture beh of inc_if is
begin

p: process (a,b,en)
begin
  if en = '1' then
    z <= b;
  end if;
end process;

end architecture beh;
```

- Πολύ συχνό σχεδιαστικό λάθος
- Δεν περιγράφει συνδυαστική λογική
- Υπάρχει ανάδραση στο κύκλωμα
- Το εργαλείο σύνθεσης δεν μπορεί να γνωρίζει το λάθος και εισάγει ανάδραση

## Ελλιπής εντολή if

107

```
entity inc_if is
  port (a, b, en : in bit;
        z, y : out bit);
end entity inc_if;

architecture beh of inc_if is
begin
  p: process (a,b,en)
begin
  if en = '1' then
    z <= a;
  else
    y <= b;
  end if;
end process;
end architecture beh;
```

- Πολύ συχνό σχεδιαστικό λάθος
- Δεν καταχωρείται τιμή για κάποιο σήμα σε κάποια διακλάδωση
- Δεν περιγράφει συνδυαστική λογική
- Υπάρχει ανάδραση στο κύκλωμα

## Ελλιπής εντολή if

108

```
p: process (a,b,en)
begin
  if en = '1' then
    z <= b;
  else
    z <= a;
  end if;
end process;
```

```
p: process (a,b,en)
begin
  z <= a;
  if en = '1' then
    z <= b;
  end if;
end process;
```

- Δύο σχεδιαστικές τεχνικές για την αποφυγή των ελλιπών if εντολών
  - καταχώρηση όλων των σημάτων σε όλες τις διακλαδώσεις και χρήση της διακλάδωσης else
  - default values

## Ενότητα 4

109

- Ακολουθιακές διεργασίες
  - ▣ Πρότυπα μανταλωτών (latches), flip-flops
- Μοντελοποίηση βασικών ακολουθιακών κυκλωμάτων
  - ▣ Μετρητές (counters)
  - ▣ Καταχωρητές ολίσθησης (shift registers)

## Μανταλωτής (latch)

110

```
entity latch is
  port (input, en : in bit;
        output : out bit);
end entity latch;

architecture beh of latch is
begin

  p: process (input,en)
  begin
    if en = '1' then
      output <= input;
    end if;
  end process;

end architecture beh;
```




## Μανταλωτής (latch)

111

```
entity latch is
  port (a, b, en, sel : in bit;
        z : out bit);
end entity latch;

 architecture beh of latch is
begin
  p: process (en,sel,a,b)
  begin
    if en = '1' then
      if sel = '0' then
        z <= a;
      else
        z <= b;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture beh;
```



## Περιγραφή ενός καταχωρητή στην VHDL

112

- Η περιγραφή ενός καταχωρητή στην VHDL γίνεται μόνο με την χρήση διεργασίας (process)
- Δεν ορίζεται δομή της VHDL που να αντιστοιχίζεται στο υλικό σαν καταχωρητής
- Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περιγράψεις την συμπεριφορά ενός καταχωρητή στη VHDL (simulation model)
  - ▣ Δεν είναι όλες οι περιγραφές συνθέσιμες



## Πρότυπα σύνθεσης καταχωρητή στην VHDL

113

- Τα εργαλεία σύνθεσης αναγνωρίζουν συγκεκριμένες VHDL περιγραφές ενός καταχωρητή
  - ▣ πρότυπα σύνθεσης (synthesis templates)
- Τα πρότυπα σύνθεσης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των εργαλείων σύνθεσης

## Πρότυπο καταχωρητή


114

```
entity dff is
  port (clk, d : in bit;
        q : out bit);
end entity;

architecture bef of dff is
begin

  process
  begin
    wait until clk'event and clk = '1';
    q <= d;
  end process;

end architecture;
```

 

## Πρότυπα καταχωρητή με wait

115

```
process
begin
  wait until clk'event and clk = '1';
  q <= d;
end process;
```



```
process
begin
  wait until clk = '1';
  q <= d;
end process;
```



Δεν υποστηρίζεται  
από όλα τα εργαλεία  
σύνθεσης

## Πρότυπα καταχωρητή με if και wait

116

```
process
begin
  wait on clk;
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



```
process
begin
  wait on clk;
  if clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



Δεν υποστηρίζεται  
από όλα τα εργαλεία  
σύνθεσης

## Πρότυπα καταχωρητή με if και λίστα ευαισθησίας

117

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```



## Ανοδική & καθοδική ακμή του ρολογιού

118

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Rising edge

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '0' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```


Falling edge

## Σήμα επίτρεψης του ρολογιού (clock gating)

119

```
entity dff is
  port (clk, d, en : in bit;
        q : out bit);
end entity;

 architecture bef of dff is
  signal clken: bit;
begin
  clken <= en and clk;
  process
  begin
    wait until clken'event and clken = '1';
    q <= d;
  end process;
end architecture;
```



### !!! Προσοχή !!!


- Παραγωγή glitches στο ρολόι λόγω της συνδυαστικής λογικής
- Πολλαπλά ρολόγια στο κύκλωμα

## Σήμα επίτρεψης των δεδομένων (data enable)

120

```
entity dff is
  port (clk, d, en : in bit;
        q : out bit);
end entity;

 architecture bef of dff is
  signal den: bit;
begin
  process
  begin
    wait until clk'event and clk = '1';
    if en = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end architecture;
```



## Σήμα επίτρεψης των δεδομένων (data enable)

121

```
process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' then
if en = '1' then
q <= d;
end if;
end if;
end process;
```




```
process (clk)
begin
if clk'event and clk = '1' and en = '1' then
q <= d;
end if;
end process;
```


 
## Πρότυπο καταχωρητή με ασύγχρονη είσοδο μηδενισμού

122


```
process (clk, reset) is
begin
if reset = '1' then
q <= '0';
elsif clk'event and clk = '1' then
q <= d;
end if;
end process;
```


 
## Πρότυπο καταχωρητή με σύγχρονη είσοδο μηδενισμού

123

```
process (clk) is
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    if reset = '1' then
      q <= '0';
    else
      q <= d;
    end if;
  end if;
end process;
```



## Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

124

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q1 <= a and b;
    q2 <= c or d;
  end if;
end process;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

## Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

125

```
process (clk)
begin
  if clk'event and clk = '1' then
    q1 <= a;
    q2 <= b;
    q3 <= q1 and q2;
  end if;
end process;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;  
Πώς υπολογίζεται η συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος;

## Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

126

```
entity dreg8 is
  port (clk : in bit;
        d : in bit_vector(7 downto 0);
        q : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture bef of dreg8 is
begin

  process (clk)
  begin
    if clk'event and clk = '1' then
      q <= d;
    end if;
  end process;

end architecture;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

## Σχεδίαση ακολουθιακής λογικής

127

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= (others => '0');
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης;

```
process (clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    q <= "00001111";
  elsif clk'event and clk = '1' then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

## Σχεδίαση μετρητών (counters)

128

```
entity counter4 is
  port (clk, reset : in bit;
        count : out integer range 0 to 15);
end entity;

architecture bef of counter4 is
  signal counter : integer range 0 to 15;
begin

  count <= counter;
  process (clk, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      counter <= 0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
      counter <= (counter + 1) mod 16;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

4-bit σύγχρονος  
δυναμικός μετρητής  
με ασύγχρονη  
είσοδο μηδένισης



## Σχεδίαση μετρητών (counters)

129

- Υλοποιήστε του ακόλουθους τύπους μετρητών:
  - ▣ BCD μετρητές
  - ▣ με σύγχρονη είσοδο μηδένισης
  - ▣ με είσοδο επίτρεψης
  - ▣ με παράλληλη φόρτωση
- Υλοποιήστε διαιρέτες συχνότητας με την χρήση μετρητών

## Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (shift registers)

130

```
entity sreg8 is
  port (clk, reset: in bit;
        sin : in bit;
        dout : out bit_vector(7 downto 0));
end entity;

architecture bef of sreg8 is
  signal shift_reg : bit_vector(7 downto 0);
begin
  dout <= shift_reg;
  process (clk, reset)
    ...
  end process;
end architecture;
```

8-bit καταχωρητής  
αριστερής ολίσθησης  
με σειριακή είσοδο  
και ασύγχρονη  
είσοδο μηδένισης

## Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (shift registers)

131

- Υλοποίηση με array slices

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        shift_reg(7 downto 1) <= shift_reg(6 downto 0);
        shift_reg(0) <= sin;
    end if;
end process;
```

## Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (shift registers)

132

- Υλοποίηση με concatenation

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        shift_reg <= shift_reg(6 downto 0) & sin;
    end if;
end process;
```

## Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (shift registers)

133

- Υλοποίηση με loop

```
process (clk, reset)
begin
    if reset = '1' then
        shift_reg <= (others => '0');
    elsif clk'event and clk = '1' then
        for i in 7 downto 1 loop
            shift_reg(i) <= shift_reg(i-1);
        end loop;
        shift_reg(0) <= sin;
    end if;
end process;
```

## Σχεδίαση καταχωρητών ολίσθησης (shift registers)

134

- Υλοποιήστε του ακόλουθους τύπους καταχωρητών ολίσθησης:
  - ▣ ring counter
  - ▣ με σύγχρονη είσοδο μηδένισης
  - ▣ με είσοδο επίτρεψης
  - ▣ με παράλληλη φόρτωση
  - ▣ με επιλογή αριστερής & δεξιάς ολίσθησης

## Ενότητα 5


135

- Τρισταθής αγωγοί (tristate buses) στη VHDL
  - Πως υλοποιούμε τρισταθής λογική (tristate logic)
 
## Πρότυπο τρισταθή οδηγού στην παράλληλη VHDL

136

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity trist is  
  port ( a, en : in std_ulogic;  
        z : out std_ulogic);  
end entity trist;  
  
architecture beh of trist is  
begin  
  z <= a when en = '1' else  
    'Z';  
end architecture beh;
```



- Απαιτείται η χρήση λογικού τύπου πολλαπλών τιμών που να μπορεί να περιγράψει την υψηλή εμπέδηση (high-Z)
  - π.χ. std\_ulogic type

## Πρότυπο τρισταθή οδηγού στην ακολουθιακή VHDL

137

```
architecture beh of trist is
```

```
begin
```

```
process (a, en)
```

```
begin
```

```
if en = '1' then
```

```
z <= a;
```


```
else
```

```
z <= 'Z';
```

```
end if;
```

```
end process;
```

```
end architecture beh;
```

 

## Τρισταθής αγωγός (tristate bus)

138

- Μπορεί να έχει περισσότερους από έναν οδηγούς (drivers)
- Όλοι οι οδηγοί πρέπει να είναι tristate
- Σήμα ενός resolved υποτύπου
  - ο βασικός τύπος μπορεί να περιγράψει τρισταθής λογική
  - type std\_ulogic: unresolved
  - subtype std\_logic: resolved

## Resolution function

139

**SUBTYPE** std\_logic **IS** resolved std\_ulogic;

```

CONSTANT resolution_table : stdlogic_table := (
-----
-- | U X 0 1 Z W L H - | |
-----
('U','U','U','U','U','U','U','U','U','U'),-- |U|
('U','X','X','X','X','X','X','X','X','X'),-- |X|
('U','X','0','X','0','0','0','0','X'),-- |0|
('U','X','X','1','1','1','1','1','X'),-- |1|
('U','X','0','1','Z','W','L','H','X'),-- |Z|
('U','X','0','1','W','W','W','W','X'),-- |W|
('U','X','0','1','L','W','L','W','X'),-- |L|
('U','X','0','1','H','W','W','H','X'),-- |H|
('U','X','X','X','X','X','X','X','X','X')-- |-|);
    
```

## Τρισταθής αγωγός

140

```

entity trist_mux is
  port (a, b, sel, en : in std_logic;
        z : inout std_logic);
end entity trist_mux;

architecture beh of trist_mux is
begin

  p0: process (en,sel,a)
  begin
    if en = '1' and sel = '0' then
      z <= a;
    else
      z <= 'Z';
    end if;
  end process;

  continue ...
    
```

```


... continue

  p1: process (en,sel,b)
  begin
    if en = '1' and sel = '1' then
      z <= b;
    else
      z <= 'Z';
    end if;
  end process;

end architecture beh;
    
```

## Τρισταθής αγωγός

141

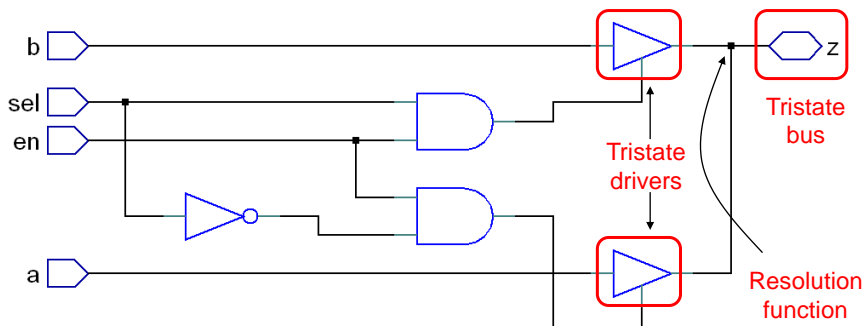

142

## Ενότητα 6

143

- Ιεραρχική σχεδίαση στη VHDL
  - ▣ Πως σχεδιάζουμε ιεραρχικά
  - ▣ Πως υλοποιούμε παραμετροποιημένες μονάδες
  - ▣ Πως χρησιμοποιούνται οι εντολές generate

## Σημασία της ιεραρχικής σχεδίασης

144

- Σχεδίαση με βάση την μέθοδο «διαίρει & βασίλευε» (divide & conquer)
  - ▣ η σχεδίαση τεμαχίζεται σε υπομονάδες & η πολυπλοκότητα απλοποιείται
  - ▣ κάθε υπομονάδα σχεδιάζεται και πιστοποιείται ξεχωριστά
- Ενσωμάτωση διαθέσιμων μονάδων στη σχεδίαση
  - ▣ μειώνεται ο χρόνος σχεδίασης
  - ▣ αυξάνεται η πιστότητα της σχεδίασης



## Δομική σχεδίαση (structural description)

145

- Η ιεραρχική σχεδίαση βασίζεται στη δομική σχεδίαση
- Δομική σχεδίαση = περιγράφει τη σύνδεση των μονάδων (components) του κυκλώματος
  - ▣ συνδυασμός μικρότερων μονάδων και περιγραφή της διασύνδεσής τους για τη δημιουργία μίας μεγαλύτερης μονάδας
  - ▣ παρόμοια με το σχηματικό διάγραμμα (schematic diagram)
  - ▣ το διάγραμμα δικτύωσης ενός κυκλώματος (circuit netlist) αποτελεί δομική περιγραφή

## Δομική σχεδίαση στη VHDL

146

- Βασίζεται στη χρήση μονάδων (components)
- Για τη χρήση μίας μονάδας απαιτείται:
  - ▣ δήλωση μονάδας (component declaration)
  - ▣ καθορισμός διαμόρφωσης (configuration specification)
  - ▣ στιγμιότυπα μονάδας (component instances)

## Δομική σχεδίαση στη VHDL: παράδειγμα ...


147

```
entity Full_adder is
    port (A, B, Cin : in bit;
          Sum, Cout : out bit);
end entity Full_adder;

architecture beh of Full_adder is
    ...
end architecture beh;
```

```
entity ripple_adder is
    port (a, b : in bit_vector(3 downto 0);
          cin : in bit;
          sum : out bit_vector(3 downto 0);
          cout : out bit);
end entity ripple_adder;

 architecture struct of ripple_adder is
    ...
end architecture struct;
```



## Δομική σχεδίαση στη VHDL: ... παράδειγμα

148

```
architecture struct of ripple_adder is
```

```
component full_adder
    port (a, b, cin : in bit;
          sum, cout : out bit);
end component;
```

Component declaration

```
for all : full_adder use entity work.Full_adder (beh)
    port map (A=>a, B=>b, Cin=>cin, Sum=>sum, Cout=>cout);
```

Configuration specification

```
signal c1,c2,c3 : bit;
begin
```

```
bit0: full_adder port map (a=>a(0), b=>b(0), cin=>cin, sum=>sum(0), cout=>c1);
bit1: full_adder port map (a=>a(1), b=>b(1), cin=>c1, sum=>sum(1), cout=>c2);
bit2: full_adder port map (a=>a(2), b=>b(2), cin=>c2, sum=>sum(2), cout=>c3);
bit3: full_adder port map (a=>a(3), b=>b(3), cin=>c3, sum=>sum(3), cout=>cout);
```

Component instances

```
end architecture struct;
```

## Στιγμιότυπα μονάδας (component instances)

149

- Παράλληλες εντολές (concurrent statements)
- Port map:
  - ▣ Συσχέτιση ονόματος (named association)  
bit3: full\_adder **port map** (a=>a(3), b=>b(3),..., cout=>cout);
  - ▣ Συσχέτιση θέσης (positional association)  
bit3: full\_adder **port map** (a(3), b(3), c3, sum(3), cout);
  - ▣ Ασύνδετες θύρες (unconnected ports)  
bit3: full\_adder **port map** (a=>a(3), b=>b(3),..., cout=>open);

## Δήλωση μονάδας (component declaration)

150

- Δεν καθορίζει τίποτα για την οντότητα (που βρίσκεται, όνομα, θύρες)
- Ουσιαστικά αποτελεί ακριβή αντιγραφή της οντότητας


## Καθορισμός διαμόρφωσης (configuration specification)

151

- Συσχετίζει την μονάδα με την οντότητα
  - ▣ που βρίσκεται η οντότητα, το όνομά της, πως αντιστοιχίζονται οι θύρες της μονάδας με τις θύρες της οντότητας
- Διαδικασία δέσμευσης (binding process)
  - ▣ στην φάση της επεξεργασίας (elaboration) και όχι της μεταγλώττισης (compilation)

## Διαδικασία δέσμευσης (binding process)

152

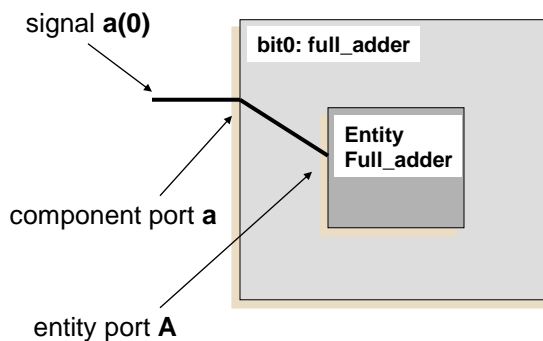

## Εξ' ορισμού δέσμευση (default binding)

153

**architecture** struct of ripple\_adder is

```
component full_adder
port (a, b, cin : in bit;
      sum, cout : out bit);
end component;
```

Component declaration

```
signal c1,c2,c3 : bit;
```

**begin**

```
bit0: full_adder port map (a=>a(0), b=>b(0), cin=>cin, sum=>sum(0), cout=>c1);
bit1: full_adder port map (a=>a(1), b=>b(1), cin=>c1, sum=>sum(1), cout=>c2);
bit2: full_adder port map (a=>a(2), b=>b(2), cin=>c2, sum=>sum(2), cout=>c3);
bit3: full_adder port map (a=>a(3), b=>b(3), cin=>c3, sum=>sum(3), cout=>cout);
```

Component instances

```
end architecture struct;
```

## Κατευθείαν δέσμευση (direct binding)

154

**architecture** struct of ripple\_adder is

Μόνο στη VHDL'93

```
signal c1,c2,c3 : bit;
```

**begin**

```
bit0: entity work.full_adder(beh)
port map (a=>a(0), b=>b(0), cin=>cin, sum=>sum(0), cout=>c1);

bit1: entity work.full_adder(beh)
port map (a=>a(1), b=>b(1), cin=>c1, sum=>sum(1), cout=>c2);

bit2: entity work.full_adder(beh)
port map (a=>a(2), b=>b(2), cin=>c2, sum=>sum(2), cout=>c3);

bit3: entity work.full_adder(beh)
port map (a=>a(3), b=>b(3), cin=>c3, sum=>sum(3), cout=>cout);
end architecture struct;
```

## Πακέτα μονάδων (component packages)

155

```
package basic_gates is
  component full_adder
    port (a, b, cin : in bit;
          sum, cout : out bit);
  end component;
  ... other components
end package;
```

```
use work.basic_gates.all;
architecture struct of ripple_adder is
  signal c1,c2,c3 : bit;

  begin
    bit0: full_adder port map (a=>a(0), b=>b(0), cin=>cin, sum=>sum(0), cout=>c1);
    ...
    bit3: full_adder port map (a=>a(3), b=>b(3), cin=>c3, sum=>sum(3), cout=>cout);
  end architecture struct;
```

## Σχεδιαστικές βιβλιοθήκες (design libraries)

156

- Συλλογή δηλώσεων (type, entity) και των υλοποιήσεων τους (architecture).
- Οι μονάδες μίας βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλες σχεδιαστικές μονάδες
- Η βιβλιοθήκη πρέπει να δηλωθεί πριν από την σχεδιαστική μονάδα
- Special library (βιβλιοθήκη εργασίας): **work**
  - ▣ Όταν μία σχεδιαστική μονάδα αναλυθεί τοποθετείται στην βιβλιοθήκη **work**
  - ▣ Δεν απαιτείται δήλωση της βιβλιοθήκης **work**

## Σχεδιαστικές βιβλιοθήκες (design libraries)

157

- Project **wasp**
- Library **widget\_cells**: standard cells, directory: /local/widget/cells
- Library **wasp\_lib** : project library, directory: /projects/wasp/lib

```
library widget_cells, wasp_lib;
architecture struct of filter is
...
begin
clk_pad: entity wasp_lib.in_pad
  port map (i => clk, z => filter_clk);
accum: entity widget_cells.reg32
  port map (en => accum_en, clk => filter_clk, d => sum, q => result);
alu: entity work.adder
  port map (a => alu_op1, b => alu_op2, y => sum, c => carry);
...
end architecture;
```

## Παραμετροποιημένες μονάδες

158

- Σχεδίαση παραμετροποιημένων μονάδων με τη χρήση **generics**
- Το εργαλείο σύνθεσης παράγει διαφορετικό αποτέλεσμα για κάθε στιγμιότυπο της παραμετροποιημένης μονάδας

```
entity ripple_adder is
  generic (n : integer);
  port (a, b : in bit_vector(n-1 downto 0);
        cin : in bit;
        sum : out bit_vector(n-1 downto 0);
        cout : out bit);
end entity ripple_adder;
```

## Χρήση παραμετροποιημένων μονάδων

159

```
entity ripple8 is
  port (a, b : in bit_vector(7 downto 0); cin : in bit;
        sum : out bit_vector(7 downto 0); cout : out bit);
end entity ripple8;

architecture struct of ripple8 is

  component ripple_adder
    generic (n : integer);
    port (a, b : in bit_vector(n-1 downto 0); cin : in bit;
          sum : out bit_vector(n-1 downto 0); cout : out bit);
  end component;

begin
  ripple: ripple_adder
    generic map (n => 8)
    port map (a => a, b => b, cin => cin, sum => sum, cout => cout);
end architecture struct;
```

## Υλοποίηση παραμετροποιημένων μονάδων

160

```
architecture beh of ripple_adder is
begin

  process (a, b, cin)
    variable c: bit;
  begin
    c := cin;
    for i in 0 to n-1 loop
      sum(i) <= a(i) xor b(i) xor c;
      c := (a(i) and b(i)) or (a(i) and c) or (b(i) and c);
    end loop;
    cout <= c;
  end process;
end architecture beh;
```



## Εντολή **generate**

161

- Παράγουν επαναλαμβανόμενες ή υπό συνθήκη δομές
- Συνδυάζονται με τη χρήση των **generics**
- Παράλληλες εντολές
- Δύο τύποι εντολών **generate**:
  - ▣ **for generate**
  - ▣ **if generate**

## Εντολή **for generate**

162

```
architecture beh of ripple_adder is
  signal c: bit_vector (n downto 0);

begin

  c(0) <= cin;
  gen: for i in 0 to n-1 generate
    sum(i) <= a(i) xor b(i) xor c(i);
    c(i+1) <= (a(i) and b(i)) or (a(i) and c(i)) or (b(i) and c(i));
  end generate;
  cout <= c(n);

end architecture beh;
```

## Εντολή if generate

163

```
entity optional_register is
  generic (n : integer, store: boolean);
  port (a : in bit_vector(n-1 downto 0);
        clk : in bit;
        z : out bit_vector(n-1 downto 0));
end entity;
architecture beh of optional_register is
begin
  gen: if store generate
    process begin
      wait until clk'event and clk = '1'
        z <= a;
    end process;
  end generate;
  notgen: if not store generate
    z <= a;
  end generate;
end architecture beh;
```

## Χρήση μονάδων στις εντολές generate

164

```
architecture beh of ripple_adder is
  signal c: bit_vector (n downto 0);
begin
  c(0) <= cin;
  gen: for i in 0 to n-1 generate
    bit0: entity work.full_adder(beh)
      port map (a=>a(i), b=>b(i), cin=>c(i), sum=>sum(i), cout=>c(i+1));
    end generate;
  cout <= c(n);
end architecture beh;
```

## Ενότητα 7

165

- Testbenches στη VHDL

## Testbenches

166

- Χρησιμοποιούνται για την εξομοίωση της σχεδίασης
- Ένα testbench είναι μία οντότητα:
  - ▣ χωρίς εισόδους και εξόδους
  - ▣ περιλαμβάνει στιγμιότυπο της μονάδας υπό έλεγχο (design under test, DUT)
  - ▣ εφαρμόζει ακολουθίες εισόδων στη μονάδα
  - ▣ παρακολουθεί τις εξόδους της μονάδας

## Testbench: παράδειγμα ...

167

```
entity tb_fa is
end entity tb_ra;

architecture bench of tb_fa is

component full_adder
port (a, b, cin : in bit;
      sum, cout : out bit);
end component;

signal a, b, cin, sum, cout : bit;

begin
  bit0: full_adder port map (a=>a, b=>b, cin=>cin, sum=>sum, cout=>cout);
  ...
end;
```

## Testbench: ... παράδειγμα

168

```
...
stimulus : process is
begin
  a <= '0'; b <= '0'; cin <= '0'; wait for 20 ns;
  a <= '0'; b <= '0'; cin <= '1'; wait for 20 ns;
  a <= '0'; b <= '1'; cin <= '0'; wait for 20 ns;
  a <= '0'; b <= '1'; cin <= '1'; wait for 20 ns;
  ...
  wait;
end process stimulus;
...
```

## Testbench: ... παράδειγμα

169

```
verify : process is
begin
  wait for 20 ns;
  assert a = '0' and b = '0' and cout = '0'
    report "error response on carry out"
    severity error;
  wait on a, b, cout;
end process verify;

end architecture bench;
```

170

## Ενότητα 8

171

- Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (finite state machines) στη VHDL
  - πρότυπα σχεδίασης
  - μηχανές Moore & Mealy
  - σχεδιαστικές συμβουλές

## Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων

172

- Finite State Machine (FSM):
  - Μια μηχανή η οποία έχει πεπερασμένο (finite) αριθμό καταστάσεων
  - Χαρακτηρίζεται από:
    - Ένα σύνολο γεγονότων εισόδου
    - Ένα σύνολο γεγονότων εξόδου
    - Ένα σύνολο καταστάσεων
    - Μια συνάρτηση που αντιστοιχίζει τις καταστάσεις και την είσοδο στην έξοδο
    - Μια συνάρτηση που αντιστοιχίζει τις καταστάσεις και την είσοδο στην επόμενη κατάσταση
  - Χρησιμοποιείται σε σχεδίαση κυκλωμάτων ελέγχου

## FSM: Τύποι μηχανών


173

- Μηχανή Moore
  - ▣ Οι έξοδοι εξαρτώνται μόνο από την παρούσα κατάσταση της μηχανής
- Μηχανή Mealy
  - ▣ Οι έξοδοι εξαρτώνται από τις εισόδους και την παρούσα κατάσταση της μηχανής
 
## FSM: Μοντελοποίηση

174

- Μοντελοποιείται στη VHDL με:
  - ▣ ένα μπλοκ συνδυαστικής λογικής
    - υλοποιεί τις συναρτήσεις
  - ▣ και ένα μπλοκ καταχωρητών
    - αποθηκεύει τις καταστάσεις



## FSM: Σύνθεση

175

- Τα εργαλεία σύνθεσης εκτελούν βελτιστοποίηση των καταστάσεων των FSMs
- Οι καταστάσεις αναπαριστώνται από έναν τύπο απαρίθμησης
  - ▣ τα εργαλεία σύνθεσης εκμεταλλεύονται τον τύπο απαρίθμησης για αποδοτικότερη βελτιστοποίηση
- Τα εργαλεία σύνθεσης υποστηρίζουν διαφορετικές μορφές κωδικοποίησης των καταστάσεων:
  - ▣ binary, onehot, gray, user-defined

## FSM: VHDL περιγραφή

176

- Πόσες διεργασίες θα χρησιμοποιήσουμε για την περιγραφή της μηχανής;
- Πώς θα περιγράψουμε τις μεταβάσεις των καταστάσεων της μηχανής;
- Πώς θα καθορίσουμε τις εξόδους της μηχανής;
- Πώς θα αρχικοποιήσουμε την μηχανή;
- Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η μηχανή έχει μηχανισμό επανεκκίνησης (re-entrant);



## Μηχανή Moore: παράδειγμα


177

```
entity moore_machine is
  port (reset : in std_ulogic;
        clk : in std_ulogic;
        in1 : in std_ulogic;
        out1 : out std_ulogic_vector(3 downto 0));
end entity moore_machine;
```

```
architecture beh of moore_machine is
```

```
type state_type is (s0,s1,s2,s3);
signal state : state_type;
```

 
```
begin
    ... Κωδικοποίηση καταστάσεων ...
end architecture;
```


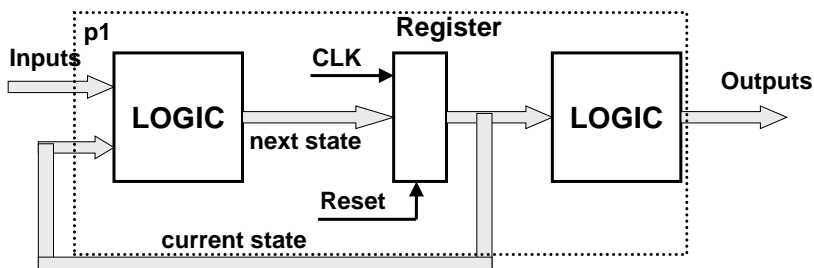
## Υλοποίηση με μία διεργασία

178

- Μία διεργασία που περιγράφει:
  - ▣ τους καταχωρητές,
  - ▣ τις μεταβάσεις των καταστάσεων και
  - ▣ τις εξόδους



## Υλοποίηση με μία διεργασία: VHDL κώδικας

179

```

p1: process (reset,clk)
begin
    if (reset = '1') then
        state <= s0;
        out1 <= "0000";
    end if;


    elsif clk'event and clk = '1' then
        case state is
            when s0 =>
                if in1 = '1' then
                    state <= s1;
                end if;
                out1 <= "0000";
            when s1 =>
                if in1 = '0' then
                    state <= s2;
                end if;
                out1 <= "1001";
            when s2 =>
                if in1 = '1' then
                    state <= s3;
                end if;
                out1 <= "1100";
            when s3 =>
                if in1 = '0' then
                    state <= s0;
                end if;
                out1 <= "1111";
            end case;
        end if;
    end process;
    continue ...
    
```

Αρχικοποίηση μηχανής

Ένα σήμα περιγράφει την παρούσα και την επόμενη κατάσταση

## Υλοποίηση με μία διεργασία: συνθέσιμο κύκλωμα

180

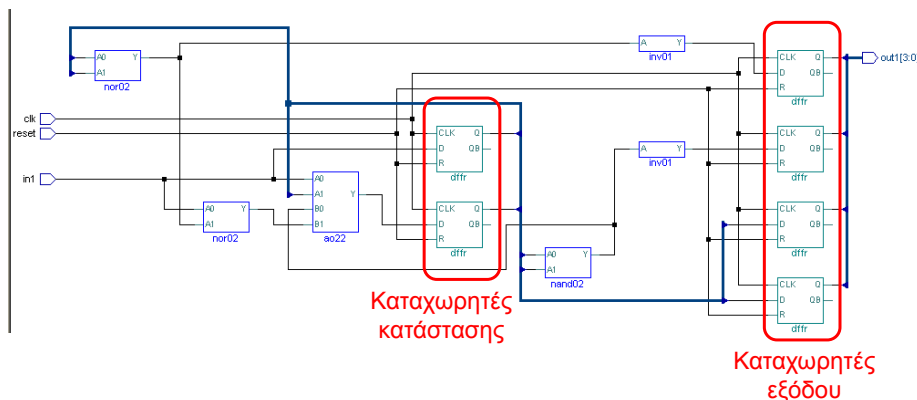


- Δυαδική κωδικοποίηση των καταστάσεων (binary encoding)
- Οι έξοδοι προέρχονται από καταχωρητές (registered outputs)
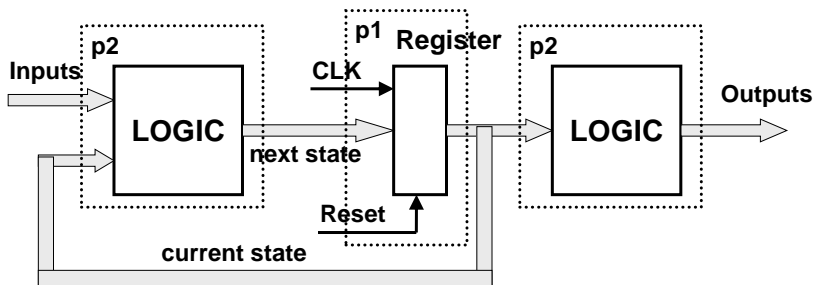
## Υλοποίηση με δύο διεργασίες

181

- Μία ακολουθιακή διεργασία (p1) που περιγράφει τους καταχωρητές και
- Μία διεργασία (p2) που περιγράφει την συνδυαστική λογική: μεταβάσεις καταστάσεων και εξόδους



## Υλοποίηση με δύο διεργασίες: VHDL κώδικας

182

```
type state_type is (s0,s1,s2,s3);
signal current_state : state_type;
signal next_state : state_type;
```

...  
 Δύο σήματα τύπου state\_type

```
p1: process (reset,clk)
begin
    if (reset = '1') then
        current_state <= s0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        current_state <= next_state;
```

end if;  
 Αλλαγή κατάστασης

```
end process;
```

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
    next_state <= current_state;
```

```
    case current_state is
    when s0 =>
        if in1 = '1' then
            next_state <= s1;
```

Επιλογή επόμενης κατάστασης

```
        end if;
    ...
    when s3 =>
        if in1 = '0' then
            next_state <= s0;
        end if;
        out1 <= "1111";
```

Η έξοδος εξαρτάται μόνο από την παρούσα κατάσταση


```
    end case;
```

```
end process;
```
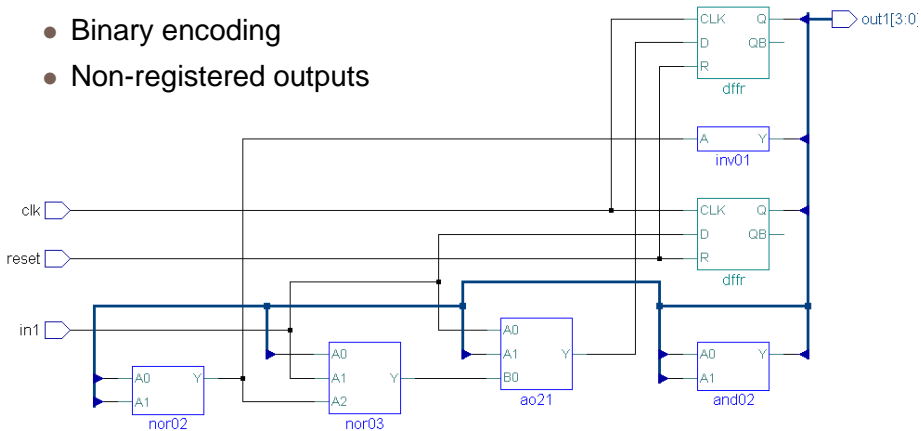
## Υλοποίηση με δύο διεργασίες: συνθέσιμο κύκλωμα

183


- Binary encoding
- Non-registered outputs


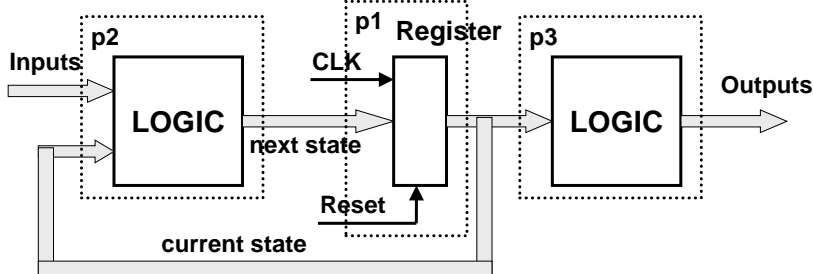
## Υλοποίηση με τρεις διεργασίες

184

- Μία ακολουθιακή διεργασία (p1) που περιγράφει τους καταχωρητές,
- Μία συνδυαστική διεργασία (p2) που περιγράφει τις μεταβάσεις καταστάσεων και
- Μία συνδυαστική διεργασία (p3) που περιγράφει τις εξόδους



## Υλοποίηση με τρεις διεργασίες: VHDL κώδικας

185

```
p1: process (reset,clk)
begin
```

```
    if (reset = '1') then
        current_state <= s0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        current_state <= next_state;
    end if;
end process;
```

```
p3: process (current_state)
begin
```

```
    case current_state is
        when s0 => out1 <= "0000";
        when s1 => out1 <= "1001";
        when s2 => out1 <= "1100";
        when s3 => out1 <= "1111";
    end case;
end process;
```

Η έξοδος  
εξαρτάται μόνο  
από την παρούσα  
κατάσταση

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
    next_state <= current_state;
```

```
    case current_state is
        when s0 =>
            if in1 = '1' then
                next_state <= s1;
            end if;
```

Για την  
αποφυγή  
latches


```
        when s3 =>
            if in1 = '0' then
                next_state <= s0;
            end if;
    end case;
```

Επιλογή  
επόμενης  
κατάστασης

```
end process;
```

## Υλοποίηση με τρεις διεργασίες: συνθέσιμο κύκλωμα

186

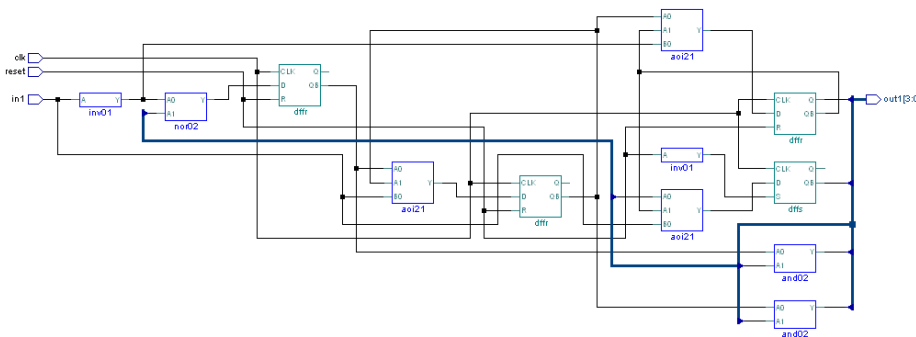

- One-hot encoding
- Non-registered outputs


## Σχόλια

187

- Προτιμάτε τις υλοποιήσεις με 2 ή 3 διεργασίες
  - ▣ ξεχωρίζουν την ακολουθιακή από τη συνδυαστική λογική της μηχανής
  - ▣ επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί η έξοδος της συνδυαστικής λογικής σε άλλες διεργασίες ελέγχου ή στον καθορισμό άλλων εξόδων
- Η υλοποίηση με 3 διεργασίες επιτρέπει την εισαγωγή ή όχι καταχωρητών στις εξόδους, ανάλογα με τον τύπο της τρίτης διεργασίας:
  - ▣ ακολουθιακή διεργασία: registered outputs
  - ▣ συνδυαστική διεργασία: non-registered outputs

## Μηχανή Mealy: παράδειγμα

188

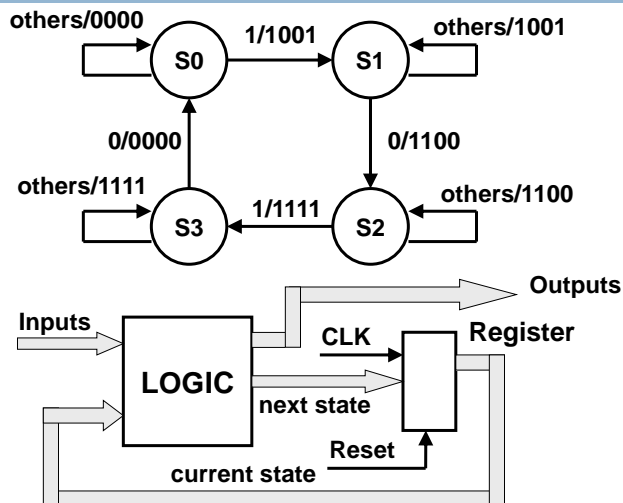

## Υλοποίηση με δύο διεργασίες

189

```
...
type state_type is (s0,s1,s2,s3);
signal current_state : state_type;
signal next_state : state_type;
...
p1: process (reset,clk)
begin

    if (reset = '1') then
        current_state <= s0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        current_state <= next_state;
    end if;

end process;
```

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
    next_state <= current_state;
```

```
    case current_state is
```

```
        when s0 =>
```

```
            if in1 = '1' then
```

```
                next_state <= s1;
```

```
                out1 <= "1001";
```

```
            else
```

```
                out1 <= "0000";
```

```
            end if;
```

```
    ...
```

```
    end case;
```

```
end process;
```

Η έξοδος  
εξαρτάται από την  
παρούσα κατάσταση  
και την είσοδο

## Υλοποίηση με τρεις διεργασίες

190

```
p1: process (reset,clk)
begin
    if (reset = '1') then
        current_state <= s0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
        current_state <= next_state;
    end if;
end process;
```

```
p3: process (current_state,in1)
begin
```

```
    case current_state is
```

```
        when s0 =>
```

```
            if in1 = '1' then
```

```
                out1 <= "1001";
```

```
            else
```

```
                out1 <= "0000";
```

```
            end if;
```

```
    ...
```

```
end process;
```

Η έξοδος  
εξαρτάται από την  
παρούσα κατάσταση  
και την είσοδο

```
p2: process (current_state,in1)
begin
```

```
    next_state <= current_state;
```

```
    case current_state is
```

```
        when s0 =>
```

```
            if in1 = '1' then
```

```
                next_state <= s1;
```

```
            end if;
```

```
    ...
```

```
        when s3 =>
```

```
            if in1 = '0' then
```

```
                next_state <= s0;
```

```
            end if;
```

```
    end case;
```

```
end process;
```

## Κωδικοποίηση των καταστάσεων από τον χρήστη

191

- Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει την κωδικοποίηση των καταστάσεων, π.χ:  
`constant s0: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "00";`  
`constant s1: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "01";`  
`constant s2: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "10";`  
`constant s3: std_ulogic_vector(1 downto 0) := "11";`  
`signal cur_state, next_state : std_ulogic_vector(1 downto 0);`
- Προτιμάτε τη χρήση των τύπων απαρίθμησης
  - ▣ παρέχει στο εργαλείο σύνθεσης μεγαλύτερη ευχέρεια στη βελτιστοποίηση της μηχανής
  - ▣ δηλώστε την αρχική κατάσταση της μηχανής στην αριστερή θέση του τύπου απαρίθμησης

## Αχρησιμοποίητες καταστάσεις

192

- Μία μηχανή μπορεί να έχει αχρησιμοποίητες καταστάσεις
  - ▣ π.χ. σε μία μηχανή 5 καταστάσεων
  - ▣ S0="000", S1="001", S2="010", S3="011", S4="100"
  - ▣ αχρησιμοποίητες καταστάσεις: "101", "110", "111"
- Τι θα συμβεί εάν η μηχανή εισέλθει σε μία αχρησιμοποίητη κατάσταση;
  - ▣ η συμπεριφορά της μηχανής δεν είναι προβλέψιμη
  - ▣ μπορεί να «κλειδώσει» σε μη-προβλέψιμη κατάσταση
- Σε κρίσιμες σχεδιάσεις πρέπει να προβλέπεται μηχανισμός επανεκκίνησης (re-entrant FSM)



## Σχεδίαση ασφαλών μηχανών κατάστασης

193

- Εάν η μηχανή βρεθεί σε μία αχρησιμοποίητη κατάσταση πρέπει να επανέλθει σε μία γνωστή κατάσταση (π.χ. κατάσταση αρχικοποίησης)
- Συμβουλές:
  - ▣ Φροντίστε ο αριθμός των καταστάσεων (τύπος απαρίθμησης) να είναι δύναμη του 2
  - ▣ Στην εντολή **case** που επιλέγει την επόμενη κατάσταση, χρησιμοποιήστε την εντολή **when others** ώστε η μηχανή να επιστρέψει σε μία γνωστή κατάσταση
- Σε κρίσιμες σχεδιάσεις προτιμάτε την δυαδική κωδικοποίηση και όχι την κωδικοποίηση onehot

## Μηχανή πεπερασμένων καταστάσεων: παράδειγμα

194

- Σχεδιάστε ένα κύκλωμα που ανιχνεύει μία συγκεκριμένη ακολουθία ψηφίων (υπογραφή) σε μία σειριακή είσοδο δεδομένων
  - ▣ να υλοποιεί το διάγραμμα καταστάσεων

