 


Ετερογενή Υπολογιστικά Συστήματα


VHDL - Παραδείγματα

Μ. Ψαράκης




1

Μηχανισμός διοχέτευσης (pipeline)

 


 - Συνολική καθυστέρηση = $\text{Delay1} + \text{Delay2} + \text{Delay3}$
- Διάστημα μεταξύ δεδομένων > Συνολική καθυστέρηση



- Περίοδος ρολογιού = $\max(\text{Delay1}, \text{Delay2}, \text{Delay3})$
- Συνολική καθυστέρηση = $3 \times$ περίοδος ρολογιού
- Διάστημα μεταξύ δεδομένων = 1 περίοδος ρολογιού


Παράδειγμα διοχέτευσης

 

- Υπολογισμός του μέσου όρου τριών ροών δεδομένων
- Νέα δεδομένα σε κάθε ακμή του ρολογιού


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity average_pipeline is
  port ( clk      : in std_logic;
        a, b, c   : in integer;
        avg      : out integer);
end entity average_pipeline;
```

Παράδειγμα διοχέτευσης (συν.)

 

```
architecture rtl of average_pipeline is
  signal a_plus_b, sum, sum_div_3 : integer;
  signal saved_a_plus_b,
         saved_c, saved_sum : integer;
begin
  a_plus_b <= a + b;
  reg1 : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      saved_a_plus_b <= a_plus_b;
      saved_c <= c;
    end if;
  end process reg1;
  ...
```

Παράδειγμα διοχέτευσης (συν.)

 


```
sum <= saved_a_plus_b + saved_c;

reg2 : process (clk) is
begin
  if rising_edge(clk) then
    saved_sum <= sum;
  end if;
end process reg2;

sum_div_3 <= saved_sum/3;


reg3 : process (clk) is
begin
  if rising_edge(clk) then
    avg <= sum_div_3;
  end if;
end process reg3;
end architecture average_pipeline;
```

Διαδρομές Δεδομένων και Έλεγχος

 

- Τα ψηφιακά συστήματα εκτελούν ακολουθίες λειτουργιών σε κωδικοποιημένα δεδομένα
- *Διαδρομή Δεδομένων (Datapath)*
 - Συνδυαστικά κυκλώματα για τις λειτουργίες
 - Καταχωρητές για την αποθήκευση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων
- *Τμήμα Ελέγχου (Control):* ακολουθία ελέγχου
 - Παράγει *σήματα ελέγχου (control signals)*
 - Επιλέγει τις λειτουργίες που θα εκτελεστούν
 - Ενεργοποιεί τους καταχωρητές στις σωστές στιγμές
 - Χρησιμοποιεί *σήματα κατάστασης (status signals)* από τη διαδρομή δεδομένων

Παράδειγμα: Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής

 



- Καρτεσιανή μορφή, σταθερή υποδιαστολή
 - τελεστέοι: 4 bit πριν, 12 μετά τη δυαδική υποδ.
 - αποτέλεσμα: 8 bit πριν, 24 μετά τη δυαδική υποδ.
- Με έμφαση στη μείωση της επιφάνειας (area)

$$a = a_r + ja_i \quad b = b_r + jb_i$$


$$p = ab = p_r + jp_i = (a_r b_r - a_i b_i) + j(a_r b_i + a_i b_r)$$

- 4 πολλαπλασιασμοί, 1 πρόσθεση, 1 αφαίρεση
 - Ακολουθιακή εκτέλεση χρησιμοποιώντας 1 πολλαπλασιαστή, 1 αθροιστή/αφαιρέτη

Διαδρομή Δεδομένων

  


Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής στην VHDL

 

```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all, ieee.fixed_pkg.all;
entity multiplier is
  port ( clk, reset : in std_logic;
        input_rdy : in std_logic;
        a_r, a_i, b_r, b_i : in sfixed(3 downto -12);
        p_r, p_i : out sfixed(7 downto -24) );
end entity multiplier;
```


```
architecture rtl of multiplier is
  signal a_sel, b_sel, pp1_ce, pp2_ce,
         sub, p_r_ce, p_i_ce : std_logic; -- control signals
  signal a_operand, b_operand : sfixed(3 downto -12);
  signal pp, pp1, pp2, sum : sfixed(7 downto -24);
  ...
begin
```

Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής στην VHDL

 


```
a_operand <= a_r when a_sel = '0' else a_i; -- mux
b_operand <= b_r when b_sel = '0' else b_i; -- mux
pp <= a_operand * b_operand; -- multiplier
pp1_reg : process (clk) is -- partial product register 1
begin
  if rising_edge(clk) then
    if pp1_ce = '1' then
      pp1 <= pp;
    end if;
  end if;
end process pp1_reg;
pp2_reg : process (clk) is -- partial product register 2
begin
  if rising_edge(clk) then
    if pp2_ce = '1' then
      pp2 <= pp;
    end if;
  end if;
end process pp2_reg;
```

Μιγαδικός Πολλαπλασιαστής στην VHDL

 


```
sum <= pp1 + pp2 when sub = '0' else pp1 - pp2; -- add/sub
p_r_reg : process (clk) is -- result real-part register
begin
  if rising_edge(clk) then
    if p_r_ce = '1' then
      p_r <= sum;
    end if;
  end if;
end process p_r_reg;
p_i_reg : process (clk) is -- result imag-part register
begin
  if rising_edge(clk) then
    if p_i_ce = '1' then
      p_i <= sum;
    end if;
  end if;
end process p_i_reg;
... -- control circuit
end architecture rtl;
```

Ακολουθία Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

 


- Πρώτη υλοποίηση
 1. $a_r * b_r \rightarrow pp1_reg$
 2. $a_i * b_i \rightarrow pp2_reg$
 3. $pp1 - pp2 \rightarrow p_r_reg$
 4. $a_r * b_i \rightarrow pp1_reg$
 5. $a_i * b_r \rightarrow pp2_reg$
 6. $pp1 + pp2 \rightarrow p_i_reg$
- Αποφεύγει τη διένεξη των πόρων
- Διαρκεί 6 κύκλους ρολογιού

Ακολουθία Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

 


- Βελτιωμένη υλοποίηση
 1. $a_r * b_r \rightarrow pp1_reg$
 2. $a_i * b_i \rightarrow pp2_reg$
 3. $pp1 - pp2 \rightarrow p_r_reg$
 $a_r * b_i \rightarrow pp1_reg$
 4. $a_i * b_r \rightarrow pp2_reg$
 5. $pp1 + pp2 \rightarrow p_i_reg$
- Συγχωνεύει τα βήματα όπου δεν υπάρχει διένεξη των πόρων
- Διαρκεί 5 κύκλους ρολογιού

Σήματα Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

 

Βήμα	a_sel	b_sel	pp1_ce	pp2_ce	sub	p_r_ce	p_i_ce
1	0	0	1	0	-	0	0
2	1	1	0	1	-	0	0
3	0	1	1	0	1	1	0
4	1	0	0	1	-	0	0
5	-	-	0	0	0	0	1

 Finite State Machine: Έλεγχος Πολλαπλασιαστή




- Μία κατάσταση ανά βήμα
- Ξεχωριστή κατάσταση αδράνειας (idle);
 - Αναμένει έως ότου `input_rdy = '1'`
 - Έπειτα, προχωράει στα βήματα 1, 2, ...
 - Αλλά αυτό σπαταλάει έναν κύκλο!
- Χρησιμοποιεί το βήμα 1 ως κατάσταση αδράνειας
 - Επαναλαμβάνει το βήμα 1 εάν `input_rdy ≠ '1'`
 - Διαφορετικά προχωράει στο βήμα 2
- Συνάρτηση εξόδου
 - Moore ή Mealy;

Συνάρτηση μετάβασης

current_state	input_rdy	next_state
step1	0	step1
step1	1	step2
step2	–	step3
step3	–	step4
step4	–	step5
step5	–	step1


FSM στην VHDL

 

- Χρησιμοποιούμε έναν τύπο απαρίθμησης για τις τιμές των καταστάσεων
 - αφηρημένο, έτσι αποφεύγουμε να προδιαγράψουμε την κωδικοποίηση

```
type multiplier_state is (step1, step2, step3, step4, step5);  
signal current_state, next_state : multiplier_state;  
...
```



Έλεγχος Πολλαπλασιαστή στην VHDL

  

```
state_reg : process (clk, reset) is
begin
  if reset = '1' then
    current_state <= step1;
  elsif rising_edge(clk) then
    current_state <= next_state;
  end if;
end process state_reg;
```

```
next_state_logic : process
(current_state, input_rdy) is
begin
  case current_state is
    when step1 =>
      if input_rdy = '0' then
        next_state <= step1;
      else
        next_state <= step2;
      end if;
    when step2 =>
      next_state <= step3;
    when step3 =>
      next_state <= step4;
    when step4 =>
      next_state <= step5;
    when step5 =>
      next_state <= step1;
  end case;
end process next_state_logic;
```


Έλεγχος Πολλαπλασιαστή στην VHDL




FSM τύπου Moore

```
output_logic : process (current_state) is
begin
  case current_state is
    when step1 =>
      a_sel <= '0'; b_sel <= '0'; pp1_ce <= '1'; pp2_ce <= '0';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '0';
    when step2 =>
      a_sel <= '1'; b_sel <= '1'; pp1_ce <= '0'; pp2_ce <= '1';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '0';
    when step3 =>
      a_sel <= '0'; b_sel <= '1'; pp1_ce <= '1'; pp2_ce <= '0';
      sub <= '1'; p_r_ce <= '1'; p_i_ce <= '0';
    when step4 =>
      a_sel <= '1'; b_sel <= '0'; pp1_ce <= '0'; pp2_ce <= '1';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '0';
    when step5 =>
      a_sel <= '0'; b_sel <= '0'; pp1_ce <= '0'; pp2_ce <= '0';
      sub <= '0'; p_r_ce <= '0'; p_i_ce <= '1';
  end case;
end process output_logic;
```


Διάγραμμα Ελέγχου του Πολλαπλασιαστή

 

 - Είσοδος: input_rdy
- Έξοδοι:
 - a_sel, b_sel, pp1_ce, pp2_ce, sub, p_r_ce, p_i_ce




Μνήμες στην VHDL

 

- Η αποθήκευση της RAM αναπαρίσται από ένα σήμα πίνακα



```
type RAM_4Kx16 is array (0 to 4095) of std_logic_vector(15 downto 0);
signal data_RAM : RAM_4Kx16;
...
data_RAM_flow_through : process (clk) is
begin
  if rising_edge(clk) then
    if en = '1' then
      if wr = '1' then
        data_RAM(to_integer(a)) <= d_in; d_out <= d_in;
      else
        d_out <= RAM(to_integer(a));
      end if;
    end if;
  end if;
end process data_RAM_flow_through;
```

Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών


 


- Υπολογίστε τη συνάρτηση $y = c_i \times x^2$
 - Ο συντελεστής είναι αποθηκευμένος σε μια SSRAM
 - ακέραιος δείκτης των 12 bit για το i
 - x, y, c_i προσημασμένες τιμές σταθερής υποδιαστολής των 20 bit
 - 8 bit πριν και 12 bit μετά τη δυαδική υποδιαστολή
 - Είσοδος *start*: δηλώνει την άφιξη νέων τιμών στις εισόδους x και i
 - Χρησιμοποιείστε έναν απλό πολλαπλασιαστή
 - Πολλαπλασιάστε $c_i \times x \times x$


Διαδρομή Δεδομένων Πολ/στή

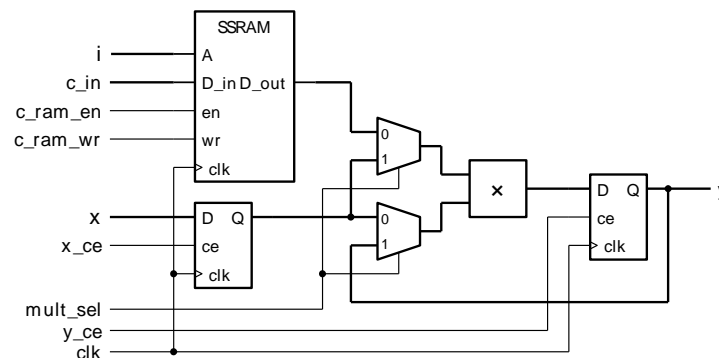 


Χρονισμός και Έλεγχος Πολ/στή

  

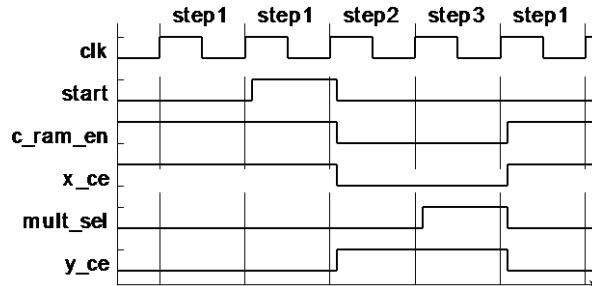Σήματα ελέγχου:
c_ram_en, x_ce, mult_sel, y_ce



Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

 


```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all,
               ieee.numeric_std.all, ieee.fixed_pkg.all;
```

```
entity scaled_square is
  port ( clk, reset : in std_logic;
         start : in std_logic;
         i : in unsigned(11 downto 0);
         c_in, x : in sfixed(7 downto -12);
         y : out sfixed(7 downto -12) );
end entity scaled_square;
```


```
architecture rtl of scaled_square is
  signal c_ram_en, c_ram_wr, x_ce, mult_sel, y_ce : std_logic;
  signal c_out, x_out : sfixed(7 downto -12);
  signal y_out : sfixed(7 downto -12);
  type c_array is array (0 to 4095) of sfixed(7 downto -12);
  signal c_RAM : c_array;
  type state is (step1, step2, step3);
  signal current_state, next_state : state;
```

Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

 

```
begin
  c_ram_wr <= '0';
  c_RAM_flow_through : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if c_ram_en = '1' then
        if c_ram_wr = '1' then
          c_RAM(to_integer(i)) <= c_in;
          c_out <= c_in;
        else
          c_out <= c_RAM(to_integer(i));
        end if;
      end if;
    end if;
  end process c_RAM_flow_through;
```

Παράδειγμα: Πολ/στής Συντελεστών

 


```
y_reg : process (clk) is
  variable operand1, operand2 : sfixed(7 downto -12);
begin
  if rising_edge(clk) then
    if y_ce = '1' then
      if mult_sel = '0' then
        operand1 := c_out; operand2 := x_out;
      else
        operand1 := x_out; operand2 := y_out;
      end if;
      y_out <= operand1 * operand2;
    end if;
  end if;
end process y_reg;

y <= y_out;

state_reg : process ...
next_state_logic : process ...
output_logic : process ...


end architecture rtl;
```

Μνήμες Πολλαπλών Θυρών

 

- Πολλαπλές συνδέσεις διεύθυνσης, δεδομένων και ελέγχου στις θέσεις αποθήκευσης
- Επιτρέπει ταυτόχρονες προσπελάσεις
 - Αποφεύγει την πολυπλεξία και την ακολουθία ελέγχου
- Σενάριο
 - Ένα σύστημα παράγει, ένα σύστημα καταναλώνει δεδομένα
- Τι θα συμβεί ένα συμβούν ταυτόχρονα δύο εγγραφές σε μία θέση;
 - Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι απρόβλεπτο
 - Κάποιες μνήμες πολλαπλών θυρών περιλαμβάνουν κύκλωμα διαιτησίας (arbiter)

Παράδειγμα: dual-port SSRAM

 


- Αναπτύξτε το μοντέλο VHDL μίας dual-port (διπλής θύρας) SSRAM μεγέθους 4K x 16 bit
 - Θύρα a1: εγγραφή και ανάγνωση
 - Θύρα a2: μόνο ανάγνωση

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all, ieee.numeric_std.all;

entity dual_port_SSRAM is
  port ( clk      : in  std_logic;
        en1, wr1  : in  std_logic;
        a1       : in  unsigned(11 downto 0);
        d_in1    : in  std_logic_vector(15 downto 0);
        d_out1   : out std_logic_vector(15 downto 0);
        en2      : in  std_logic;
        a2       : in  unsigned(11 downto 0);
        d_out2   : out std_logic_vector(15 downto 0) );
end entity dual_port_SSRAM;
```

Παράδειγμα: dual-port SSRAM

 


```
architecture synth of dual_port_SSRAM is
  type RAM_4Kx16 is array (0 to 4095)
    of std_logic_vector(15 downto 0);
  signal data_RAM : RAM_4Kx16;

begin

  read_write_port : process (clk) is
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if en1 = '1' then
        if wr1 = '1' then
          data_RAM(to_integer(a1)) <= d_in1; d_out1 <= d_in1;
        else
          d_out1 <= data_RAM(to_integer(a1));
        end if;
      end if;
    end if;
  end process read_write_port;
  ...
```

Παράδειγμα: dual-port SSRAM

 


```
...

read_only_port : process (clk) is
begin
  if rising_edge(clk) then
    if en2 = '1' then
      d_out2 <= data_RAM(to_integer(a2));
    end if;
  end if;
end process read_only_port;

end architecture synth;
```


Μνήμες FIFO

 



- First-In/First-Out (FIFO) προσωρινή μνήμη (buffer)
 - Συνδέει το σύστημα που παράγει με αυτό που καταναλώνει
 - Αποσυνδέει τους ρυθμούς παραγωγής και κατανάλωσης



 - Υλοποίηση με RAM διπλής θύρας
 - Κυκλική προσωρινή μνήμη
 - Γεμάτη (full):
write address = read address
 - Άδεια (empty):
write address = read address




Παράδειγμα: FIFO - Datapath

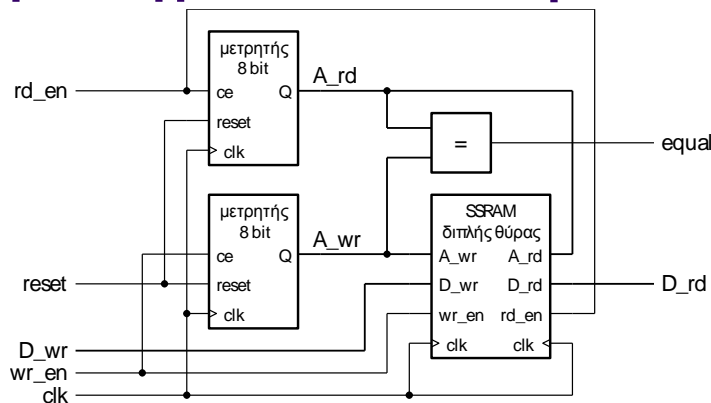 

- Equal = γεμάτη ή άδεια
 - Χρειάζεται να διακρίνουμε αυτές τις καταστάσεις — Πώς;

Παράδειγμα: FIFO - Control

 

- FSM ελέγχου
 - → filling (γεμίζει): εγγραφή χωρίς ταυτόχρονη ανάγνωση
 - → emptying (αδειάζει): ανάγνωση χωρίς ταυτόχρονη εγγραφή
 - αμετάβλητη όταν συμβεί ταυτόχρονη εγγραφή και ανάγνωση

